

Inhaltsverzeichnis

1. Breitband Vertikal Antenne	19
2. Benutzer:Oe1mcu	9

Breitband Vertikal Antenne

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. August 2009, 22:13 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Verluste](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 12. August 2009, 22:57 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Verluste](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 41:

[[Bild:G8JNJ 6 core 1 37MHz SWR.jpg]]

Zeile 41:

[[Bild:G8JNJ 6 core 1 37MHz SWR.jpg]]

+

Die Graphik zeigt das VSWR gemessen an der Basis eines 6,5m hohen Vertikaltrahler getragen durch eine 10m Angelrute.

+

* Die rote Linie zeigt die direkte Anspeißung

+

* Die grüne Linie zeigt das VSWR mit einem 300Ohm Abschluss

+

* die orange Linie zeigt den VSWR Verlauf mit dem Nachbau des Comet Transformers.

+

* die blaue Linie zeigt den VSWR Verlauf mit dem von G8JNJ Transformator.

+

Die zwei markes

+

The graph above shows the VSWR measured at the base of a 6.5m high vertical supported by a 10m fishing pole. The Red trace shows the 6.5m wire fed directly. The Green trace shows a 300 ohm resistive termination, the Orange trace shows the vertical fed via a Comet style transformer, and the Blue trace

shows the vertical fed via mv modified version of the transformer. The two markers show the 1/4 resonant frequency (M1 at 10.5MHz) and the 1/2 wave resonant frequency (M2 at 21MHz).

+

+

Version vom 12. August 2009, 22:57 Uhr

Breitband Kurzwellen Antenne nach Martin \- G8JNJ

Übersetzung mit der freundlichen Genehmigung von G8JNJ (<http://g8jnj.webs.com/>)

Wichtiger Hinweis:

Die Antenne wurde von Gernot, OE1IFM nachgebaut. Tipps und Teile stellt er gerne zur Verfügung.

Martin, G8JNJ hat eine breitbandige vertikal Antenne entwickelt die ohne Anpassgerät auf allen Kurzwellen Bereichen von 7MHz bis 30MHz (mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit von 3.5MHz bis 51MHz) betrieben werden kann. Bitte beachten Sie das die zu erwartende Leistungsfähigkeit der Antenne nur die eines 7m Rundstrahlers ist und nicht mit einer Yagi auf den höheren Bändern oder Lamda/2 Dipol auf den tieferen Frequenzen zu vergleichen ist.

Die beschriebene Antenne wurde nach aufwendigen Tests mit einer Comet CHA-250 mit einem speziell angefertigten 6:1 Transformator entwickelt. Es wurden viele andere Bauformen aufgegriffen und wieder verworfen bevor die unten vorgestellte Version gefunden wurde.

Anpassung

Das Prinzip der Antenne ist das die Länge des Strahlers so gewählt wurde das der die Impedanz der Antenne auf den meisten Amateurfunk Bändern gleich ist. Ein spezieller Anpassungs-Transformator am Speisepunkt der Antenne transformiert die Fußpunkt Impedanz in die Nähe von 50 Ohm.

Die Antenne kann direkt über der Erde oder an einem isolierten Mast betrieben werden. Der Betrieb an einem Mast erhöht die Leistungsfähigkeit (darauf wird später eingegangen). Die Graphik zeigt das gemessene VSWR einer 6,5m vertikal Drahtantenne (um eine 10m Angelrute gewickelt) gegenüber einer Antenne mit 10 eingegrabenen Radials und dem unterschiedlichen Abschlusswiderständen.




- Der rote Verlauf ist mit 50 Ohm Anschluss
- Gelb mit 100 Ohm
- Orange mit 200 Ohm
- Grün mit 300 Ohm
- Blau mit 450 Ohm

Das geringste VSWR wird mit einem Abschlusswiderstand im Bereich von 200 bis 300 Ohm erreicht.

Die zwei Marker zeigen die $\lambda/4$ Resonanzstelle M1 bei 10,5 MHz und die $\lambda/2$ Resonanzstelle M2 bei 21 MHz.


Verluste

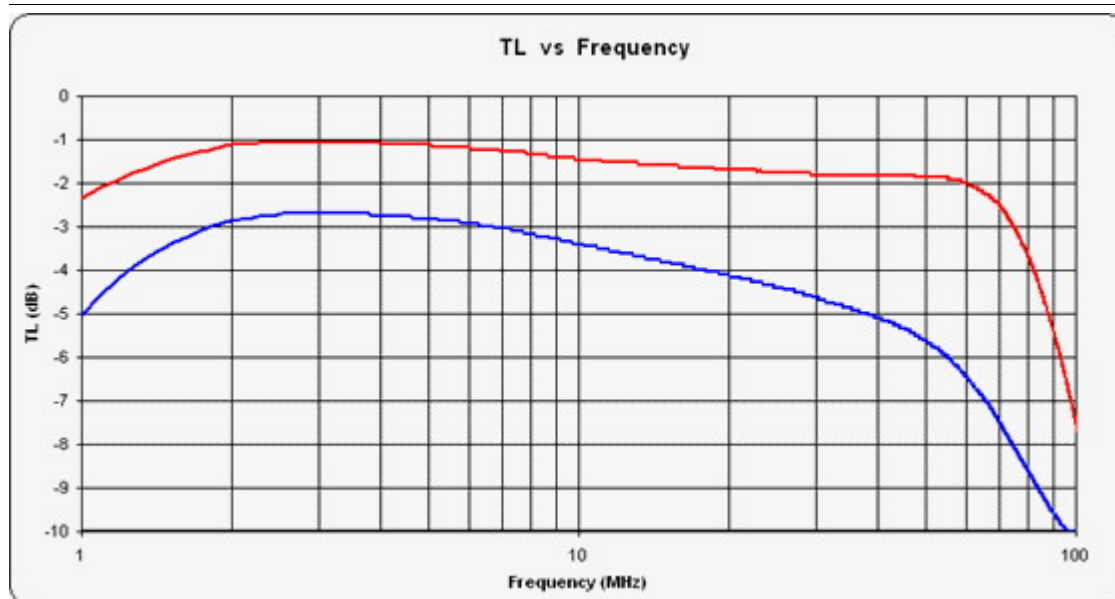Wenn die Verluste durch den Transformator und in etwa 2dB durch die Koaxialkabel berücksichtigt werden, das strahlende Element und die Radials gut abgestimmt werden ist es möglich ein VSWR von weniger als 2:1 (Rückflußdämpfung von 10dB) auf den meisten Amateurfunkbändern zu erreichen.



Die Graphik zeigt den Verlust des Transformators. Die blaue Linie entspricht dem der Comet Nachbau und die rote Linie dem von G8JNJ entwickelten Transformator. Die Leistungsfähigkeit des neuen Transformators ist deutlich besser als die vorab getesteten. Auch wenn ein ferngesteuertes Antennenanpassgerät am Ende der verlustarmen Koaxialleitung eingeschlossen wurde waren keine Verbesserungen mehr im abgestrahlten Signal messbar. Ausgenommen waren die Frequenzen 1,9MHz und 3,6MHz wo eine Verbesserung von ca. 2dB messbar waren).

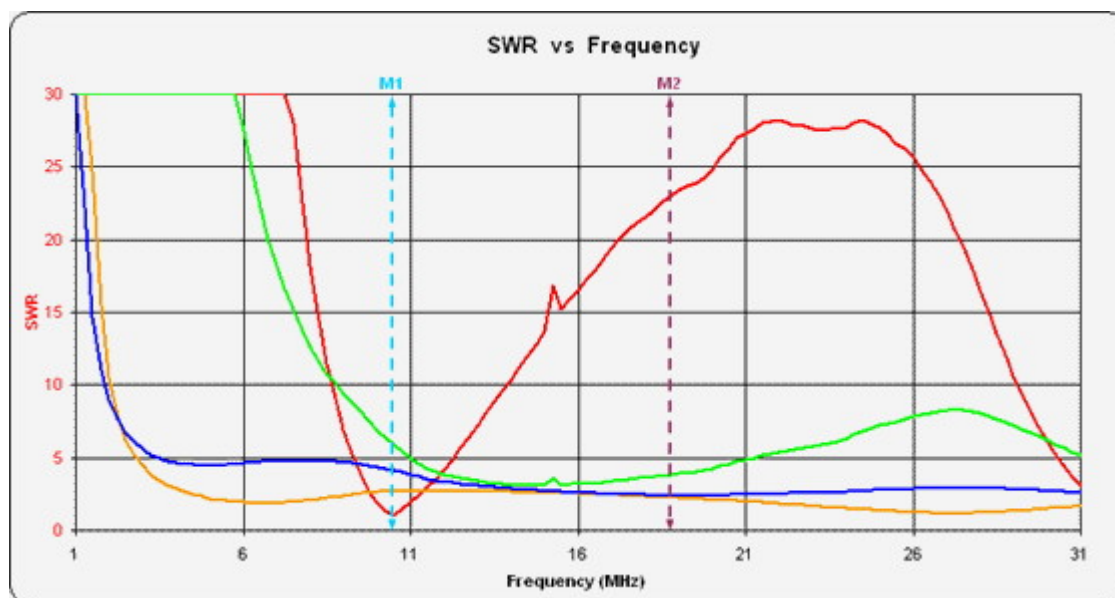Die Durchgangsdämpfung ist deutlich geringer als die originale Version und der Aufbau der Antenne weist eine verbesserte Abstrahlungseffizienz bei geringfügig schlechterer Anpassung aus. Wie auch immer, durch die reduzierte Durchgangsdämpfung (und dem daraus beeinflussten VSWR) ist das VSWR der Antenne geringfügig höher als das VSWR der Comet Antenne.



Die Graphik zeigt das VSWR gemessen an der Basis eines 6,5m hohen Vertikaltrahler getragen durch eine 10m Angelrute.


- Die rote Linie zeigt die direkte Anspeisung
- Die grüne Linie zeigt das VSWR mit einem 300Ohm Abschluss

- die orange Line zeigt den VSWR Verlauf mit dem Nachbau des Comet Transformators.
- die blaue Line zeigt den VSWR Verlauf mit dem von G8JNJ Transformator.

Die zwei markes

The graph above shows the VSWR measured at the base of a 6.5m high vertical supported by a 10m fishing pole. The Red trace shows the 6.5m wire fed directly. The Green trace shows a 300 ohm resistive termination, the Orange trace shows the vertical fed via a Comet style transformer, and the Blue trace shows the vertical fed via my modified version of the transformer. The two markers show the 1/4 resonant frequency (M1 at 10.5MHz) and the 1/2 wave resonant frequency (M2 at 21MHz).

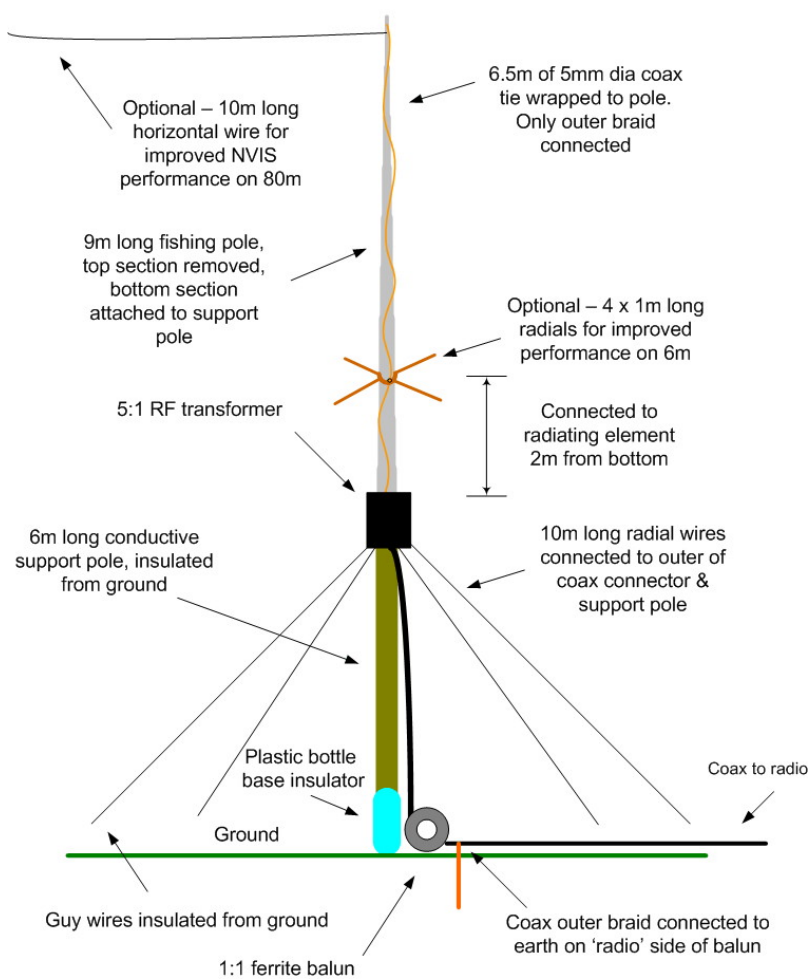
G8JNJ - Broadband Vertical Antenna - V1.2




© G8JNJ 2008
www.g8jnj.webs.com




Aufbau Transformator

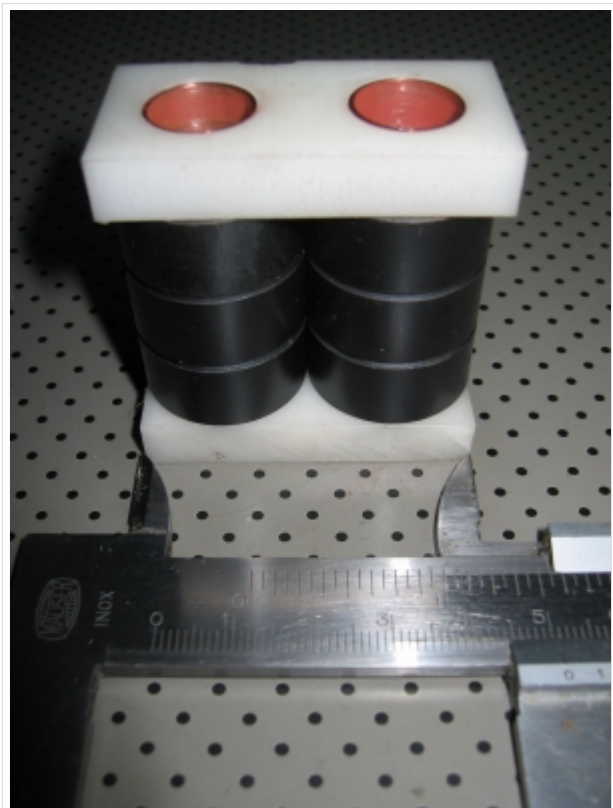

Aufbau Transformator

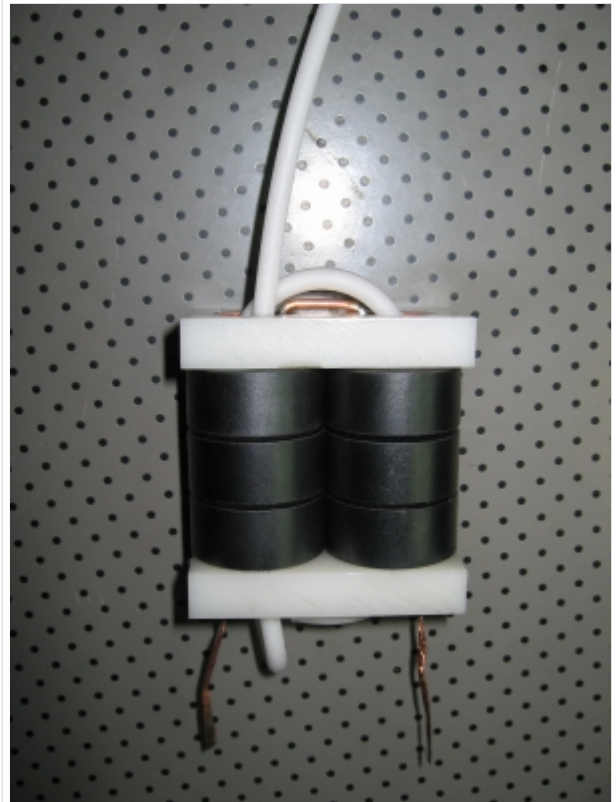

Aufbau Transformator

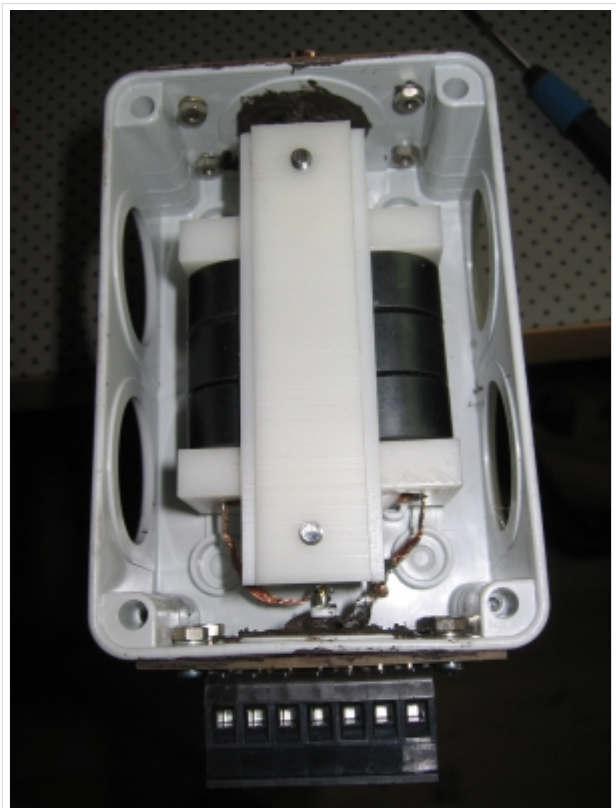

Transformator im Gehäuse



Transformator im geschlossenen Gehäuse

Breitband Vertikal Antenne: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. August 2009, 22:13 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Verluste](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 41:

[[Bild:G8JNJ 6 core 1 37MHz SWR.jpg]]

Version vom 12. August 2009, 22:57 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Verluste](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 41:

[[Bild:G8JNJ 6 core 1 37MHz SWR.jpg]]

+

+

Die Graphik zeigt das VSWR gemessen an der Basis eines 6,5m hohen Vertikaltrahler getragen durch eine 10m Angelrute.

+

*** Die rote Linie zeigt die direkte Anspeißung**

+ * Die grüne Line zeigt das VSWR mit einem 300Ohm Abschluss

+ * die orange Line zeigt den VSWR Verlauf mit dem Nachbau des Comet Transformers.

+ * die blaue Line zeigt den VSWR Verlauf mit dem von G8JNJ Transformator.

+ Die zwei markes

+

+ The graph above shows the VSWR measured at the base of a 6.5m high vertical supported by a 10m fishing pole. The Red trace shows the 6.5m wire fed directly. The Green trace shows a 300 ohm resistive termination, the Orange trace shows the vertical fed via a Comet style transformer, and the Blue trace shows the vertical fed via my modified version of the transformer. The two markers show the 1/4 resonant frequency (M1 at 10.5MHz) and the 1/2 wave resonant frequency (M2 at 21MHz).

+

+

Version vom 12. August 2009, 22:57 Uhr

Breitband Kurzwellen Antenne nach Martin \- G8JNJ

Übersetzung mit der freundlichen Genehmigung von G8JNJ (<http://g8jnj.webs.com/>)

Wichtiger Hinweis:

Die Antenne wurde von Gernot, OE1IFM nachgebaut. Tipps und Teile stellt er gerne zur Verfügung.


Martin, G8JNJ hat eine breitbandige vertikal Antenne entwickelt die ohne Anpassgerät auf allen Kurzwellen Bereichen von 7MHz bis 30MHz (mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit von 3.5MHz bis 51MHz) betrieben werden kann. Bitte beachten Sie das die zu erwartende Leistungsfähigkeit der Antenne nur die eines 7m Rundstrahlers ist und nicht mit einer Yagi auf den höheren Bändern oder Lamda/2 Dipol auf den tieferen Frequenzen zu vergleichen ist.

Die beschriebene Antenne wurde nach aufwendigen Tests mit einer Comet CHA-250 mit einem speziell angefertigten 6:1 Transformator entwickelt. Es wurden viele andere Bauformen aufgegriffen und wieder verworfen bevor die unten vorgestellte Version gefunden wurde.

Anpassung

Das Prinzip der Antenne ist das die Länge des Strahlers so gewählt wurde das der die Impedanz der Antenne auf den meisten Amateurfunk Bändern gleich ist. Ein spezieller Anpassungs-Transformator am Speisepunkt der Antenne transformiert die Fußpunkt Impedanz in die Nähe von 50 Ohm.

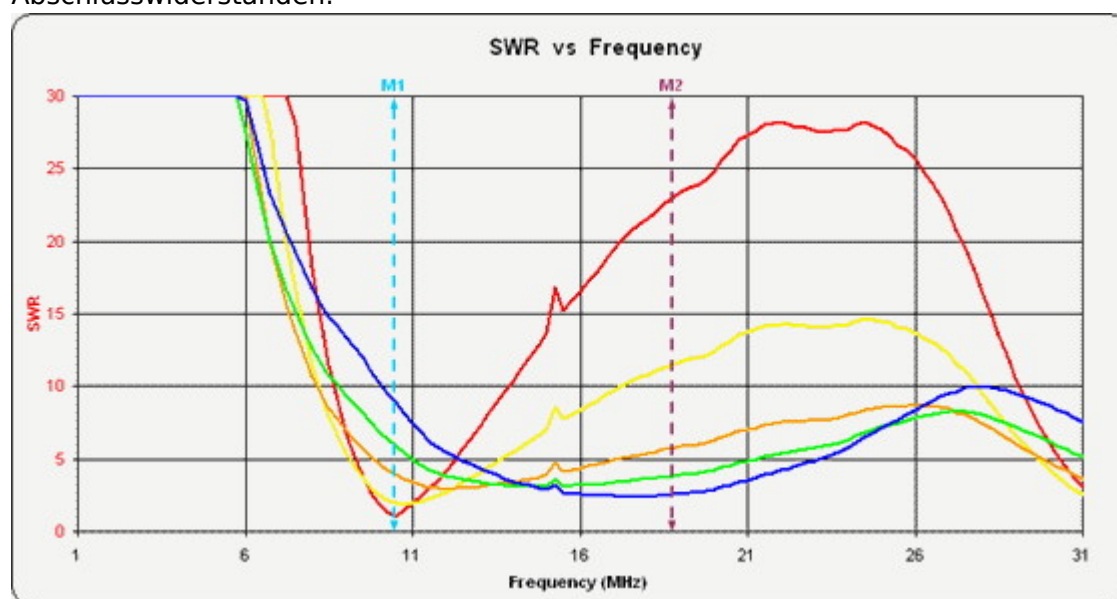Die Antenne kann direkt über der Erde oder an einem isolierten Mast betrieben werden. Der Betrieb an einem Mast erhöht die Leistungsfähigkeit (darauf wird später eingegangen). Die Graphik zeigt das gemessene VSWR einer 6,5m vertikal Drahtantenne (um eine 10m Angelrute gewickelt) gegenüber einer Antenne mit 10 eingegrabenen Radials und dem unterschiedlichen Abschlusswiderständen.




- Der rote Verlauf ist mit 50 Ohm Anschluss
- Gelb mit 100 Ohm
- Orange mit 200 Ohm
- Grün mit 300 Ohm
- Blau mit 450 Ohm

Das geringste VSWR wird mit einem Abschlusswiderstand im Bereich von 200 bis 300 Ohm erreicht.

Die zwei Marker zeigen die $\lambda/4$ Resonanzstelle M1 bei 10,5 MHz und die $\lambda/2$ Resonanzstelle M2 bei 21 MHz.


Verluste

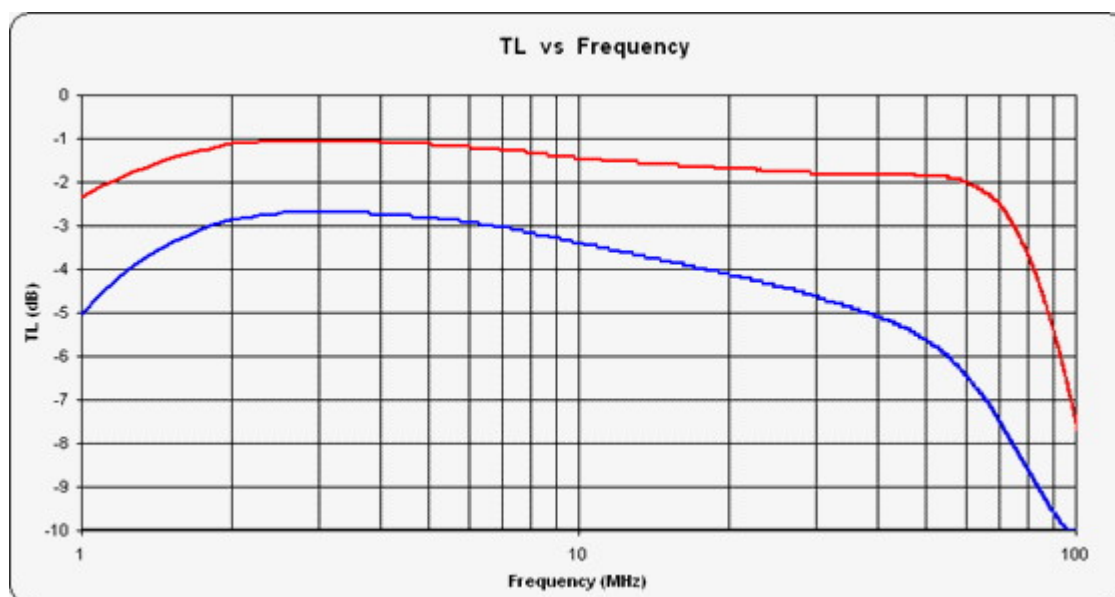Wenn die Verluste durch den Transformator und in etwa 2dB durch die Koaxialkabel berücksichtigt werden, das strahlende Element und die Radials gut abgestimmt werden ist es möglich ein VSWR von weniger als 2:1 (Rückflußdämpfung von 10dB) auf den meisten Amateurfunkbändern zu erreichen.



Die Graphik zeigt den Verlust des Transformators. Die blaue Linie entspricht dem der Comet Nachbau und die rote Linie dem von G8JNJ entwickelten Transformator. Die Leistungsfähigkeit des neuen Transformators ist deutlich besser als die vorab getesteten. Auch wenn ein ferngesteuertes Antennenanpassgerät am Ende der verlustarmen Koaxialleitung eingeschlossen wurde waren keine Verbesserungen mehr im abgestrahlten Signal messbar. Ausgenommen waren die Frequenzen 1,9MHz und 3,6MHz wo eine Verbesserung von ca. 2dB messbar waren).

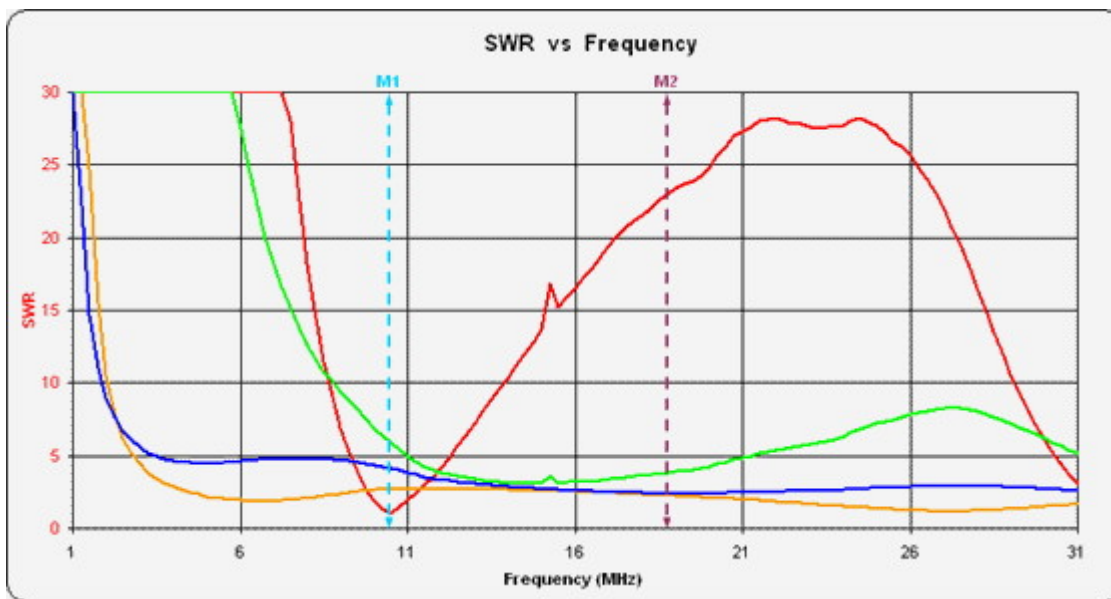Die Durchgangsdämpfung ist deutlich geringer als die originale Version und der Aufbau der Antenne weist eine verbesserte Abstrahlungseffizienz bei geringfügig schlechterer Anpassung aus. Wie auch immer, durch die reduzierte Durchgangsdämpfung (und dem daraus beeinflussten VSWR) ist das VSWR der Antenne geringfügig höher als das VSWR der Comet Antenne.




Die Graphik zeigt das VSWR gemessen an der Basis eines 6,5m hohen Vertikaltrahler getragen durch eine 10m Angelrute.

- Die rote Linie zeigt die direkte Anspeisung
- Die grüne Linie zeigt das VSWR mit einem 300 Ohm Abschluss
- die orange Linie zeigt den VSWR Verlauf mit dem Nachbau des Comet Transformators.
- die blaue Linie zeigt den VSWR Verlauf mit dem von G8JNJ Transformator.

Die zwei markes

The graph above shows the VSWR measured at the base of a 6.5m high vertical supported by a 10m fishing pole. The Red trace shows the 6.5m wire fed directly. The Green trace shows a 300 ohm resistive termination, the Orange trace shows the vertical fed via a Comet style transformer, and the Blue trace shows the vertical fed via my modified version of the transformer. The two markers show the 1/4 resonant frequency (M1 at 10.5MHz) and the 1/2 wave resonant frequency (M2 at 21MHz).

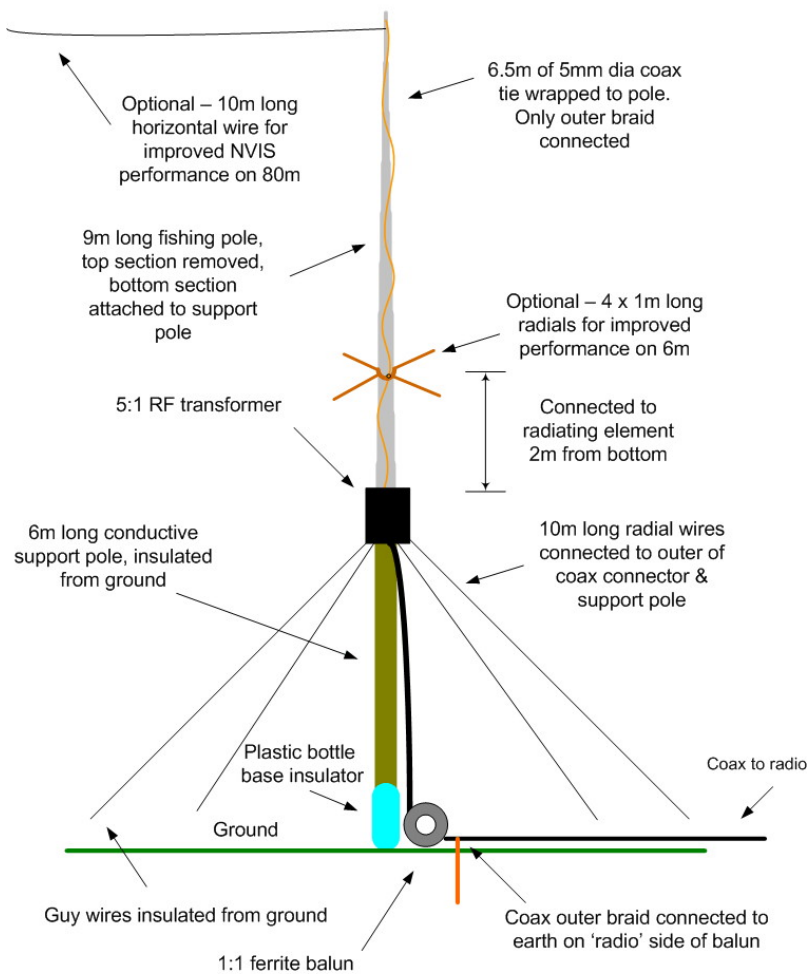
G8JNJ - Broadband Vertical Antenna - V1.2




© G8JNJ 2008
www.g8jnj.webs.com




Aufbau Transformator

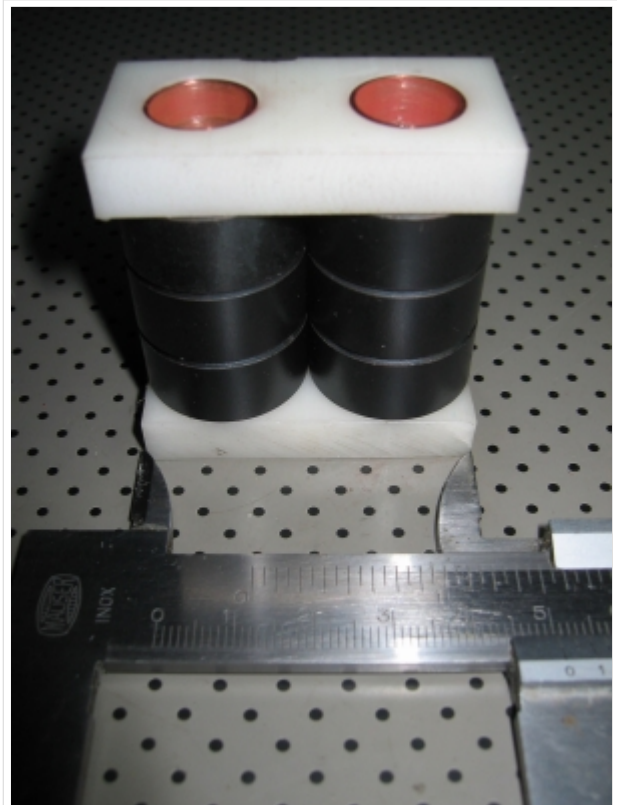

Aufbau Transformator

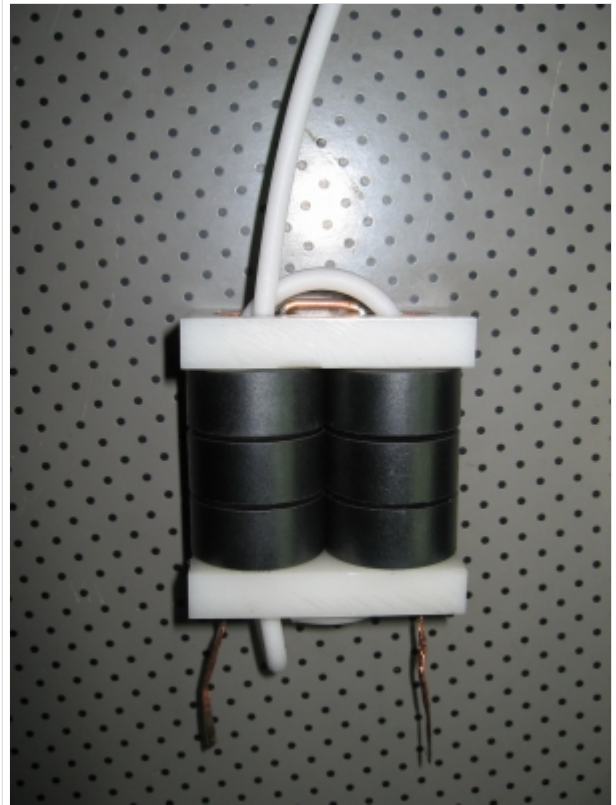

Aufbau Transformator

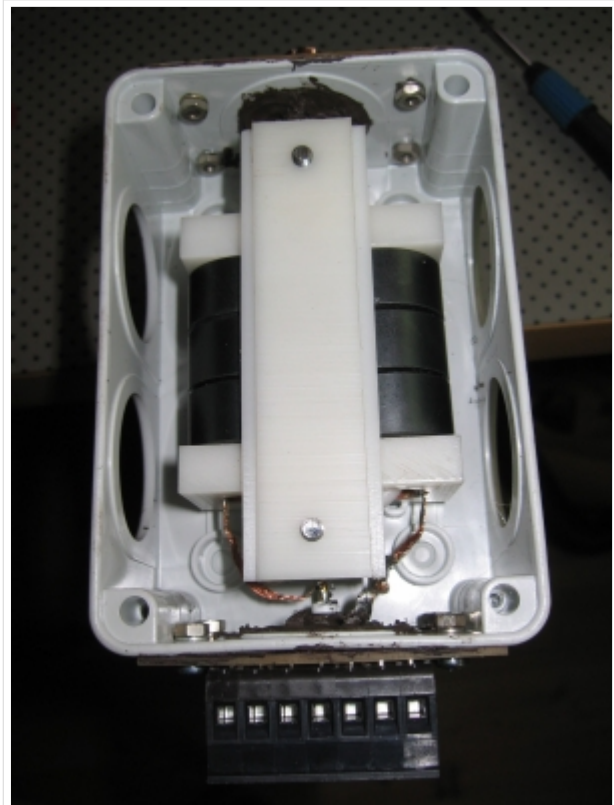

Transformator im Gehäuse



Transformator im geschlossenen Gehäuse

Breitband Vertikal Antenne: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 12. August 2009, 22:13 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Verluste](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 41:

[[Bild:G8JNJ 6 core 1 37MHz SWR.jpg]]

Version vom 12. August 2009, 22:57 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Verluste](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 41:

[[Bild:G8JNJ 6 core 1 37MHz SWR.jpg]]

+

+

+

Die Graphik zeigt das VSWR gemessen an der Basis eines 6,5m hohen Vertikaltrahler getragen durch eine 10m Angelrute.

*** Die rote Linie zeigt die direkte Anspeißung**

+ * Die grüne Line zeigt das VSWR mit einem 300Ohm Abschluss

+ * die orange Line zeigt den VSWR Verlauf mit dem Nachbau des Comet Transformers.

+ * die blaue Line zeigt den VSWR Verlauf mit dem von G8JNJ Transformator.

+ Die zwei markes

+

+ The graph above shows the VSWR measured at the base of a 6.5m high vertical supported by a 10m fishing pole. The Red trace shows the 6.5m wire fed directly. The Green trace shows a 300 ohm resistive termination, the Orange trace shows the vertical fed via a Comet style transformer, and the Blue trace shows the vertical fed via my modified version of the transformer. The two markers show the 1/4 resonant frequency (M1 at 10.5MHz) and the 1/2 wave resonant frequency (M2 at 21MHz).

+

+

Version vom 12. August 2009, 22:57 Uhr

Breitband Kurzwellen Antenne nach Martin \- G8JNJ

Übersetzung mit der freundlichen Genehmigung von G8JNJ (<http://g8jnj.webs.com/>)

Wichtiger Hinweis:

Die Antenne wurde von Gernot, OE1IFM nachgebaut. Tipps und Teile stellt er gerne zur Verfügung.


Martin, G8JNJ hat eine breitbandige vertikal Antenne entwickelt die ohne Anpassgerät auf allen Kurzwellen Bereichen von 7MHz bis 30MHz (mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit von 3.5MHz bis 51MHz) betrieben werden kann. Bitte beachten Sie das die zu erwartende Leistungsfähigkeit der Antenne nur die eines 7m Rundstrahlers ist und nicht mit einer Yagi auf den höheren Bändern oder Lamda/2 Dipol auf den tieferen Frequenzen zu vergleichen ist.

Die beschriebene Antenne wurde nach aufwendigen Tests mit einer Comet CHA-250 mit einem speziell angefertigten 6:1 Transformator entwickelt. Es wurden viele andere Bauformen aufgegriffen und wieder verworfen bevor die unten vorgestellte Version gefunden wurde.

Anpassung

Das Prinzip der Antenne ist das die Länge des Strahlers so gewählt wurde das der die Impedanz der Antenne auf den meisten Amateurfunk Bändern gleich ist. Ein spezieller Anpassungs-Transformator am Speisepunkt der Antenne transformiert die Fußpunkt Impedanz in die Nähe von 50 Ohm.

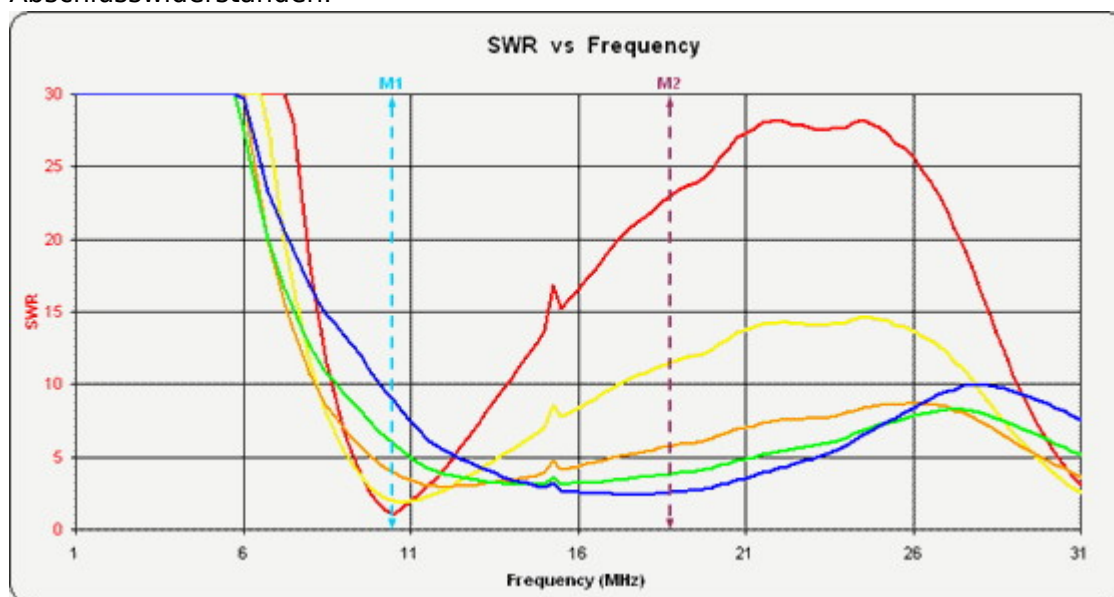Die Antenne kann direkt über der Erde oder an einem isolierten Mast betrieben werden. Der Betrieb an einem Mast erhöht die Leistungsfähigkeit (darauf wird später eingegangen). Die Graphik zeigt das gemessene VSWR einer 6,5m vertikal Drahtantenne (um eine 10m Angelrute gewickelt) gegenüber einer Antenne mit 10 eingegrabenen Radials und dem unterschiedlichen Abschlusswiderständen.




- Der rote Verlauf ist mit 50 Ohm Anschluss
- Gelb mit 100 Ohm
- Orange mit 200 Ohm
- Grün mit 300 Ohm
- Blau mit 450 Ohm

Das geringste VSWR wird mit einem Abschlusswiderstand im Bereich von 200 bis 300 Ohm erreicht.

Die zwei Marker zeigen die $\lambda/4$ Resonanzstelle M1 bei 10,5 MHz und die $\lambda/2$ Resonanzstelle M2 bei 21 MHz.


Verluste

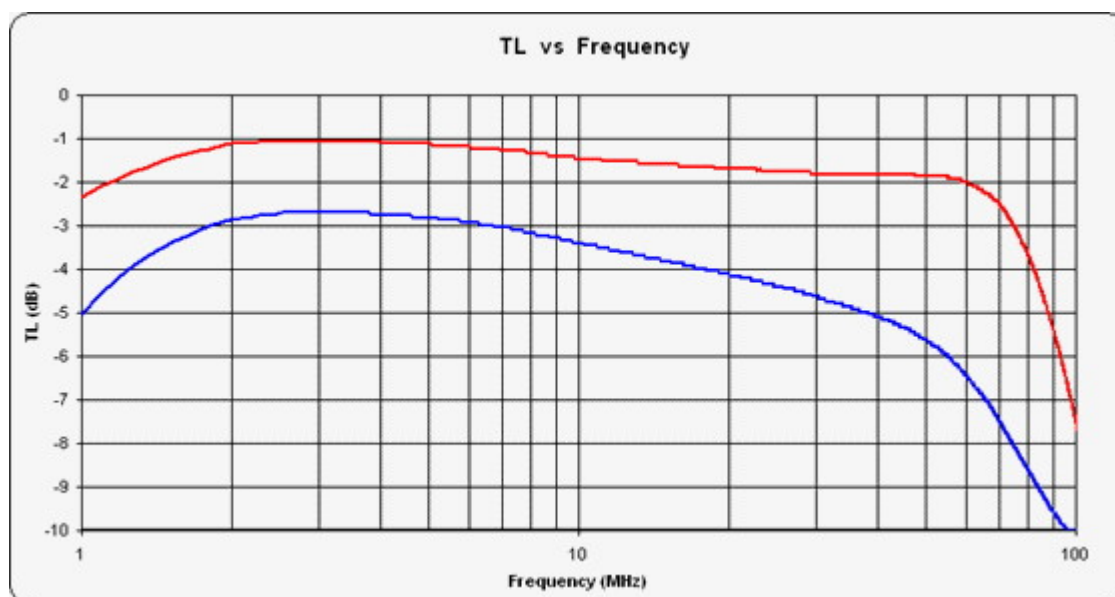Wenn die Verluste durch den Transformator und in etwa 2dB durch die Koaxialkabel berücksichtigt werden, das strahlende Element und die Radials gut abgestimmt werden ist es möglich ein VSWR von weniger als 2:1 (Rückflußdämpfung von 10dB) auf den meisten Amateurfunkbändern zu erreichen.



Die Graphik zeigt den Verlust des Transformators. Die blaue Linie entspricht dem der Comet Nachbau und die rote Linie dem von G8JNJ entwickelten Transformator. Die Leistungsfähigkeit des neuen Transformators ist deutlich besser als die vorab getesteten. Auch wenn ein ferngesteuertes Antennenanpassgerät am Ende der verlustarmen Koaxialleitung eingeschlossen wurde waren keine Verbesserungen mehr im abgestrahlten Signal messbar. Ausgenommen waren die Frequenzen 1,9MHz und 3,6MHz wo eine Verbesserung von ca. 2dB messbar waren).

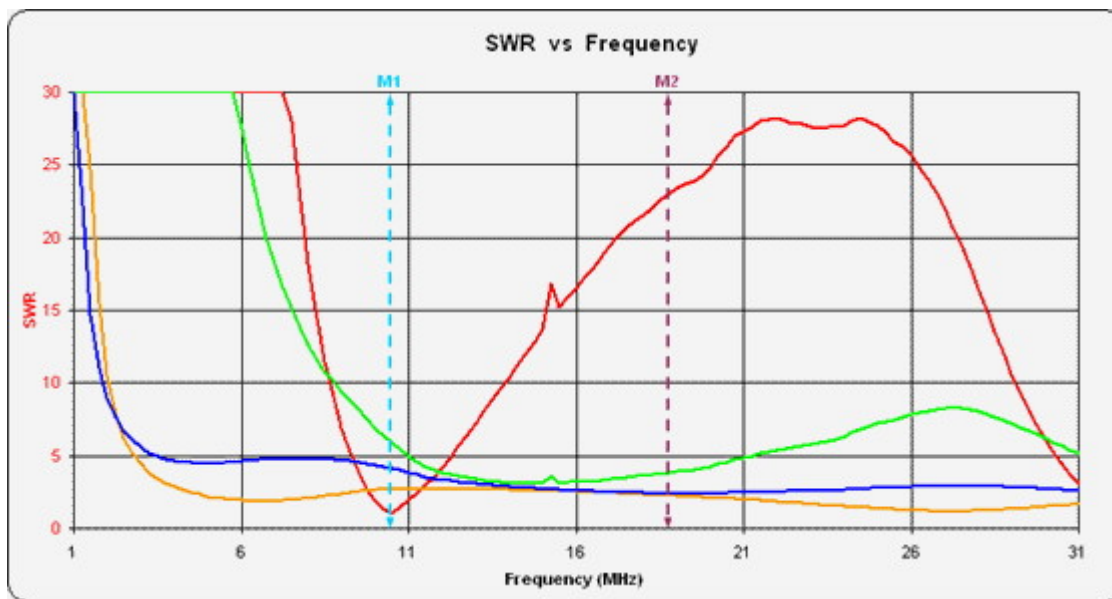Die Durchgangsdämpfung ist deutlich geringer als die originale Version und der Aufbau der Antenne weist eine verbesserte Abstrahlungseffizienz bei geringfügig schlechterer Anpassung aus. Wie auch immer, durch die reduzierte Durchgangsdämpfung (und dem daraus beeinflussten VSWR) ist das VSWR der Antenne geringfügig höher als das VSWR der Comet Antenne.




Die Graphik zeigt das VSWR gemessen an der Basis eines 6,5m hohen Vertikaltrahler getragen durch eine 10m Angelrute.

- Die rote Linie zeigt die direkte Anspeisung
- Die grüne Linie zeigt das VSWR mit einem 300 Ohm Abschluss
- Die orange Linie zeigt den VSWR Verlauf mit dem Nachbau des Comet Transformators.
- Die blaue Linie zeigt den VSWR Verlauf mit dem von G8JNJ Transformator.

Die zwei markes

The graph above shows the VSWR measured at the base of a 6.5m high vertical supported by a 10m fishing pole. The Red trace shows the 6.5m wire fed directly. The Green trace shows a 300 ohm resistive termination, the Orange trace shows the vertical fed via a Comet style transformer, and the Blue trace shows the vertical fed via my modified version of the transformer. The two markers show the 1/4 resonant frequency (M1 at 10.5MHz) and the 1/2 wave resonant frequency (M2 at 21MHz).

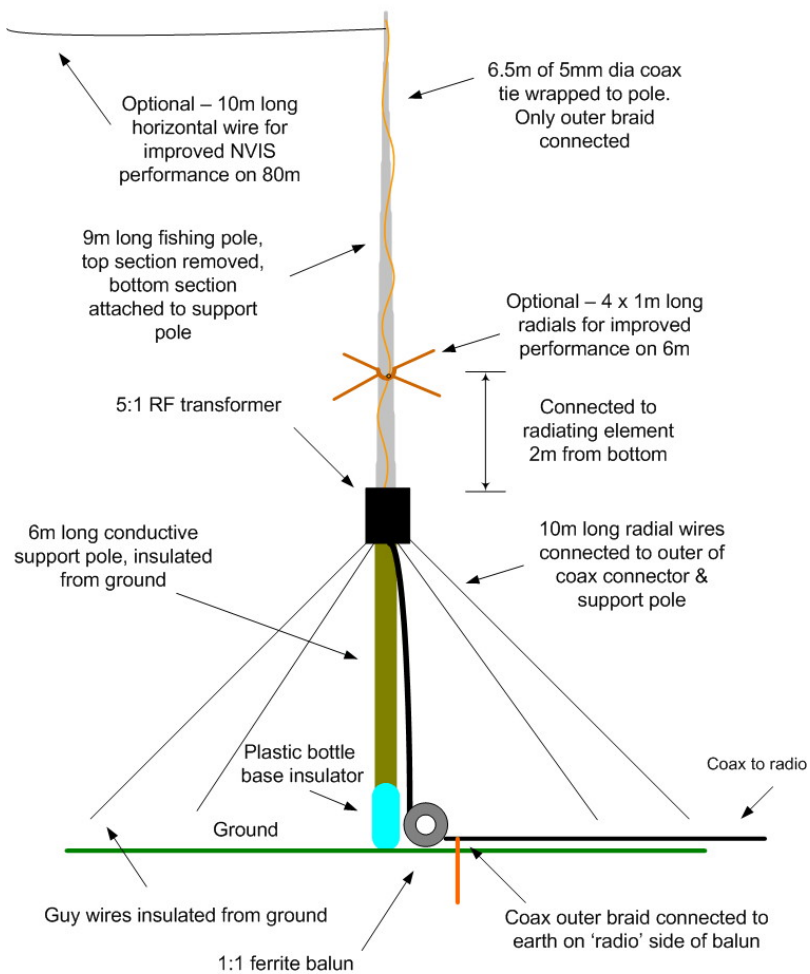
G8JNJ - Broadband Vertical Antenna - V1.2




© G8JNJ 2008
www.g8jnj.webs.com




Aufbau Transformator

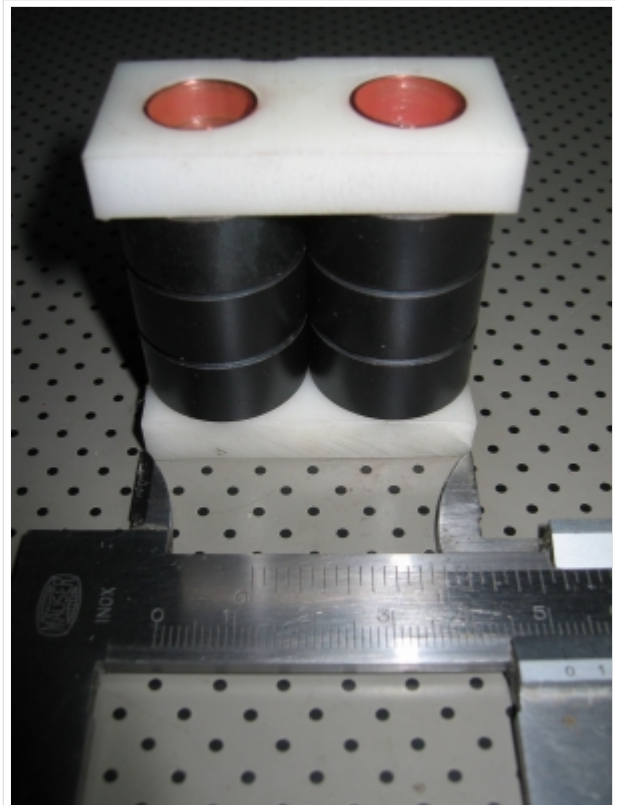

Aufbau Transformator

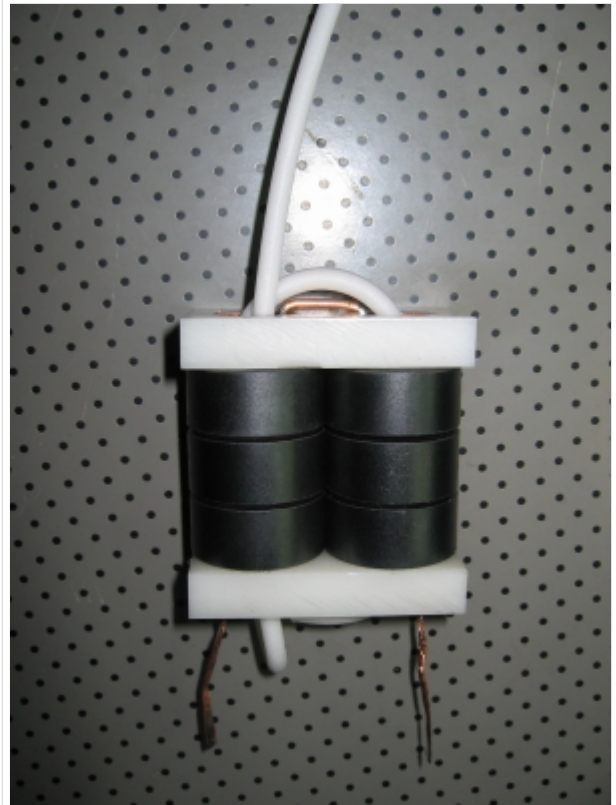

Aufbau Transformator

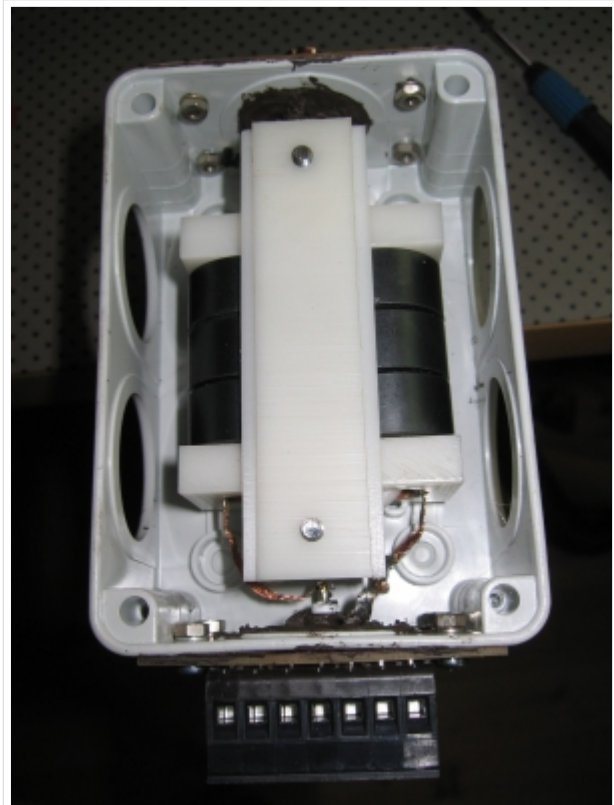

Transformator im Gehäuse



Transformator im geschlossenen Gehäuse