

## Inhaltsverzeichnis

--

## DXL - APRStracker

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 28. August 2013, 15:50 Uhr**  
**(Quelltext anzeigen)**

Oe5dxl (Diskussion | Beiträge)  
 (APRS Tracker, Schaltung, Sourcecode)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 16. März 2021, 13:12 Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

**Zeile 1:**

[[Kategorie:APRS]]

[[Kategorie:Selbstbau]]

**Zeile 1:**

[[Kategorie:APRS]]

[[Kategorie:Selbstbau]]

+ ==Einleitung==

+ **Der APRStracker von OE5DXL erlaubt es mit minimalstem Hardwareaufwand in der Betriebsart APRS QRV zu werden.**

+ **Außerdem wurde bei der Entwicklung der Software darauf geachtet, die derzeitigen Möglichkeiten des APRS-Protokolls in Form von Mic-e optimalst auszunutzen. In der Praxis ist dies durch extrem kurze Frames erkennbar, was im Mobilbetrieb (QSB) erhebliche Vorteile bringt.**

+ **Zu dem wird das schon etwas in die Jahre gekommene aber durchaus am effektivsten SSID-Pathrouting (im Configtool 'COMPRESSED' genannt) unterstützt.**

- **Hier entsteht die Seite zum Hard- bzw. Softwareprojekt um APRS von OE5DXL**

+ **Als Minimum an Hardware wird benötigt**

- **Da an einer "richtigen" Doku noch gearbeitet wird, hier mal Sourcecode,**

+ **\*ein Mikrocontroller ATTiny13, ATTiny 2313, Atmea88 oder auch andere Typen mit (Quarz)-Takt durch Anpassen der I/O Pins im Source**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konfigurations-Tool und eine Schaltungsvariante, die man vereinfachen kann</li> </ul>	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Quarz frei wählbar ca. 6..20MHz (Im Source eingeben).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- durch einen passiven Tiefpass statt dem OP.</li> </ul>	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>*PTT-Transistor</li> </ul>
	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>*RC-Tiefpass zum wegfiltern der PWM-Frequenz benötigt.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>[[Media:tracker.zip Source,Config,Schaltungsvariante]]</code></li> </ul>	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>==Software==</li> </ul>
	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opensource Software von OE5DXL, in Assembler geschrieben, welche den Tracker zum Leben erweckt:</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Als Input dienen serielle GPS-Daten (GPRMC und GPGGA).</li> </ul>	+	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>[[Datei:aprTracker.zip]]</code></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Output ist (nebst PTT) AFSK APRS-Mic-e Format mit Position,</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Höhe. Dabei sind (pro Profil)</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 Bakenzeiten und eine Geschwindigkeit einstellbar unter /ueber der</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- langsam/schnell gebakt wird.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Als Hardware wird ein ATTiny13, ATTiny2313, Atmea88 oder mit IO-Pins</li> </ul>	+	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Assemblercode wird im einfachsten Fall mit dem Compiler 'qavrasm' [<a href="http://www.avr-asm-tutorial.net/qavrasm/index_de.html">http://www.avr-asm-tutorial.net/qavrasm/index_de.html</a> Gerd's AVR Assembler], welcher sowohl für Linux als auch für Windows verfügbar ist, kompiliert und anschließend in den µC gebrannt (z.B.: mit AVRdude [<a href="http://www.nongnu.org/avrdude/">http://www.nongnu.org/avrdude/</a>] und dem USBasp Programmer [<a href="http://www.fischl.de/usbasp/">http://www.fischl.de/usbasp/</a>]). Es ist auch möglich mit dem von ATMEL angebotenen AVR-Studio den Code zu übersetzen.</li> </ul>

- anpassen auch andere Typen mit (Quarz)-Takt, PTT-Transistor und einem
- RC-Tiefpass zum wegfiltern der PWM-Frequenz benoetigt.
- Quarz frei waelhbar ca. 6..20MHz (Im Source eingeben).
- 
- GPS und Config-Programm koennen die seriellen Daten in TTL- oder RS232-
- Pegel liefern. Der Pegel wird mit einem (10k) Widerstand und den Schutzdioden
- im Prozessor angepasst, die Polarisation erkennt die Software. Baud (je nach
- Takt) 300..200000, ueblich 4800, 9600.

Fertige Kompilate:

```
{| class="wikitable sortable"
```

!Prozessor

!Systemtakt

!GPS-Baud

!AFSK Baud

!Download

|-

|ATMEL Tiny13

|10 Mhz

|4800

|1200

[[Datei:dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-4800Bd.zip]]

|-

|ATMEL Tiny13

|10 Mhz

|9600

|1200

[[Datei:dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-9600Bd.zip]]

		+  -
		+  }
-	AFSK-Baud und Tonfrequenzen (Shift) frei Konfigurierbar, ueblich: 300(kw),	+ Als Input dienen serielle GPS-Daten (GPRMC und GPGBA), der Tracker generiert daraus anhand der programmierten Konfiguration als Output (nebst PTT) die AFSK-Modulation im APRS-Mic-e Format mit Position, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Hoehe, welche dem Funkgeraet zugefuehrt wird.
-	1200(ukw) Zum Mic-Pegel anpassen eignet sich ein Poti, fuer Handfunk-PTT	+
-	Koppel-C und 4k7 zum PTT-Fet /Transistor.	+ Dabei sind (pro Profil) 2 Bakenzeiten und eine Geschwindigkeit einstellbar unter/ueber der langsam/schnell gebakt wird.
		+
		+ ==Hardware==
		+ ===Trackerschaltung===
		+ Schaltungsvorschlag von OE5HPM mit einem Tiny13 (kleinster Prozessor), wie er bereits mehrfach im Einsatz ist:
		+
		+ [[Datei:dxlTracker-schematic.png]]
		+
		+ Detaillierte Schaltungsbeschreibung folgt.
		+
		+ ===Geeignete GPS-Empfaenger===
		+ {  class="wikitable sortable"
		+ !Hersteller
		+ !Type
		+ !Baudrate

- + **!Versorgungsspannung**
- + **!Stromaufnahme**
- + **!Preis**
- + **!Datenblatt**
- + **!Bezugsquelle**
- + **|-**
- + **|Fastrax**
- + **|UP501**
- + **|9600**
- + **|3.3V**
- + **|~30mA**
- + **|ca. 22€ (inkl.Versand)**
- + **|<http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/GPS/UP501.pdf><br>[http://www.adafruit.com/datasheets/UP501\\_brochure\\_rev\\_1\\_2.pdf](http://www.adafruit.com/datasheets/UP501_brochure_rev_1_2.pdf)**
- + **|<http://www.ebay.de/itm/170979281074>**
- + **|-**
- + **|Ublox**
- + **|NEO-6M**
- + **|9600**
- + **|3.3V**
- + **|~22mA**
- + **|ca. 10€ (inkl.Versand)**
- + **|[https://www.u-blox.com/images/downloads/Product\\_Docs/NEO-6\\_DataSheet\\_\(GPS.G6-HW-09005\).pdf](https://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/NEO-6_DataSheet_(GPS.G6-HW-09005).pdf)  
Ublox NEO-6M Datenblatt]**
- + **|<http://www.ebay.de/itm/181439462539>**
- + **|-**

- + |Globaltop
- + |GTPA013
- + |9600
- + |3.3V
- + |~20mA
- + |ca. 19€
- + |<http://www.adafruit.com/datasheets/GlobalTop-FGPMOPA6H-Datasheet-V0A.pdf>
- + |[http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product\\_info.php?cPath=105\\_181&products\\_id=1096](http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=105_181&products_id=1096)
- + |}
- + |
- + ==Konfiguration==
- + |[[Datei:DXLtrackerConfig.png|rechts|mini|300px|Screenshot DXL-Trackerconfig]]
- + |**GPS und Config-Programm liefern die seriellen Daten in TTL- oder RS232-Pegel. Der Pegel wird mittels einem (10k) Widerstand und der im Prozessor eingebauten Schutzdiode angepasst, die Polarisation erkennt die Software automatisch.**
- + |
- + |**Baudraten vom GPS bzw. PC zur Konfiguration sind je nach Prozessortakt im Bereich 300..200000, ueblich 4800, 9600.**
- + |
- + |**AFSK-Baud und Tonfrequenzen (Shift) sind ebenso frei Konfigurierbar, gebruechlich sind:**
- + |
- + |\*300 auf Kurzwelle

		+ *1200 auf UKW
		+
		+ Zur Einstellung von HUB bzw. Mikrofonpegel eignet sich am besten ein Poti.
		+
		+ Um die PTT von Handfunkgeräten aufzutasten muss der Mikrofoneingang mit dem PTT Transistor kombiniert werden.
		+ Einfachste Variante ist im obigen Schaltbild sichtbar, der FET T402 zieht über einen 2k2 Widerstand den MIC-Eingang vom Handfunk gegen Masse und aktiviert dadurch die PTT, über C403 (100nF) wird die Modulation "eingekoppelt".
-	Als Option kann mit Jumper/Schalter zwischen 2 (Tiny13) oder 4 User-Profilen	+ Als Option kann mit einem Jumper /Schalter (im Schaltbild SW401) zwischen 2 (am Tiny13) oder 4 (auf größeren Prozessoren) User-Profilen ausgewählt werden, zB. Fahrrad/Auto.
-	ausgewählt werden, zB. Fahrrad/Auto.	+
-	An einer Blink-Led fuer korrektem GPS-Empfang am Prozessor Pin fuer	+
-	GPS-Rx (ohne diese) wird gearbeitet.	+ An einer Blink-Led für korrekten GPS-Empfang am Prozessor Pin wird gearbeitet.
		+
		+ Zur Konfiguration kommt ein kleines Tool von OE5HPM - DXLtrackerConfig zum Einsatz, dies generiert einen Konfigurationsstring für den DXLtracker und schickt selbigen über die serielle Schnittstelle raus.
		+
		+ [[Datei:DXLtrackerConfig.zip]]



Da ich der Verlässlichkeit von freien Verkabelungen nicht traue, hab ich das GPS Modul mittels der mitgelieferten Steckerleiste auf einer Lochrasterplatte aufgelötet und die Verkabelungen zum DXL Modem auf beiden Seiten der Lochrasterplatte auf eine 9-polige Sub-D Buchse geführt. Dazu kommt noch ein Aus/Ein Schalter und ein Halter für die NiMH Zellen. Eingebaut hab ich das Ganze in eine ehemalige Präsentationsverpackung von 2 Kugelschreibern. Dieses transparente Kunststoffgehäuse erlaubt es, das Aufleuchten der LED im Sendefall von außen zu erkennen und passt von der Größe her gut zum verwendeten Handfunkgerät (siehe Fotos). Der Aufbau wird am Handfunkgerät einfach mit Gummibändern (Stücke von einem Fahrradschlauch) befestigt. Die einzige elektrische Verbindung zum Handfunkgerät ist eine Audioleitung zur Mikrofonbuchse, in meinem Fall mit einem 2,5mm Mono-Klinkenstecker.

+

+

Bisher hab ich den Tracker auf mehreren Bergtouren eingesetzt und positive Erfahrungen gemacht. Der GPS Empfänger findet binnen weniger Minuten eine Position. Die Empfindlichkeit ist ausgezeichnet. Teilweise kann ich im Inneren von Gebäuden eine Position bekommen, allerdings dann mit größerem Fehler. Jedenfalls ist der GPS-Empfänger deutlich empfindlicher als der in meinem LG Smartphone. Im Zusammenspiel mit einem schon etwas älteren IC-2e mit etwa 3W Sendeleistung und Gummiantenne ist es mir auf Touren in den Kalkalpen

immer gelungen APRS-Meldungen im Gipfelbereich abzusetzen. Im Funkschatten von Bergen verlief das nicht so verlässlich. Das ist aber kein Problem der Kombination Tracker und Handfunkgerät sondern ist auf den dünnen Ausbau der sonstige APRS Infrastruktur zurückzuführen.

+

+

Dieses Selbstbauprojekt ist sowohl technisch als auch finanziell überschaubar. Ich hoffe, dass genaue Positionsmeldungen während meiner Bergtouren die SOTA Jäger unterstützen und gegebenenfalls zu meiner Sicherheit in den Bergen beitragen! Danke an OE5DXL für die Entwicklung der Basis für dieses nette Selbstbauprojekt!

+

+

+ 73 Heinz, OE5EEP

+

+

+ ==Prämiert==

Der DXL APRStracker wurde mit dem € 2000,- dotierten ÖVSV Innovationspreis 2013 prämiert ! GRATULATION !!

+

+

+ ==Weitere Projekte==

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

+

+ **\*[[DXL - APRSmap]] - Der neue APRS Client für Windows, Linux und ARM auf OSM Basis**

+ **\*[[TCE Tinycore Linux Projekt]] - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.**

---

**Version vom 16. März 2021, 13:12 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung .....	13
2 Software .....	13
3 Hardware .....	14
3.1 Trackerschaltung .....	14
3.2 Geeignete GPS-Empfänger .....	14
4 Konfiguration .....	14
5 Referenzprojekte .....	15
5.1 OE5EEP, Heinz .....	15
6 Prämiert .....	16
7 Weitere Projekte .....	16

## Einleitung

Der APRTracker von OE5DXL erlaubt es mit minimalstem Hardwareaufwand in der Betriebsart APRS QRV zu werden. Außerdem wurde bei der Entwicklung der Software darauf geachtet, die derzeitigen Möglichkeiten des APRS-Protokolls in Form von Mic-e optimalst auszunutzen. In der Praxis ist dies durch extrem kurze Frames erkennbar, was im Mobilbetrieb (QSB) erhebliche Vorteile bringt. Zu dem wird das schon etwas in die Jahre gekommene aber durchaus am effektivsten SSID-Pathrouting (im Configtool 'COMPRESSED' genannt) unterstützt.

Als Minimum an Hardware wird benötigt

- ein Mikrocontroller ATTiny13, ATTiny2313, Atmea88 oder auch andere Typen mit (Quarz)-Takt durch Anpassen der I/O Pins im Source
- Quarz frei wählbar ca. 6..20MHz (Im Source eingeben).
- PTT-Transistor
- RC-Tiefpass zum wegfiltern der PWM-Frequenz benötigt.

## Software

Opensource Software von OE5DXL, in Assembler geschrieben, welche den Tracker zum Leben erweckt:

Datei:[aprsTracker.zip](#)

Der Assemblercode wird im einfachsten Fall mit dem Compiler 'gavrasm' [Gerd's AVR Assembler](#), welcher sowohl für Linux als auch für Windows verfügbar ist, kompiliert und anschließend in den µC gebrannt (z.B.: mit AVRdude [\[1\]](#) und dem USBasp Programmierer [\[2\]](#)). Es ist auch möglich mit dem von ATMEL angebotenen AVR-Studio den Code zu übersetzen.

Fertige Kompilate:

Prozessor	Systemtakt	GPS-Baud	AFSK Baud	Download
ATMEL Tiny13	10 Mhz	4800	1200	<a href="#">Datei:dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-4800Bd.zip</a>
ATMEL Tiny13	10 Mhz	9600	1200	<a href="#">Datei:dxl-aprsTracker-tiny13-10MHz-9600Bd.zip</a>

Als Input dienen serielle GPS-Daten (GPRMC und GPGGA), der Tracker generiert daraus anhand der programmierten Konfiguration als Output (nebst PTT) die AFSK-Modulation im APRS-Mic-e Format mit Position, Geschwindigkeit, Fahrtrichtung und Hoehe, welche dem Funkgerät zugeführt wird.

Dabei sind (pro Profil) 2 Bakenzeiten und eine Geschwindigkeit einstellbar unter/ueber der langsam/schnell gebakt wird.

## Hardware

### Trackerschaltung

Schaltungsvorschlag von OE5HPM mit einem Tiny13 (kleinster Prozessor), wie er bereits mehrfach im Einsatz ist:

Datei: [dxlTracker-schematic.png](#)

Detaillierte Schaltungsbeschreibung folgt.

### Geeignete GPS-Empfänger

Hersteller	Type	Baudrate	Versorgungsspannung	Stromaufnahme	Preis	
Fastrax	UP501	9600	3.3V	~30mA	ca. 22€ (inkl. Versand)	<a href="#">http://clo.../Se.../da.../UP...pdf</a>
Ublox	NEO-6M	9600	3.3V	~22mA	ca. 10€ (inkl. Versand)	<a href="#">Ubl...</a>
Globaltop	GTPA013	9600	3.3V	~20mA	ca. 19€	<a href="#">http://da...FGI...VO...</a>

## Konfiguration


GPS und Config-Programm liefern die seriellen Daten in TTL- oder RS232-Pegel. Der Pegel wird mittels einem (10k) Widerstand und der im Prozessor eingebauten Schutzdiode angepasst, die Polarisation erkennt die Software automatisch.

Baudraten vom GPS bzw. PC zur Konfiguration sind je nach Prozessortakt im Bereich 300..200000, ueblich 4800, 9600.

AFSK-Baud und Tonfrequenzen (Shift) sind ebenso frei Konfigurierbar, gebräuchlich sind:

- 300 auf Kurzwelle
- 1200 auf UKW

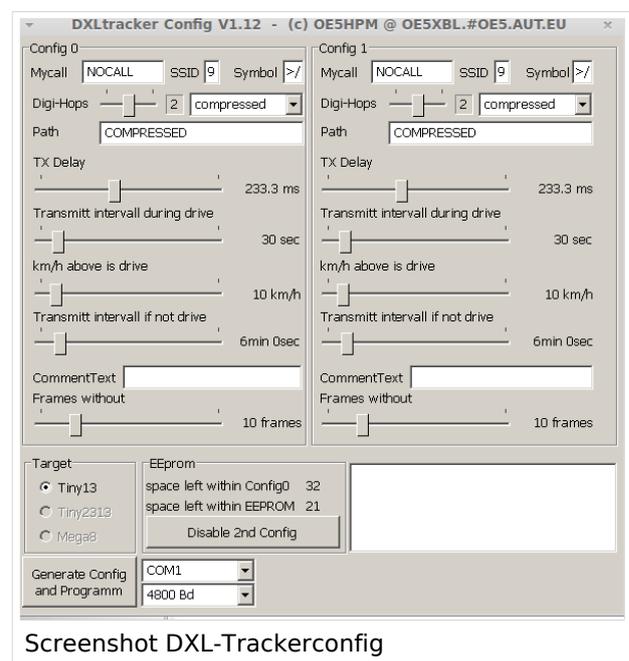Zur Einstellung von HUB bzw. Mikrofonpegel eignet sich am besten ein Poti.



Screenshot DXL-Trackerconfig

Um die PTT von Handfunkgeräten aufzutasten muss der Mikrofoneingang mit dem PTT Transistor kombiniert werden. Einfachste Variante ist im obigen Schaltbild sichtbar, der FET T402 zieht über einen 2k2 Widerstand den MIC-Eingang vom Handfunk gegen Masse und aktiviert dadurch die PTT, über C403 (100nF) wird die Modulation "eingekoppelt".

Als Option kann mit einem Jumper/Schalter (im Schaltbild SW401) zwischen 2 (am Tiny13) oder 4 (auf größeren Prozessoren) User-Profilen ausgewählt werden, zB. Fahrrad/Auto.

An einer Blink-Led für korrekten GPS-Empfang am Prozessor Pin wird gearbeitet.

Zur Konfiguration kommt ein kleines Tool von OE5HPM - DXLtrackerConfig zum Einsatz, dies generiert einen Konfigurationsstring für den DXLtracker und schickt selbigen über die serielle Schnittstelle raus.

[Datei:DXLtrackerConfig.zip](#)

## Referenzprojekte

---

### OE5EEP, Heinz

Mein Aufbau eines DXL Modems mit einem Fastrax UP501 GPS Empfänger, den ich für Bergtouren im Rahmen des SOTA-Programms einsetzen möchte: Das DXL Modem wurde mir freundlicherweise vom ADL501 zur Verfügung gestellt, der UP501 ist über e-Bay zu beziehen. Als Spannungsquelle für beide Baugruppen gemeinsam dienen 4 NiMH AAA-Zellen von Conrad mit einer nominalen Kapazität von 1100mAh, was für einen ganzen Bergtag leicht ausreicht. Die stabilisierte Spannung von 3,3V für des GPS Modul kann nach Brückung einer Diode an Pin 7 des Sub-D Anschlusses des DXL Trackers abgegriffen werden.

[Datei:oe5eep 2.jpg](#)  
Gesamtansicht

[Datei:oe5eep 1.jpg](#)  
Gesamtansicht

[Datei:oe5eep 3.jpg](#)  
Innenleben

[Datei:oe5eep 4h.jpg](#)  
Innenleben-Detail-  
Tracker+GPS-RX

Da ich der Verlässlichkeit von freien Verkabelungen nicht traue, hab ich das GPS Modul mittels der mitgelieferten Steckerleiste auf einer Lochrasterplatte aufgelötet und die Verkabelungen zum DXL Modem auf beiden Seiten der Lochrasterplatte auf eine 9-polige Sub-D Buchse geführt. Dazu kommt noch ein Aus/Ein Schalter und ein Halter für die NiMH Zellen. Eingebaut hab ich das Ganze in eine ehemalige Präsentationsverpackung von 2 Kugelschreibern. Dieses transparente Kunststoffgehäuse erlaubt es, das Aufleuchten der LED im Sendefall von außen zu erkennen und passt von der Größe her gut zum verwendeten Handfunkgerät (siehe Fotos). Der Aufbau wird am Handfunkgerät einfach mit Gummibändern (Stücke von einem Fahrradschlauch) befestigt. Die einzige elektrische Verbindung zum Handfunkgerät ist eine Audioleitung zur Mikrofonbuchse, in meinem Fall mit einem 2,5mm Mono-Klinkenstecker.

Bisher hab ich den Tracker auf mehreren Bergtouren eingesetzt und positive Erfahrungen gemacht. Der GPS Empfänger findet binnen weniger Minuten eine Position. Die Empfindlichkeit ist ausgezeichnet. Teilweise kann ich im Inneren von Gebäuden eine Position bekommen, allerdings

dann mit größerem Fehler. Jedenfalls ist der GPS-Empfänger deutlich empfindlicher als der in meinem LG Smartphone. Im Zusammenspiel mit einem schon etwas älteren IC-2e mit etwa 3W Sendeleistung und Gummiantenne ist es mir auf Touren in den Kalkalpen immer gelungen APRS-Meldungen im Gipfelbereich abzusetzen. Im Funkschatten von Bergen verlief das nicht so verlässlich. Das ist aber kein Problem der Kombination Tracker und Handfunkgerät sondern ist auf den dünnen Ausbau der sonstige APRS Infrastruktur zurückzuführen.

Dieses Selbstbauprojekt ist sowohl technisch als auch finanziell überschaubar. Ich hoffe, dass genaue Positionsmeldungen während meiner Bergtouren die SOTA Jäger unterstützen und gegebenenfalls zu meiner Sicherheit in den Bergen beitragen! Danke an OE5DXL für die Entwicklung der Basis für dieses nette Selbstbauprojekt!

73 Heinz, OE5EEP

## **Prämiert**

---

Der DXL APRStracker wurde mit dem € 2000,- dotierten ÖVSV Innovationspreis 2013 prämiert !  
GRATULATION !!

## **Weitere Projekte**

---

Weiter passende Projekte von OE5DXL aus dieser Serie sind

- [DXL - APRSmap](#) - Der neue APRS Client für Windows, Linux und ARM auf OSM Basis
- [TCE Tinycore Linux Projekt](#) - Der mächtige und innovative Digipeater für APRS, Packet Radio, Echolink, u.v.m.