

Inhaltsverzeichnis

1. Der Christian Koppler	22
2. Benutzer:Oe1mcu	12

Der Christian Koppler

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2009, 01:40 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Herstellung der großen Spulen L5 bis L7)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. Januar 2009, 01:41 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→Herstellung der großen Spulen L5 bis L7)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 25:	Zeile 25:
-	-
- [[Bild:ChristianKoppler3.jpg]]	+ [[Bild:ChristianKoppler3.jpg ChristianKoppler3.jpg]]
Die Spule wird abgeschnitten und vom Dorn genommen	Die Spule wird abgeschnitten und vom Dorn genommen
-	-

Version vom 3. Januar 2009, 01:41 Uhr

Der Christian Koppler - Eine Präsentation von DJ1AE

Inhaltsverzeichnis	
1 Motivation	23
2 Umfang	23
3 Anwendung	23
4 Herstellung der großen Spulen L5 bis L7	23

Motivation


Es ist gerade eine Woche her da ich den Koppler fertig aufgebaut habe. Einige Arbeitsstunden stecken drin und so manches Mal hätte ich mir mehr Bildmaterial über fertige Koppler gewünscht, denn in Sachen HF Elektrotechnik bin ich nicht vom Fach. Den OM's aus unserem OV die noch am Koppler bauen und denen es eventuell ähnlich geht soll die Fotodokumentation eine Hilfe sein. Darüber hinaus war mein Gedanke, man tut sicher gut daran seine Erfahrungen aufzuschreiben solange sie noch frisch in Erinnerung sind. Der Schwerpunkt auf Fotos deswegen, weil ja bekanntlich ein Bild mehr als 1000 Worte sagt.

Umfang

Der hier gezeigte Koppler basiert auf dem Prinzip des OM Christian Krebs DL3LAC. Davon gibt ja bereits sehr gute Beschreibungen mit Schaltplänen und Bauteilelisten. Deshalb wird hier bewusst das Thema ausgespart.



Anwendung

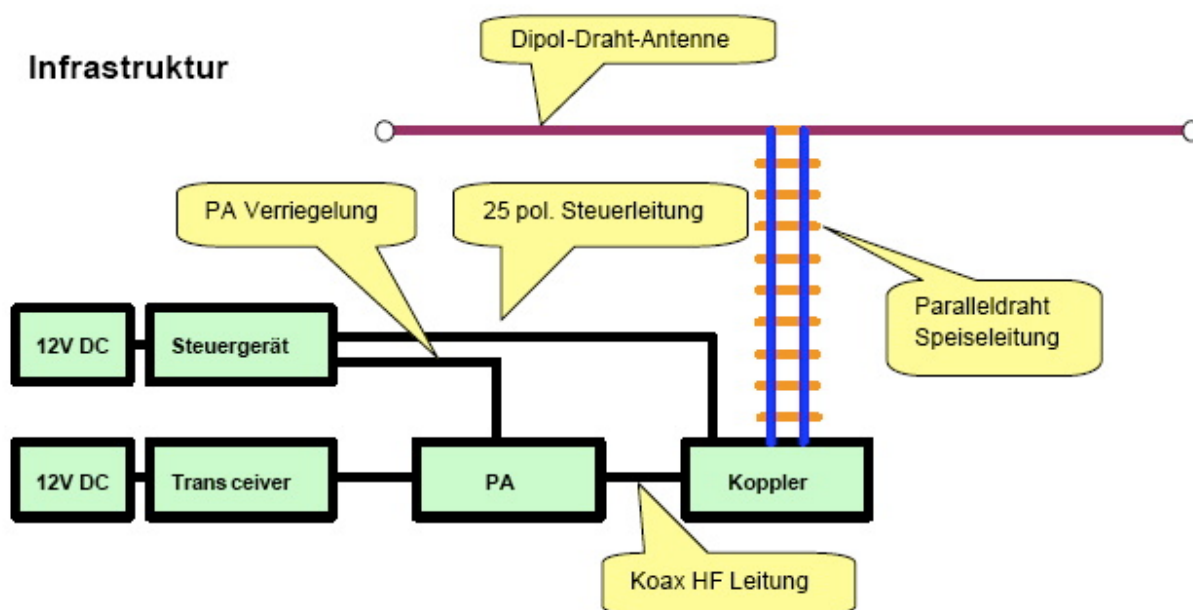Der Koppler dient zur Impedanz Anpassung einer Dipol-Draht-Antenne mit Paralleldraht Speisung.



Herstellung der großen Spulen L5 bis L7


Auch das kann man selbst machen. Die Spulen habe ich aus 2.2mm Cu Draht gewickelt. Da in meinem Keller eine Drehmaschine steht war das nicht allzu schwierig. Nach der Herstellung des Dorns war das eigentliche Wickeln keine Herausforderung. Für die doppelten Luftspulen war allerdings eine Hülse notwendig. Nun konnte ich mit vertretbarem Aufwand Spulensätze für mich und einige OM's aus dem Ortsverband herstellen.

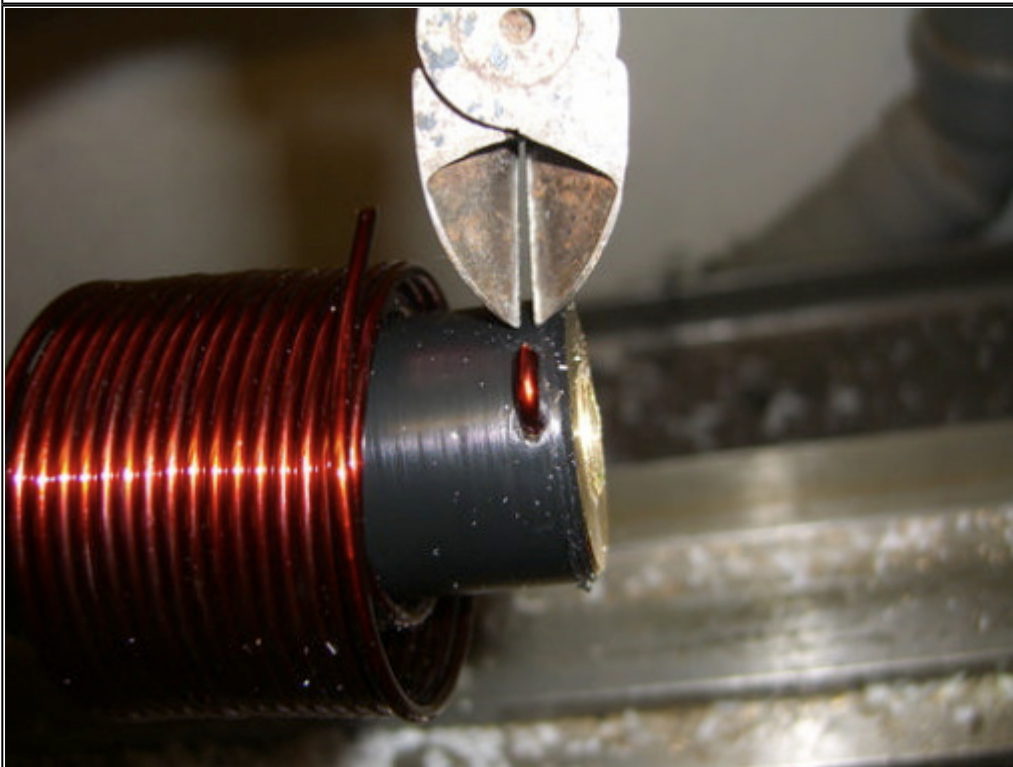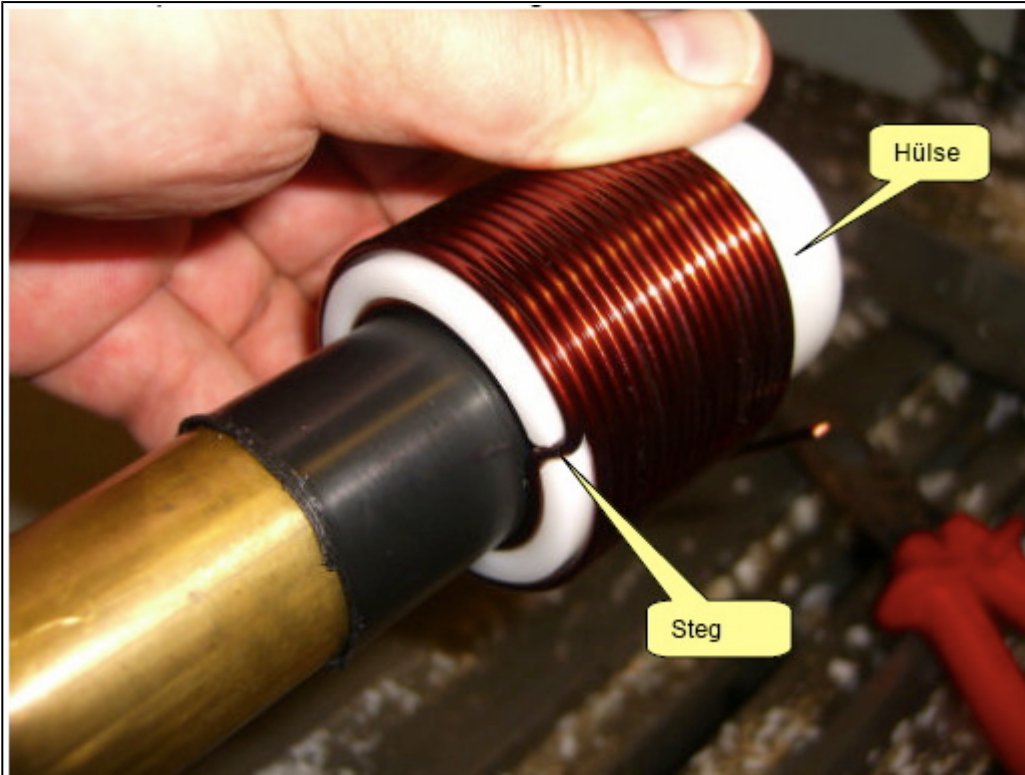


Die Spule wird abgeschnitten und vom Dorn genommen



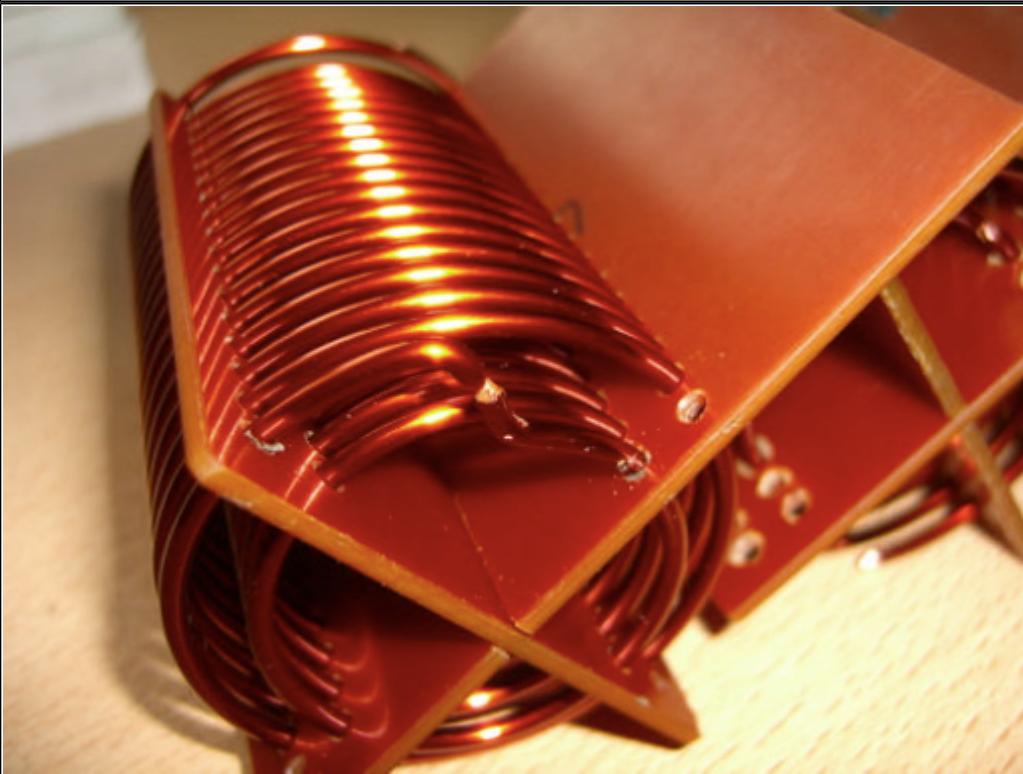L7 fertig gewickelt.
Zum Einfädeln in das
Spulenkreuz muss der
Verbindungssteg
durchgetrennt werden




Der Steg wird dann
wieder verlötet.


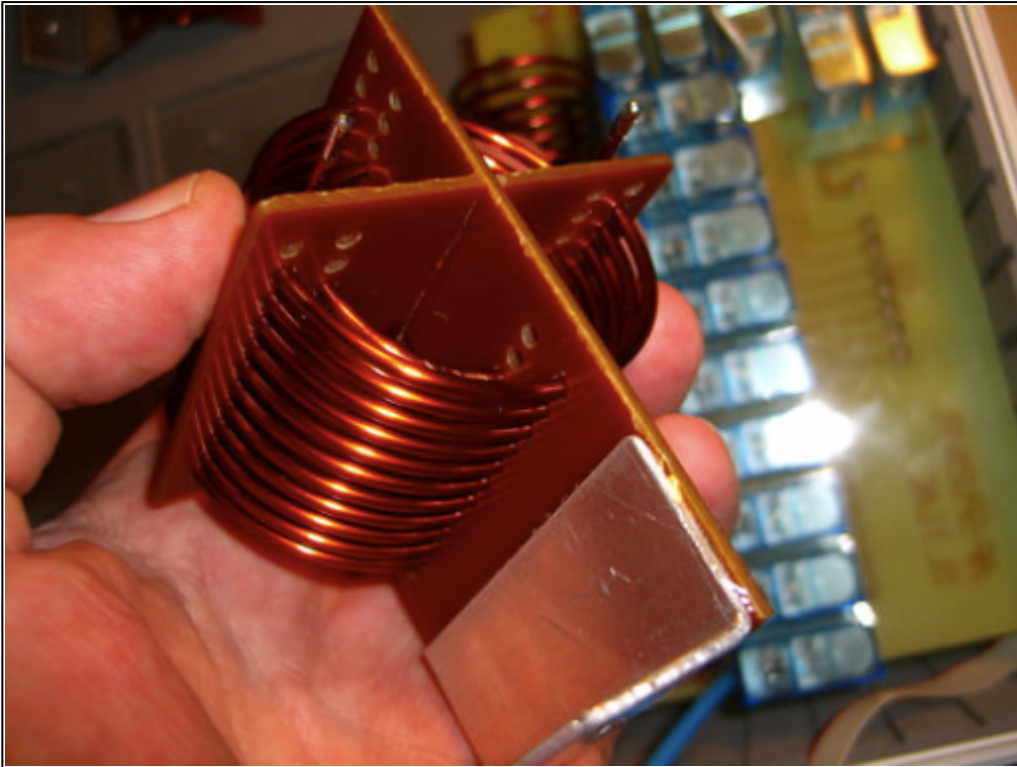




L6 Spulenkreuz fertig konfektioniert mit Montagewinkel (geklebt). Es hat sich gezeigt dass


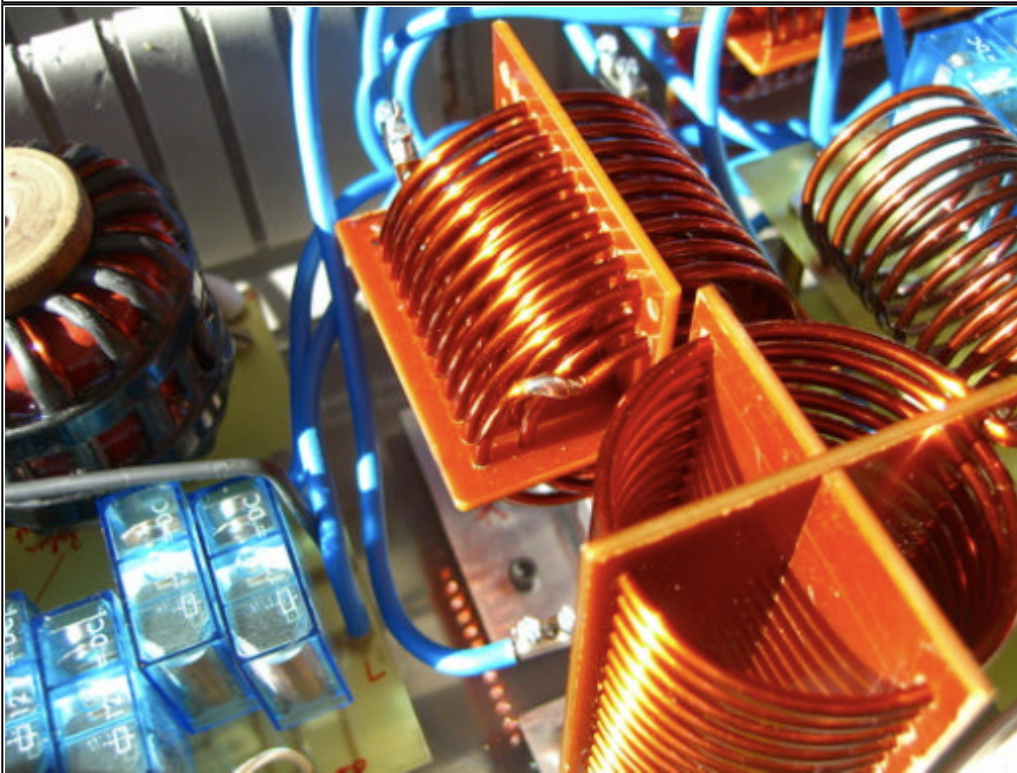
ein Bohrungsdurchmesser 2.5mm ideal für die Einbringung des Drahtes ist und der Spule trotzdem keinen Raum zum Wackeln lässt.





Mitte: L6 eingebaut mit verlötetem Steg.

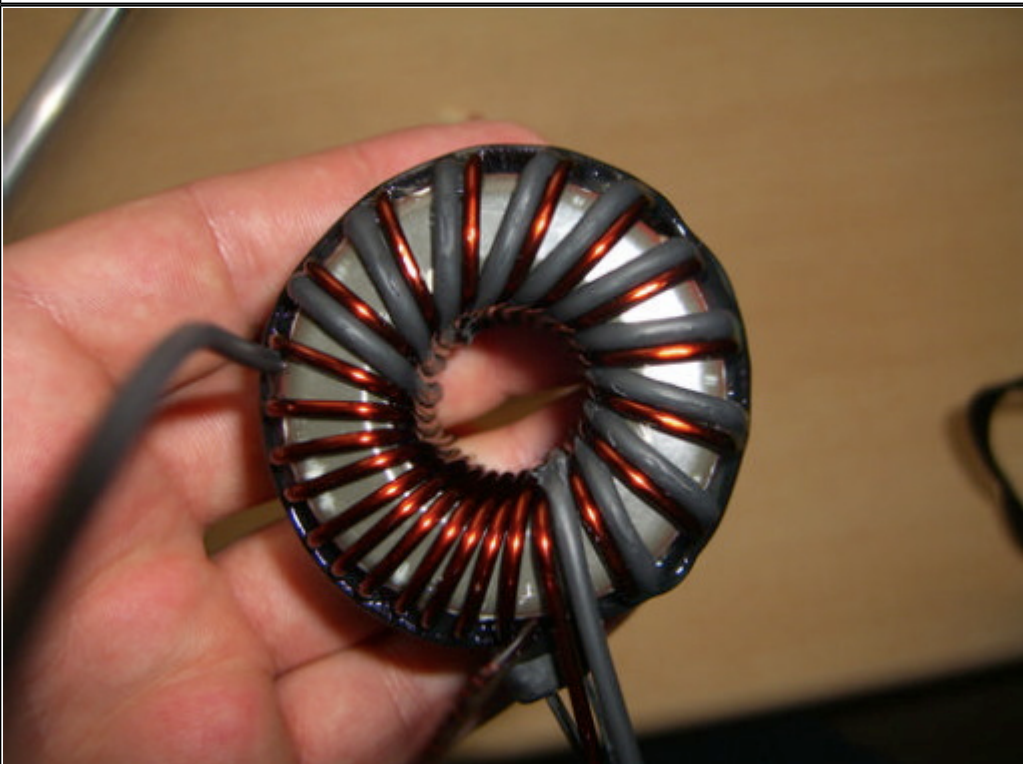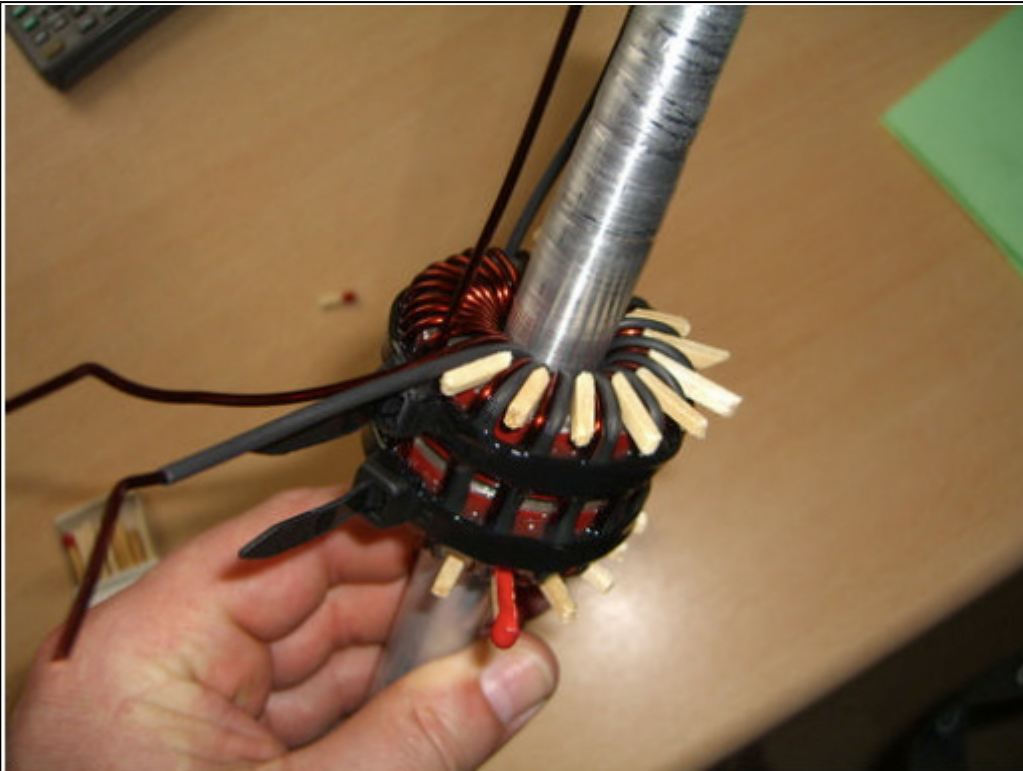

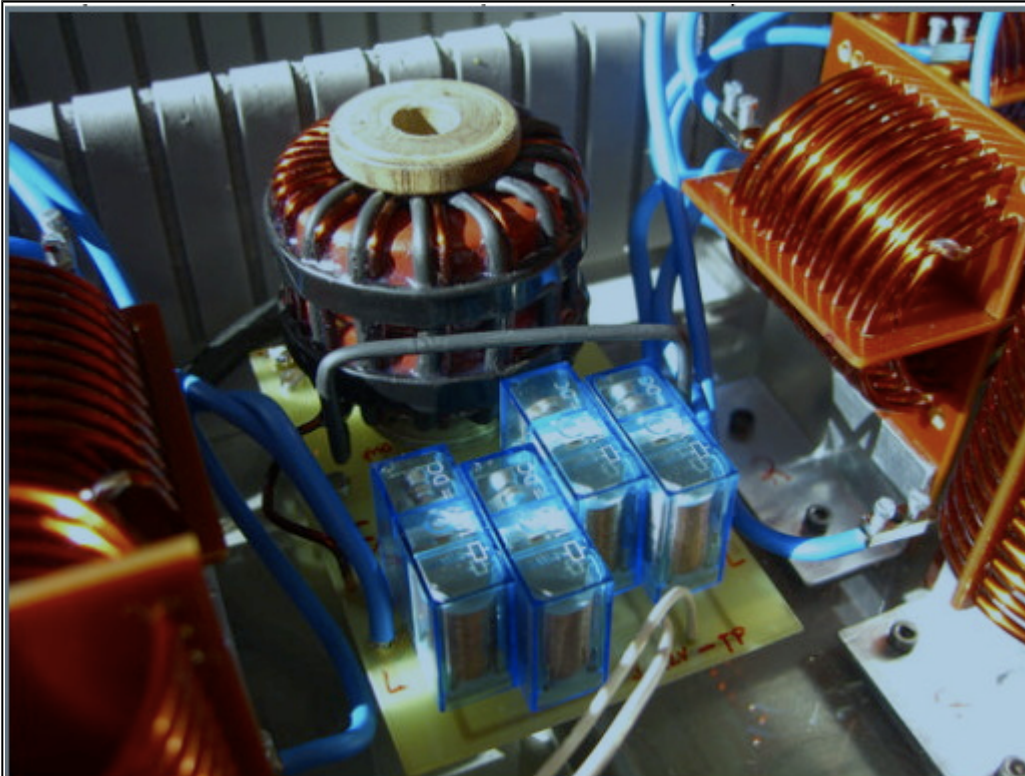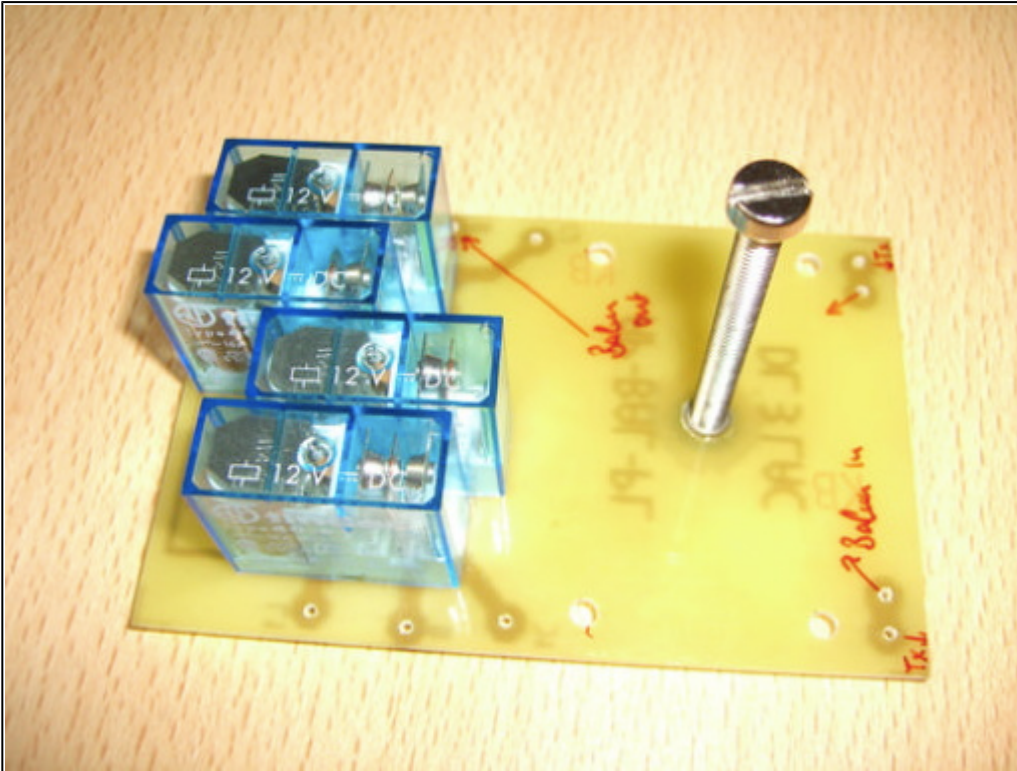

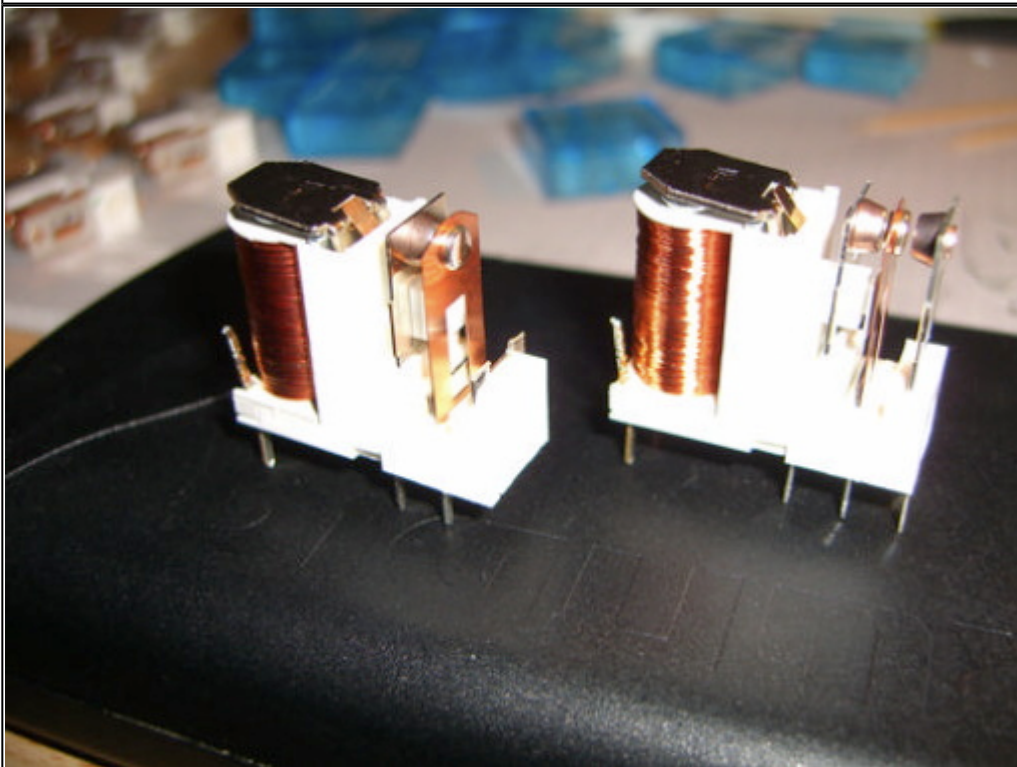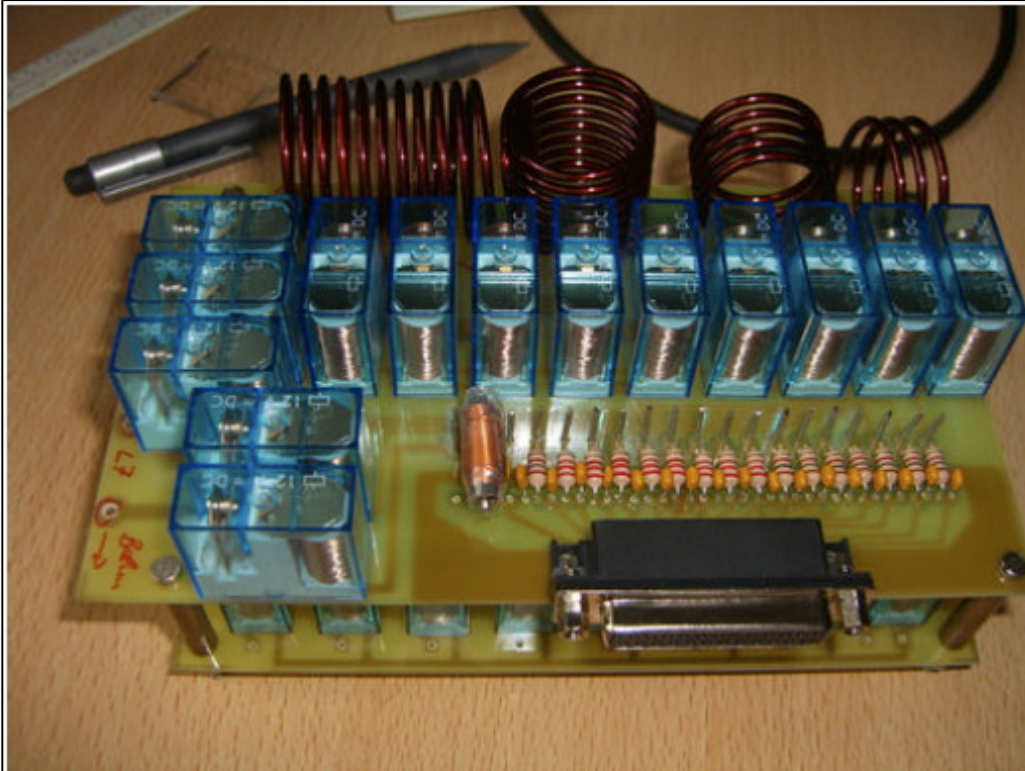

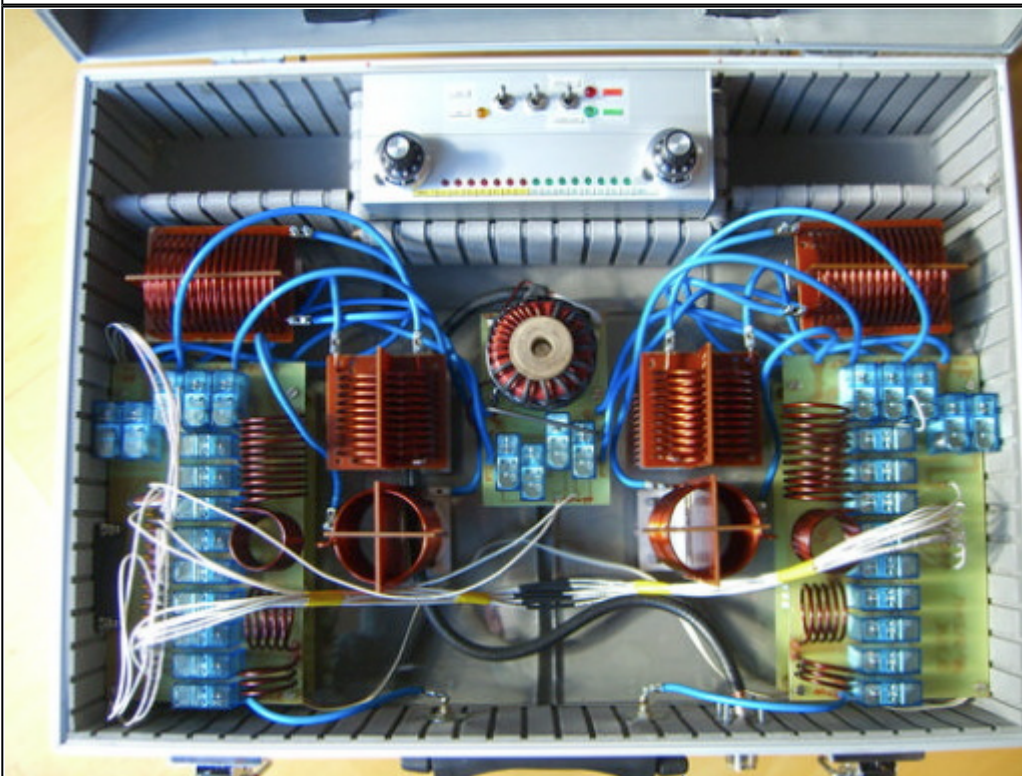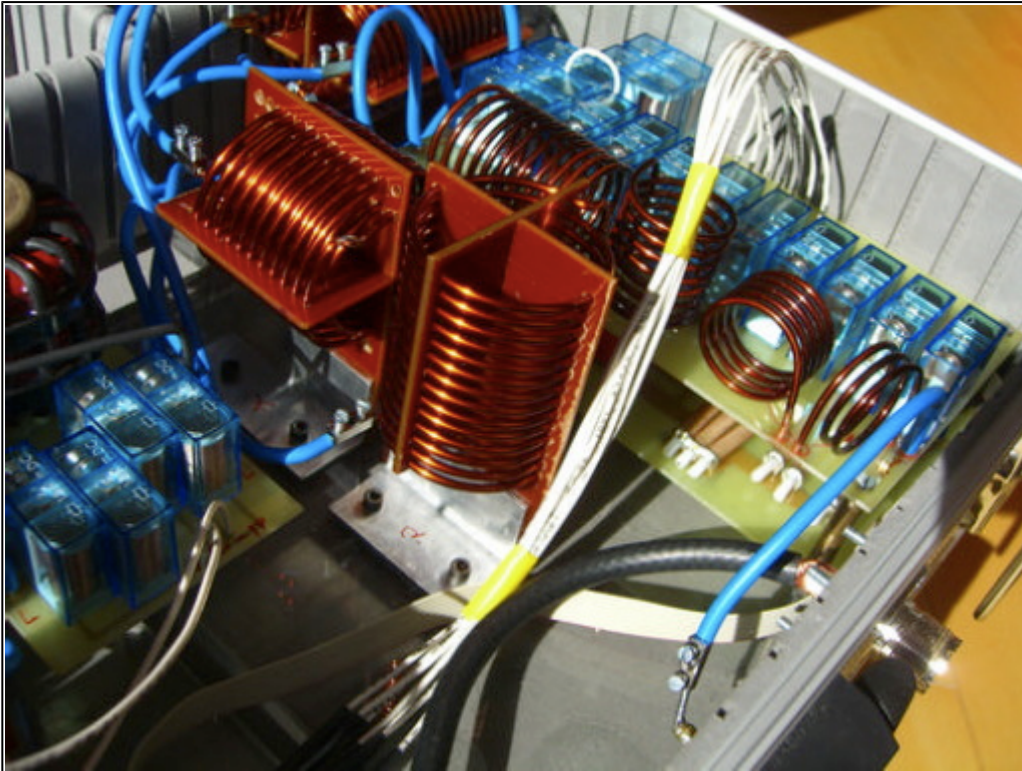



Der Christian Koppler: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2009, 01:40 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 3. Januar 2009, 01:41 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion Beiträge)	Oe1mcu (Diskussion Beiträge)
(→Herstellung der großen Spulen L5 bis L7)	(→Herstellung der großen Spulen L5 bis L7)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 25:	Zeile 25:
-	-
- [[Bild:ChristianKoppler3.jpg]]	+ [[Bild:ChristianKoppler3.jpg ChristianKoppler3.jpg]]
Die Spule wird abgeschnitten und vom Dorn genommen	Die Spule wird abgeschnitten und vom Dorn genommen
-	-

Version vom 3. Januar 2009, 01:41 Uhr

Der Christian Koppler - Eine Präsentation von DJ1AE

Inhaltsverzeichnis	
1 Motivation	13
2 Umfang	13
3 Anwendung	13
4 Herstellung der großen Spulen L5 bis L7	13

Motivation


Es ist gerade eine Woche her da ich den Koppler fertig aufgebaut habe. Einige Arbeitsstunden stecken drin und so manches Mal hätte ich mir mehr Bildmaterial über fertige Koppler gewünscht, denn in Sachen HF Elektrotechnik bin ich nicht vom Fach. Den OM's aus unserem OV die noch am Koppler bauen und denen es eventuell ähnlich geht soll die Fotodokumentation eine Hilfe sein. Darüber hinaus war mein Gedanke, man tut sicher gut daran seine Erfahrungen aufzuschreiben solange sie noch frisch in Erinnerung sind. Der Schwerpunkt auf Fotos deswegen, weil ja bekanntlich ein Bild mehr als 1000 Worte sagt.

Umfang

Der hier gezeigte Koppler basiert auf dem Prinzip des OM Christian Krebs DL3LAC. Davon gibt ja bereits sehr gute Beschreibungen mit Schaltplänen und Bauteilelisten. Deshalb wird hier bewusst das Thema ausgespart.



Anwendung

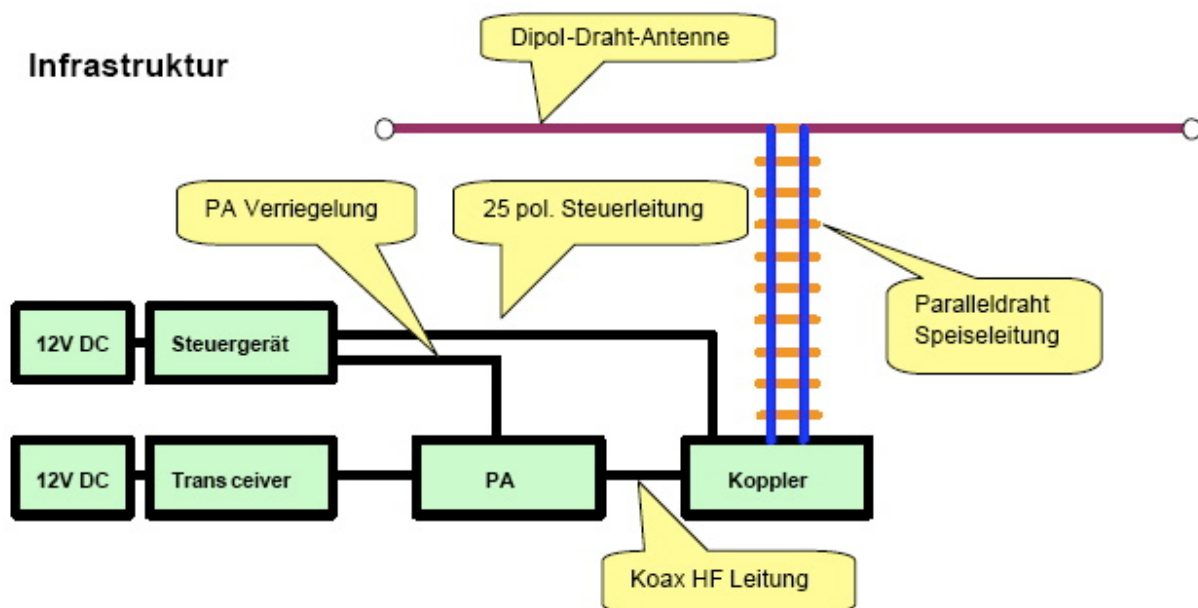Der Koppler dient zur Impedanz Anpassung einer Dipol-Draht-Antenne mit Paralleldraht Speisung.




Herstellung der großen Spulen L5 bis L7

Auch das kann man selbst machen. Die Spulen habe ich aus 2.2mm Cu Draht gewickelt. Da in meinem Keller eine Drehmaschine steht war das nicht allzu schwierig. Nach der Herstellung des Dorns war das eigentliche Wickeln keine Herausforderung. Für die doppelten Luftspulen war allerdings eine Hülse notwendig. Nun konnte ich mit vertretbarem Aufwand Spulensätze für mich und einige OM's aus dem Ortsverband herstellen.

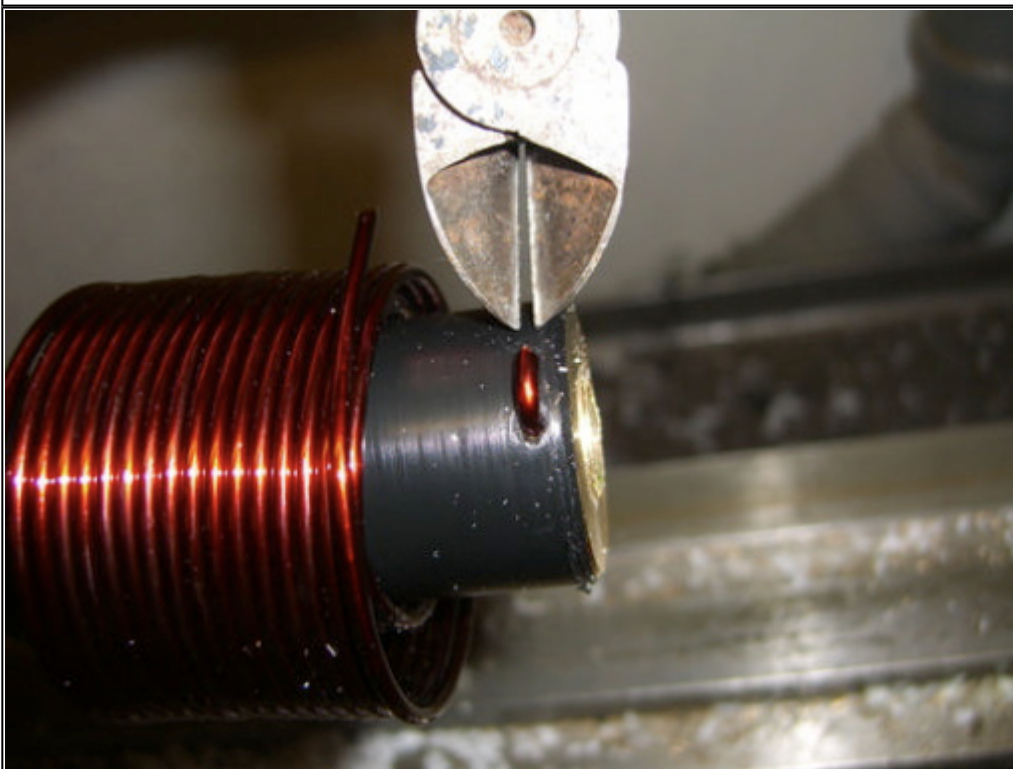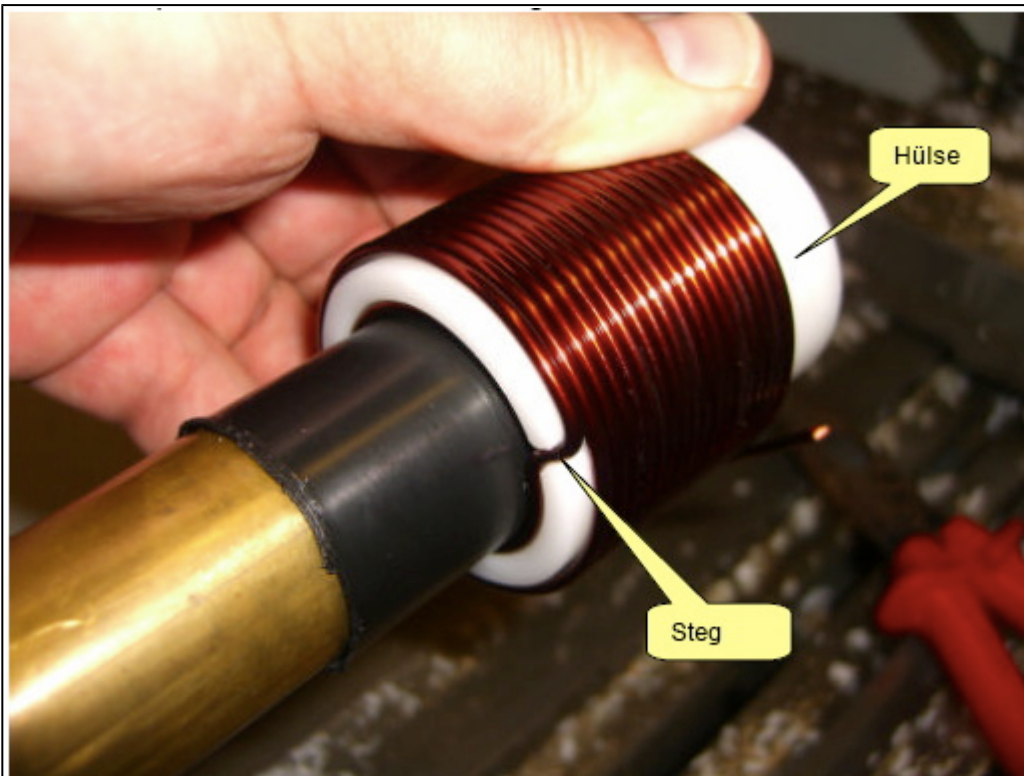




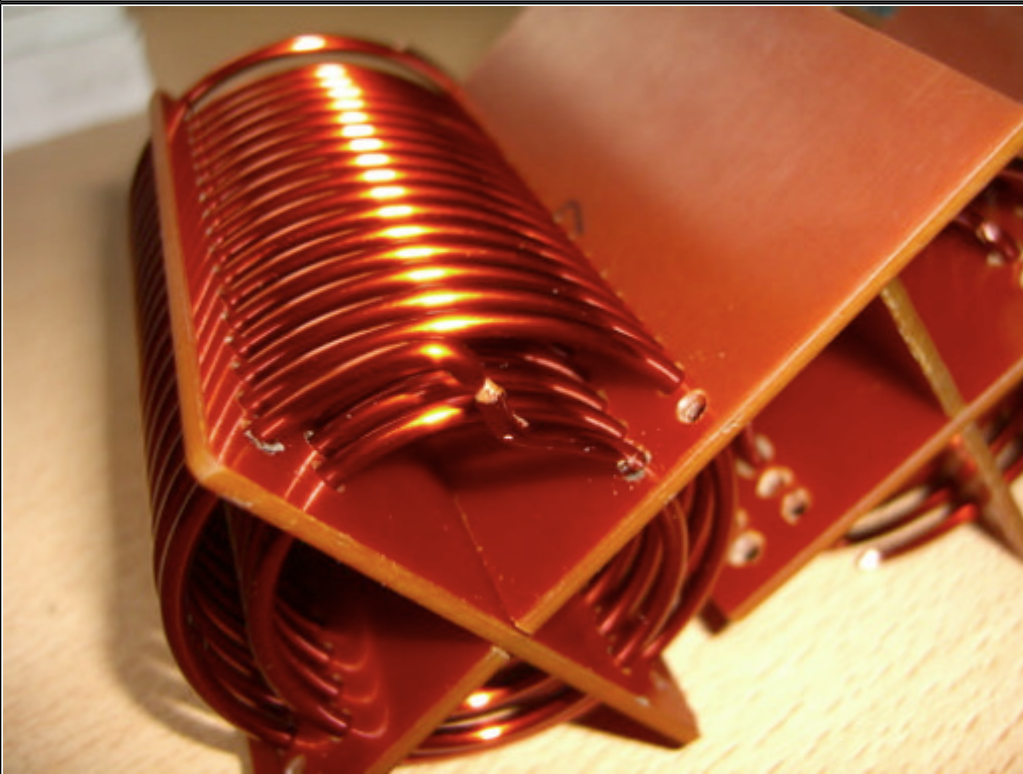L7 fertig gewickelt.
Zum Einfädeln in das
Spulenkreuz muss der
Verbindungssteg
durchgetrennt werden




Der Steg wird dann
wieder verlötet.


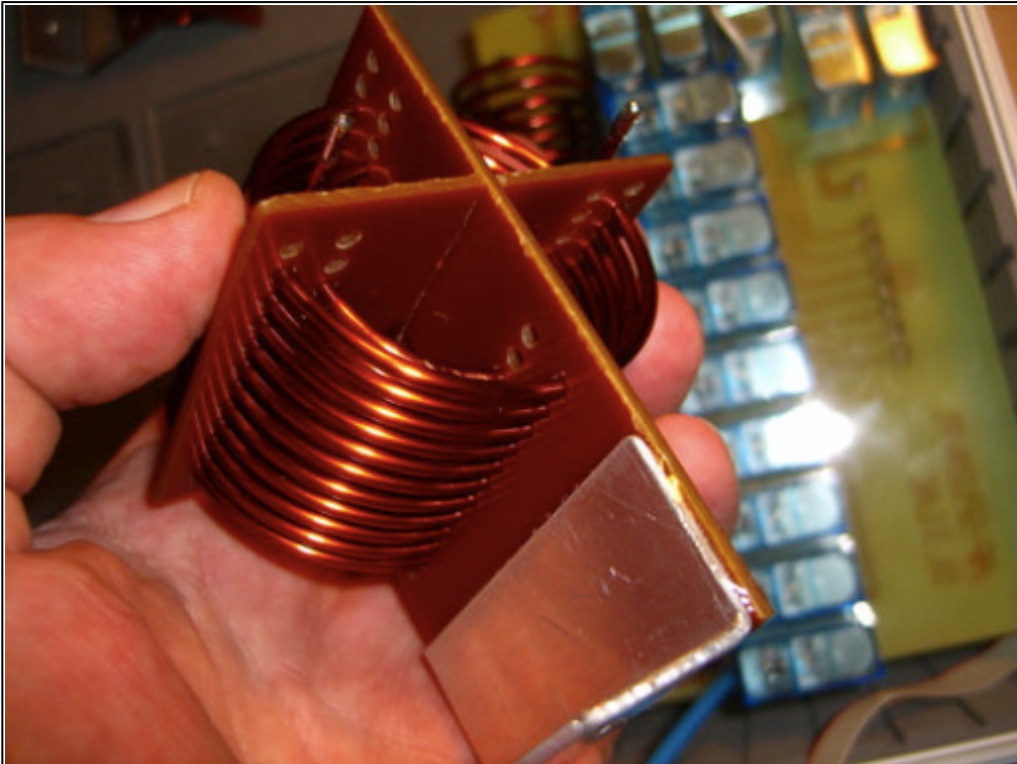




L6 Spulenkreuz fertig konfektioniert mit Montagewinkel (geklebt). Es hat sich gezeigt dass


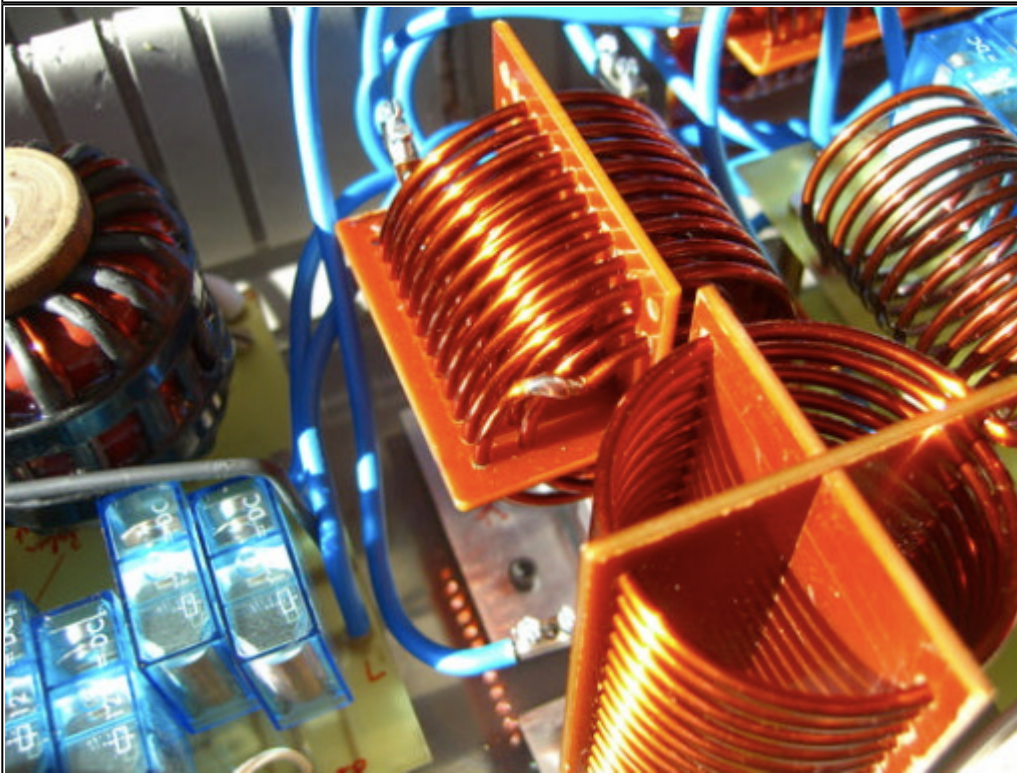
ein Bohrungsdurchmesser 2.5mm ideal für die Einbringung des Drahtes ist und der Spule trotzdem keinen Raum zum Wackeln lässt.





Mitte: L6 eingebaut mit verlötetem Steg.

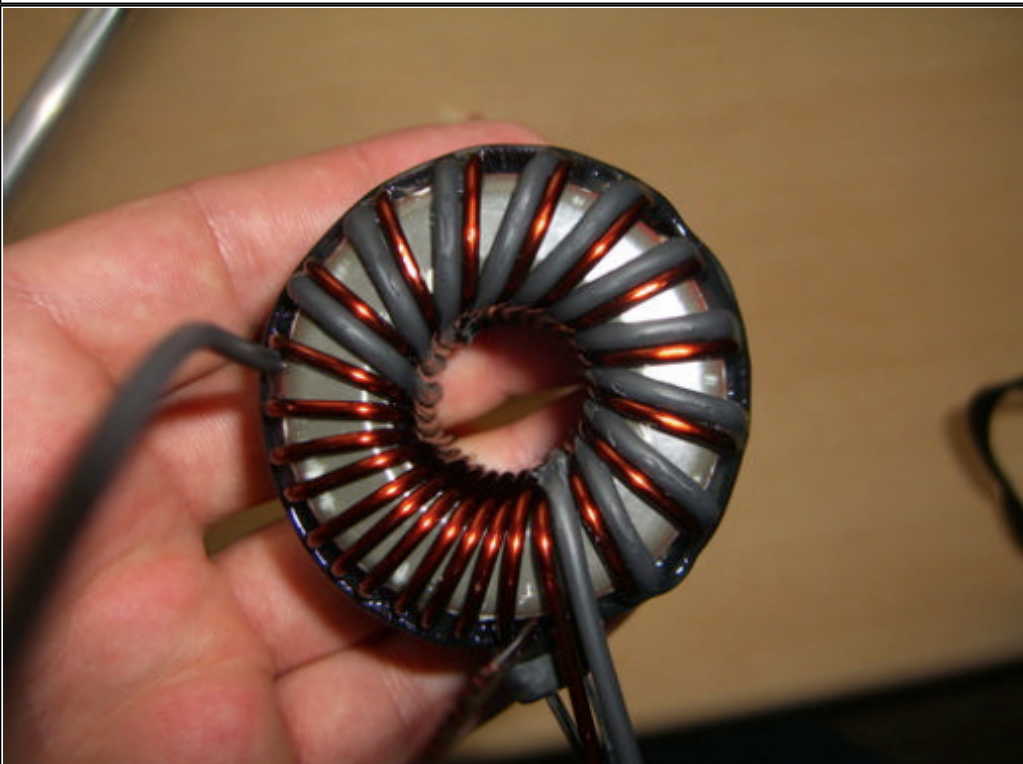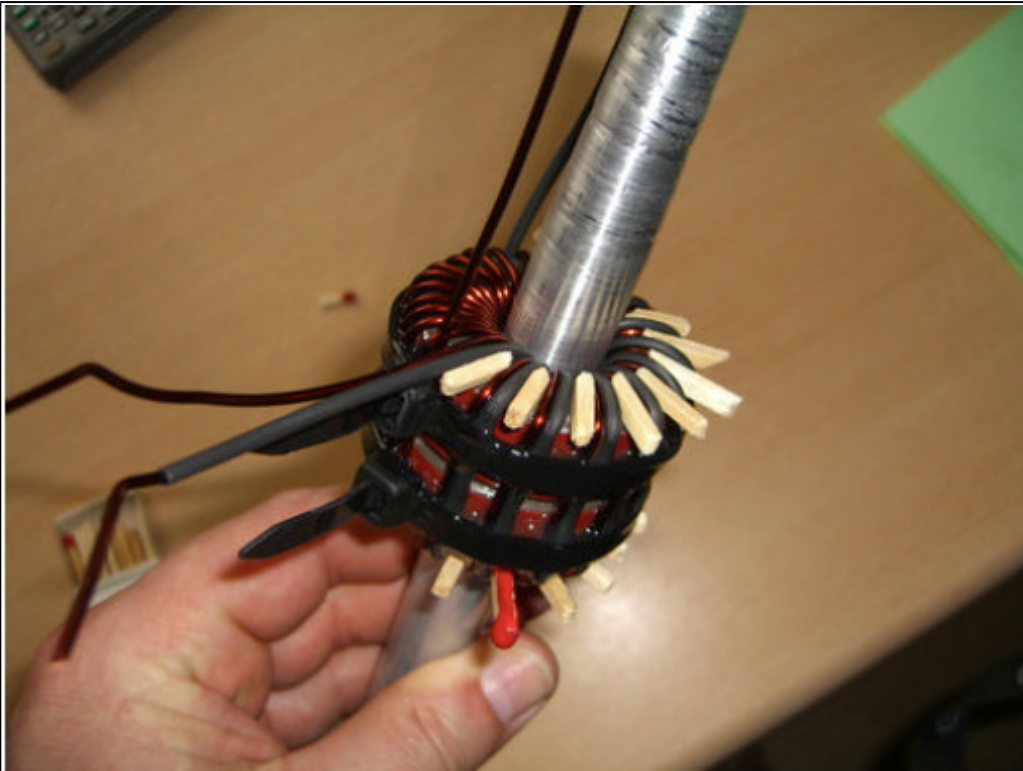

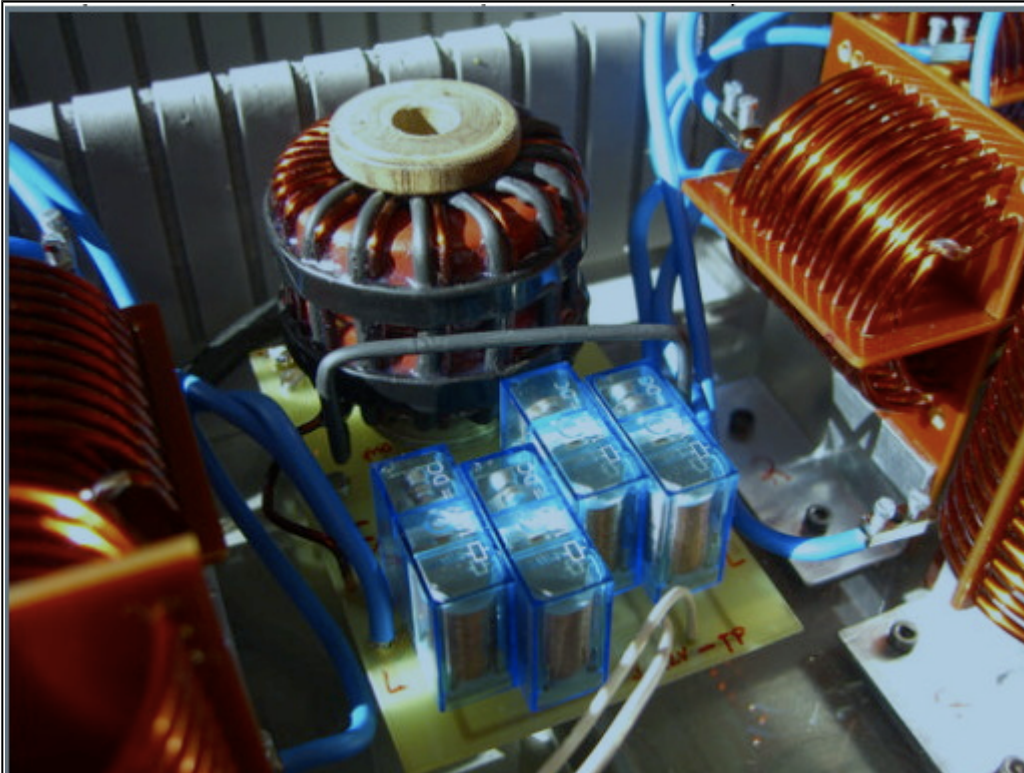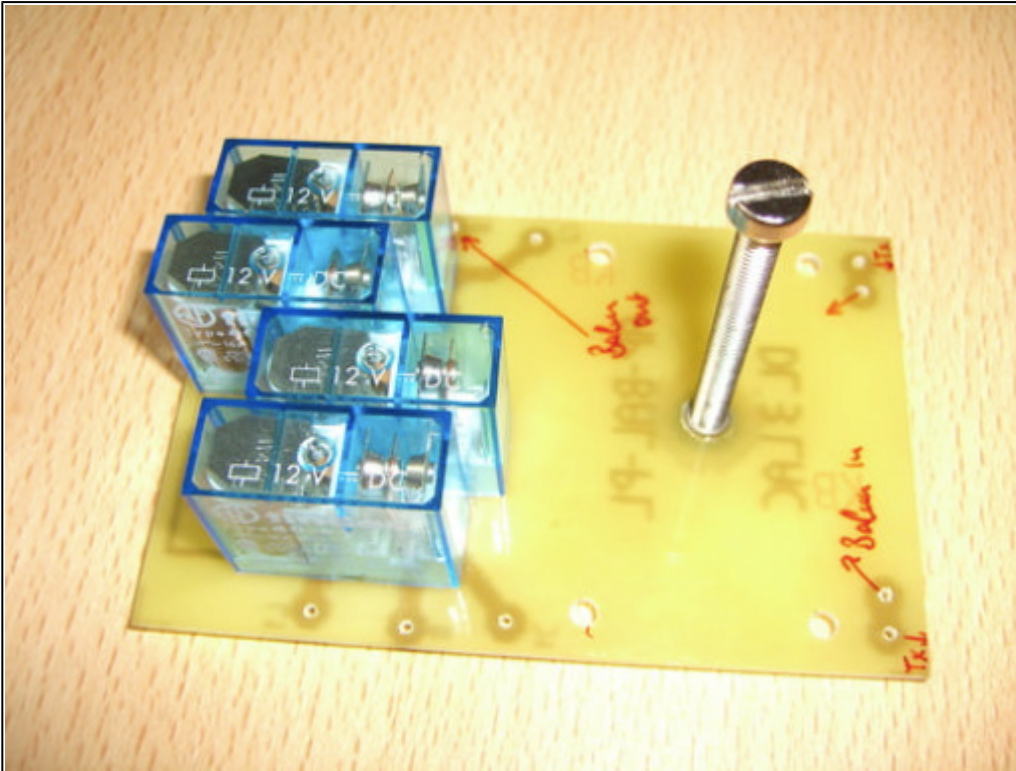

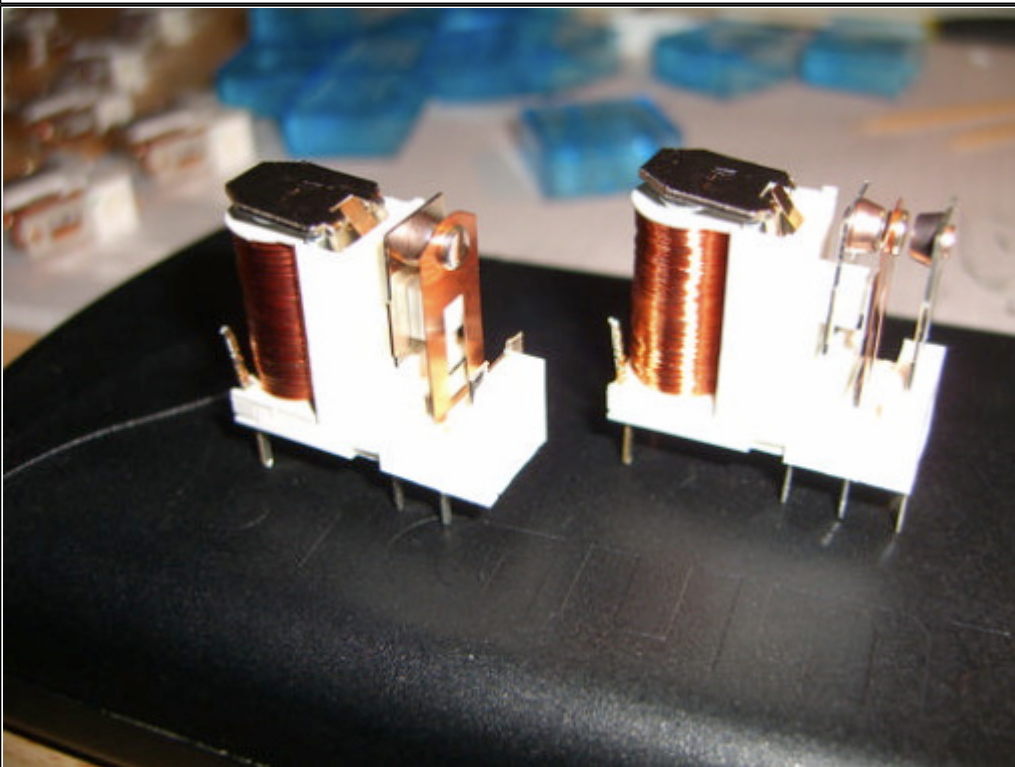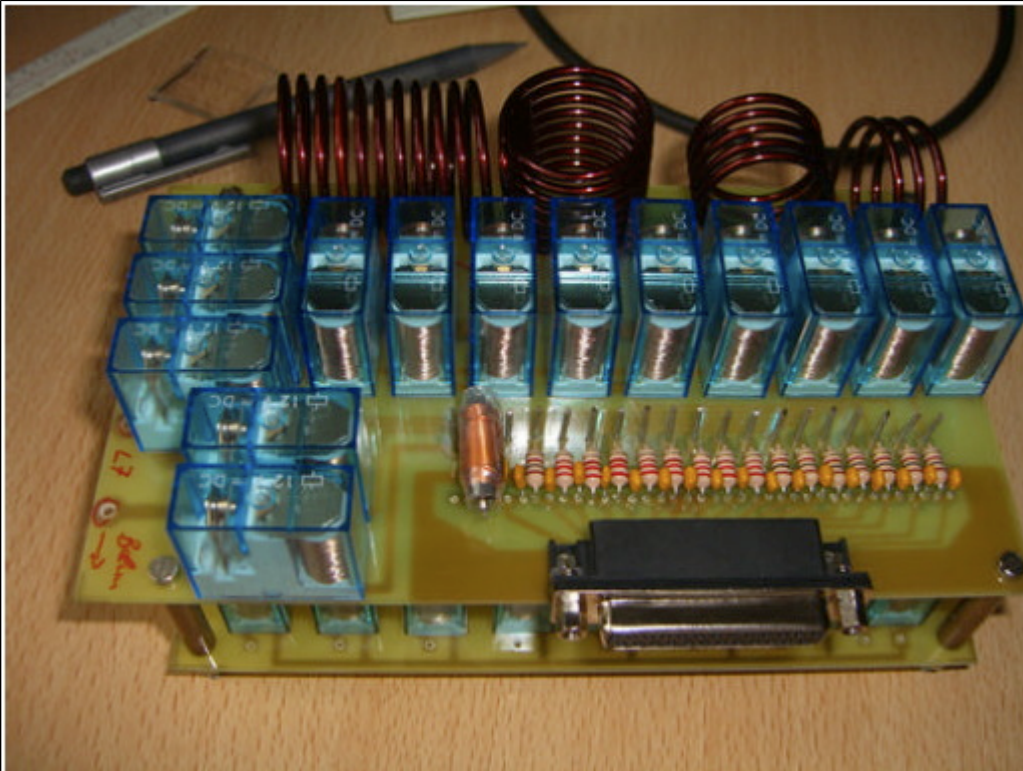

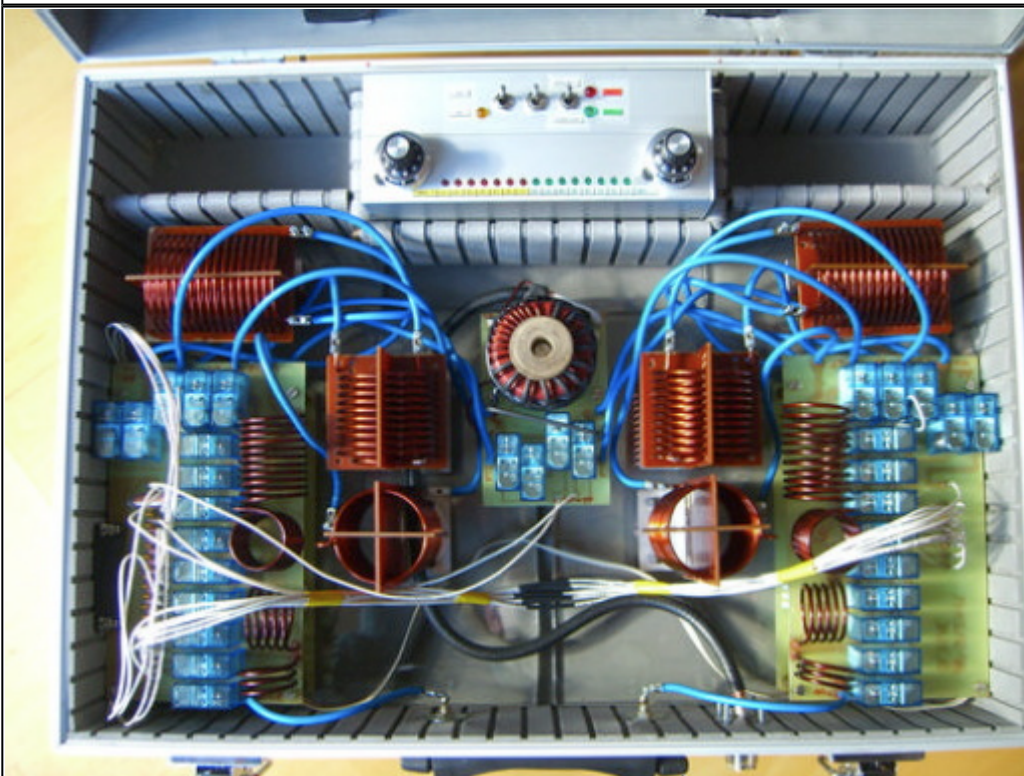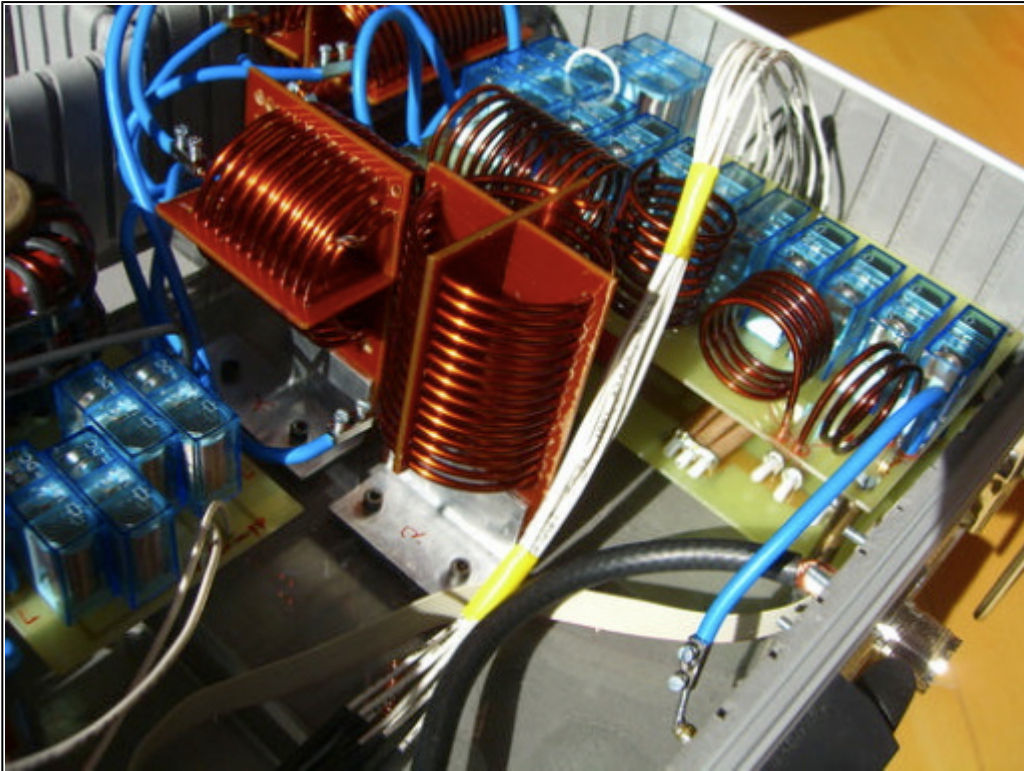



Der Christian Koppler: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2009, 01:40 Uhr (Q uelltext anzeigen)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Herstellung der großen Spulen L5 bis L7)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. Januar 2009, 01:41 Uhr (Q uelltext anzeigen)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→Herstellung der großen Spulen L5 bis L7)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 25:	Zeile 25:
-	-
- [[Bild:ChristianKoppler3.jpg]]	+ [[Bild:ChristianKoppler3.jpg ChristianKoppler3.jpg]]
Die Spule wird abgeschnitten und vom Dorn genommen	Die Spule wird abgeschnitten und vom Dorn genommen
-	-

Version vom 3. Januar 2009, 01:41 Uhr

Der Christian Koppler - Eine Präsentation von DJ1AE

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation	23
2 Umfang	23
3 Anwendung	23
4 Herstellung der großen Spulen L5 bis L7	23

Motivation


Es ist gerade eine Woche her da ich den Koppler fertig aufgebaut habe. Einige Arbeitsstunden stecken drin und so manches Mal hätte ich mir mehr Bildmaterial über fertige Koppler gewünscht, denn in Sachen HF Elektrotechnik bin ich nicht vom Fach. Den OM's aus unserem OV die noch am Koppler bauen und denen es eventuell ähnlich geht soll die Fotodokumentation eine Hilfe sein. Darüber hinaus war mein Gedanke, man tut sicher gut daran seine Erfahrungen aufzuschreiben solange sie noch frisch in Erinnerung sind. Der Schwerpunkt auf Fotos deswegen, weil ja bekanntlich ein Bild mehr als 1000 Worte sagt.

Umfang

Der hier gezeigte Koppler basiert auf dem Prinzip des OM Christian Krebs DL3LAC. Davon gibt ja bereits sehr gute Beschreibungen mit Schaltplänen und Bauteilelisten. Deshalb wird hier bewusst das Thema ausgespart.



Anwendung

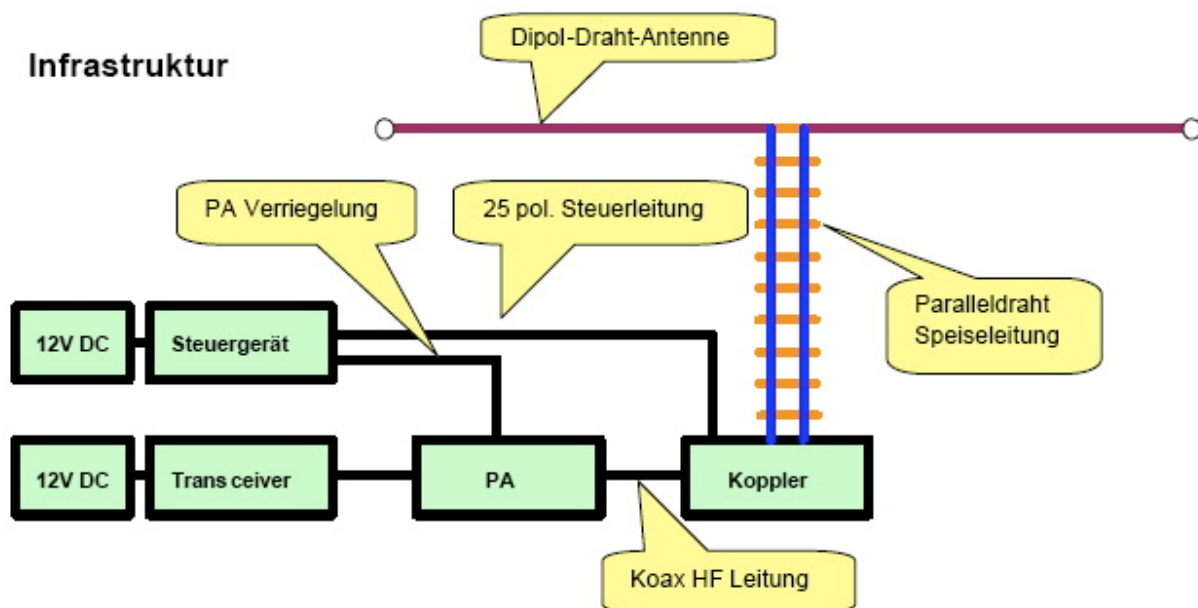Der Koppler dient zur Impedanz Anpassung einer Dipol-Draht-Antenne mit Paralleldraht Speisung.



Herstellung der großen Spulen L5 bis L7


Auch das kann man selbst machen. Die Spulen habe ich aus 2.2mm Cu Draht gewickelt. Da in meinem Keller eine Drehmaschine steht war das nicht allzu schwierig. Nach der Herstellung des Dorns war das eigentliche Wickeln keine Herausforderung. Für die doppelten Luftspulen war allerdings eine Hülse notwendig. Nun konnte ich mit vertretbarem Aufwand Spulensätze für mich und einige OM's aus dem Ortsverband herstellen.

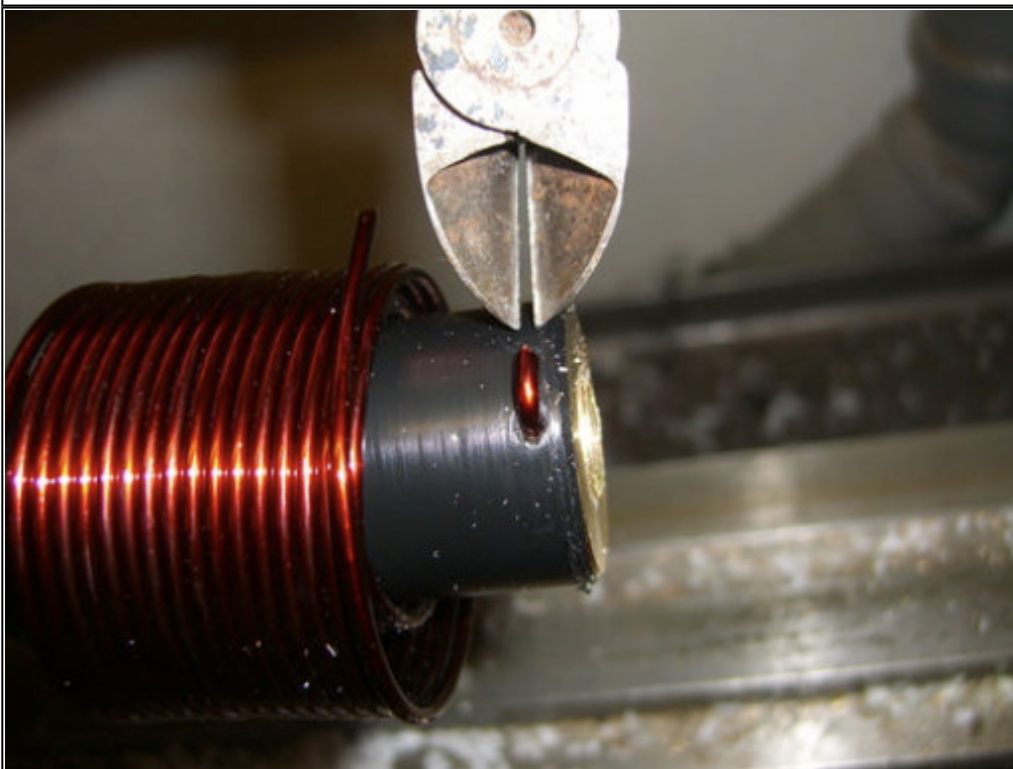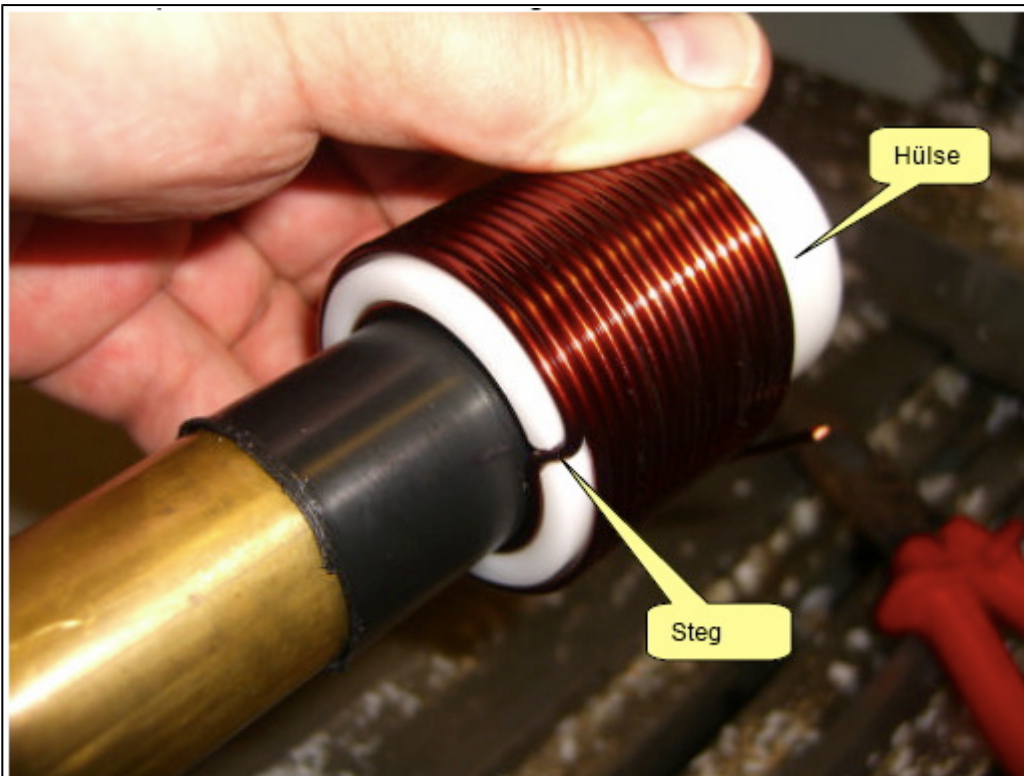


Die Spule wird abgeschnitten und vom Dorn genommen



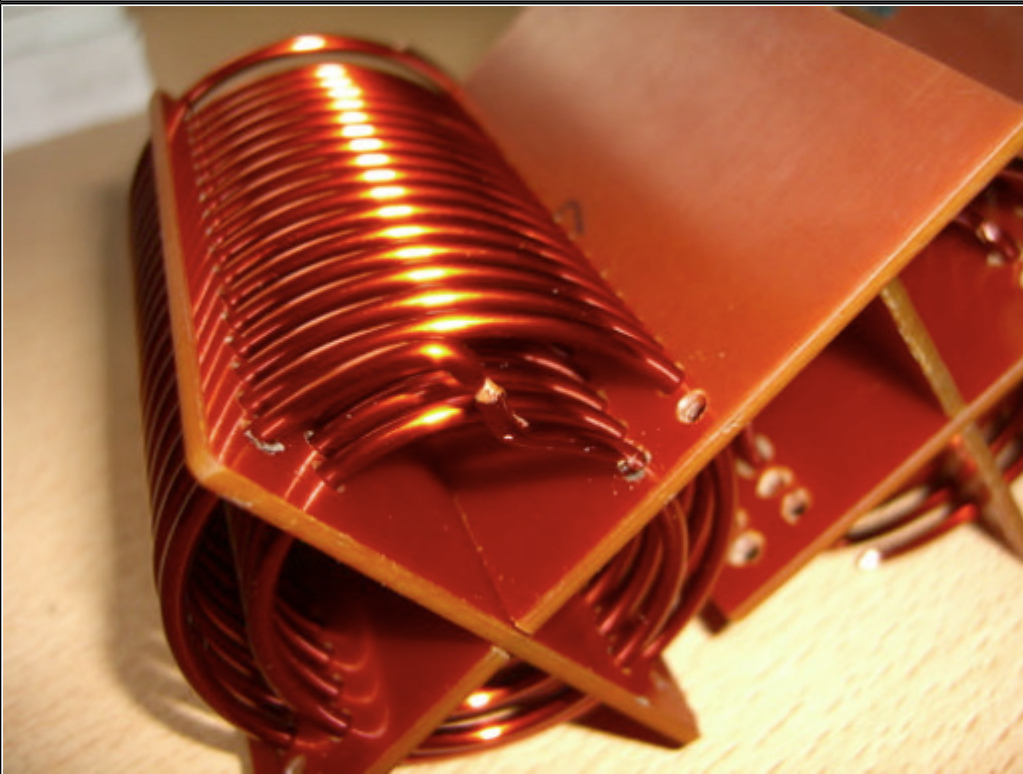L7 fertig gewickelt.
Zum Einfädeln in das
Spulenkreuz muss der
Verbindungssteg
durchgetrennt werden




Der Steg wird dann
wieder verlötet.

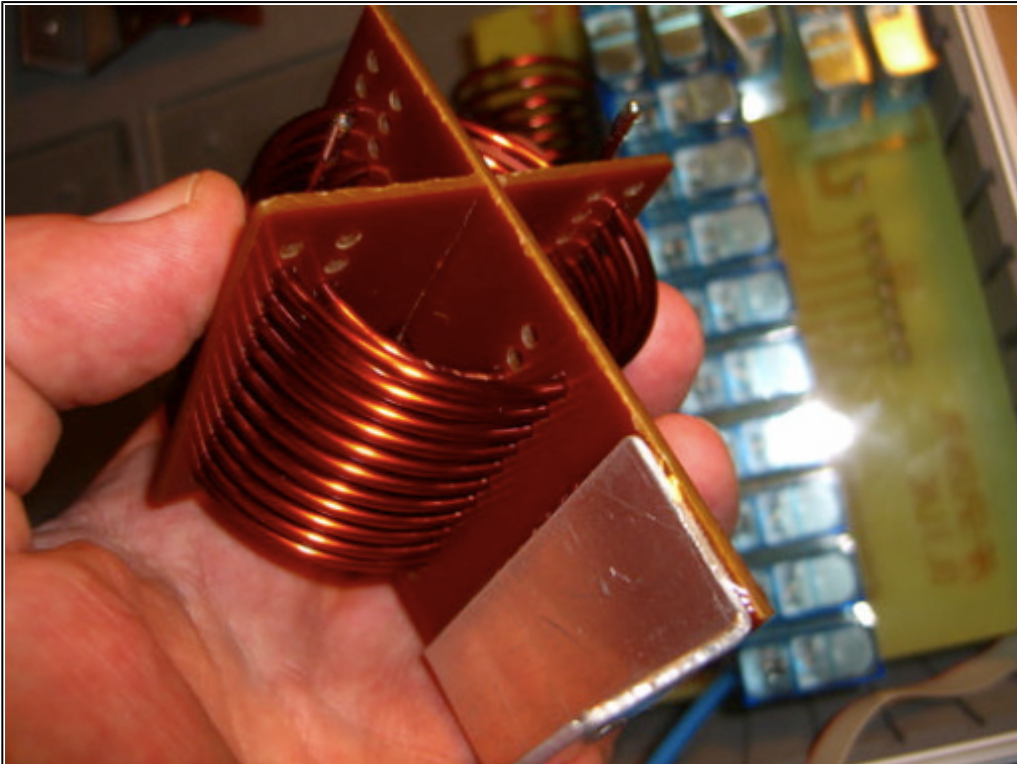

L6 Spulenkreuz fertig konfektioniert mit Montagewinkel (geklebt). Es hat sich gezeigt dass

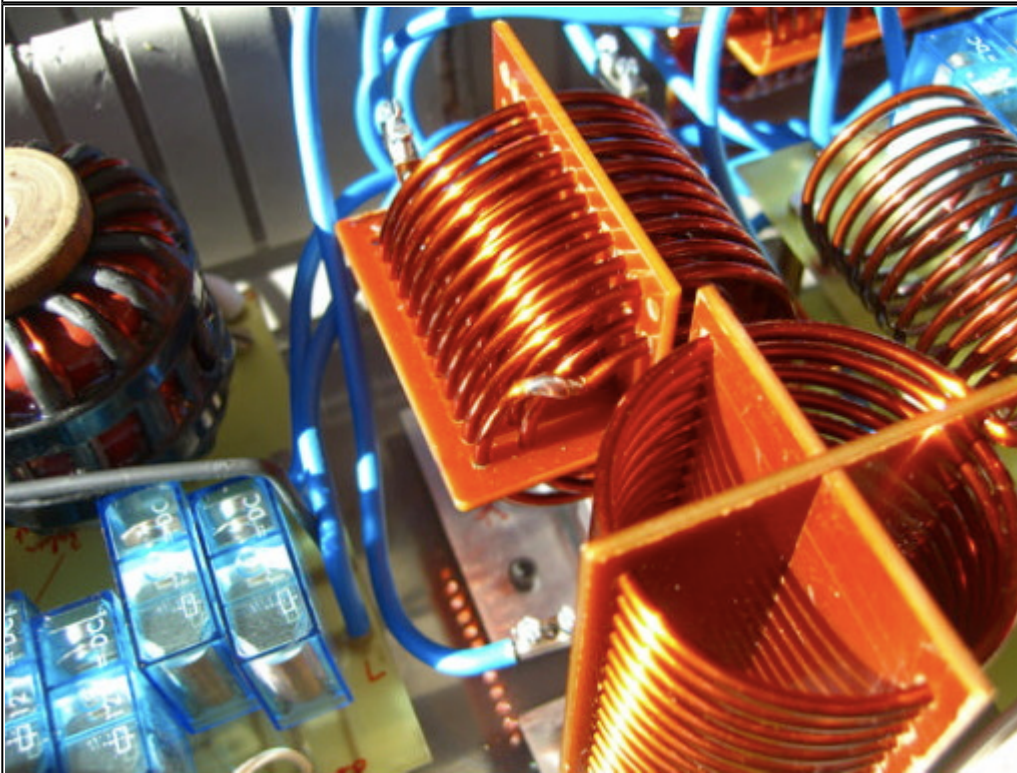ein Bohrungsdurchmesser 2.5mm ideal für die Einbringung des Drahtes ist und der Spule trotzdem keinen Raum zum Wackeln lässt.



Mitte: L6 eingebaut mit verlötetem Steg.

