

Inhaltsverzeichnis

. QCX
2. QCX/QCX AGC
3. QCX/QCX Bauanleitung oelopw
I. QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw
5. QCX/QCX Bauanleitung teil3 oelopw
5. QCX/QCX Bauteiltoleranzen
7. QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf



OCX

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 11. April 2021, 09:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 09:24 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE10PW (Diskussion | Beiträge)

K (Text erweitert)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine "Preset" Frequenz in den QCX Settings anlegen, z. B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Zeile 16:

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.==

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine "Preset" Frequenz in den QCX Settings anlegen, z. B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der OCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der **Empfangsempfindlichkeit**, weitere **Details finden sich in** "[http://docplayer.org/200215176-Ocxcw-transceiver-multiband-betrieb-undweitere-modifikationen.html OCX CW **Transceiver Multiband-Betrieb und** weitere Modifikationen1" von Manfred Heusy [https://www.grz.com/db /DJ3KK DJ3KK] und Wolfgang Schwarz

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken. Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

[https://www.qrz.com/db/DK4RW

DK4RW],

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "'nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [https://www.qrp-labs. com/images/lpfkit/gqrplpf.pdf Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz. Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "'nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [https://www.qrp-labs. com/images/lpfkit/gqrplpf.pdf Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

+

Ein QCX+ kann auch für das 15m gebaut werden. Man bestellt einen QCX+ für 17m und ein LPF Satz für 15m. Ein QCX+ für 15m liefert derzeit 4,5W.

+

Wicklungsdetails für T1 für 15m

Betrieb: 21T + 3T + 3T +3T

(T=Turns=Wicklungen)

+

2023 wurde von ORPLabs eine neue Serie genannt QMX auf dem Markt gebracht. Er umfasst die Features eines QDX und QCX mini und kann mehrer Bänder.

+

+

==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen== ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

*[[QCX/QCX AGC|**Zwei** Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (AGC) ... Designs von VU2ESE und AJ8S]].

*[[QCX/QCX AGC|**Drei** Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (**Audio** A GC) ... Designs von VU2ESE, **W4JED** und AJ8S
/span>]].



le 34:	Zei	ile 42:
==Ideensammlung <mark>für den Materialbedarf ==</mark>	+	==QCX+ Projekt Bauanleitung OE1OPW==
	+	
	+	*[[QCX/QCX Bauanleitung oelopw QC/QCX Bauanleitung 1. Teil]]
	+	*[[QCX/QCX Bauanleitung teil2 oelopw QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil]]
	+	*[[QCX/QCX Bauanleitung teil3 oelopw QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil]] br />
	+ [
	+	 br />ldeensammlung zum Aufbau und Materialbedarf
	+ [
"""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""		"""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchleser => Fragen bei Unklarheiten stellen!""
http://qrp-labs.com/images/qcxp /QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03 _DK5FN_2020-08-11.pdf		http://qrp-labs.com/images/qcxp /QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03 _DK5FN_2020-08-11.pdf
Die aktuelle Version 1. 04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unters		Die aktuelle Version 1.08 gibt es nur in Englisch. Die aktuelle englische
chied ist	+	Version 1.08 hat natürlich schon Änderungen gegenüber der deutsche Version 1.03.
	+	
	í	http://www.grp-labs.com/images/qcx



Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ... Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

=====[[QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf]]=====

Hier der Link: [[QCX/QCX+ Ideensamml ung für den Materialbedarf|Ideensamml ung für den Materialbedarf]]

- HIDETITLE_

KEIN INHALTSVERZEICHNIS

ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__ HIDETITLE

+

====Sonstige Tips====

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leitungsreduzierung auf z.B:. 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringerung möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung

+

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

+ =====Kunstantenne=====

senden sollte.

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der OCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden . Das Thema werden wir noch diskutieren. =====Kopfhörer===== sollte in iedem auten "Funkamateur-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt. =====Morsetaste===== und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient. __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ _ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 09:24 Uhr

QCX+



KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Der QCX+ (**Q**RP **C**W **X**cvr +) ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter WSPR Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen QCX Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: QCX+ (seit Juni 2020) und QCX-mini (seit Dezember 2020). Siehe QRP-Labs Webseite.

Siehe auch CW-QRP und den Bericht von Peter, OE10PW, über seine CQWW 2020 Teilnahme mit OCX für 20m.



QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine "Preset" Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Auf dem 60m Band verliert der QCX+ auf diese Weise nur etwa 2 dB Sendeleistung und es gibt etwa 5 dB Einbuße in der Empfangsempfindlichkeit, weitere Details finden sich in "QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen" von Manfred Heusy DJ3KK und Wolfgang Schwarz DK4RW,

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert **nicht** am 30m Band, weil das eingebaute Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

Ein QCX+ kann auch für das 15m gebaut werden. Man bestellt einen QCX+ für 17m und ein LPF Satz für 15m. Ein QCX+ für 15m liefert derzeit 4,5W.

Wicklungsdetails für T1 für 15m Betrieb: 21T + 3T + 3T +3T (T=Turns=Wicklungen)

2023 wurde von QRPLabs eine neue Serie genannt QMX auf dem Markt gebracht. Er umfasst die Features eines QDX und QCX mini und kann mehrer Bänder.

QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen

 Drei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (Audio AGC) ... Designs von VU2ESE, W4JED und AJ8S.

QCX+ Projekt Aufbauhinweise

Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT

QCX+ Projekt Bauanleitung OE10PW

- QCX/QCX Bauanleitung 1. Teil
- QCX/QCX Bauanleitung 2. Teil
- QCX/QCX Bauanleitung 3. Teil



Ideensammlung zum Aufbau und Materialbedarf

Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!

http://qrp-labs.com/images/qcxp/QCXplus_Manual_deutsch_Rev.1.03_DK5FN_2020-08-11.pdf

Die aktuelle Version 1.08 gibt es nur in Englisch. Die aktuelle englische Version 1.08 hat natürlich schon Änderungen gegenüber der deutschen Version 1.03.

http://www.qrp-labs.com/images/qcxp/manual108.pdf

Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist ...

Hier der Link: Ideensammlung für den Materialbedarf

Sonstige Tips

Falls wer mit dem QCX+ WSPR machen will ist es dazu notwendig den QCX+ nicht mit der vollen Leistung (5W) WSPR zu betreiben, da die drei Endstufentransistoren dafür nicht ausgelegt sind (2 Minuten Dauerträger). Eine Leitungsreduzierung auf z.B.: 2Watt beim QCX+ ist nur durch Spannungsverringerung möglich (z.B. 10-11V). Ein Dämpfungsglied hilft ja nicht, da der QCX+ halt nicht für 2 Minuten mit der vollen Leistung senden sollte.

Falls also noch kein Stationsnetzgerät vorhanden ist und WSPR eine Option ist, wäre das oben genannte zu empfehlen.

Kunstantenne

Ein Aspekt wurde noch vergessen: Der QCX braucht beim Abgleich eine Kunstantenne (Dummy Load) und bei der Leistungsoptimierung ebenso. Eigentlich sollte der QCX+ nie ohne 50 Ohm Abschluss in Betrieb genommen werden . Das Thema werden wir noch diskutieren.

Kopfhörer

sollte in jedem guten "Funkamateur-Haushalt" vorhanden sein. Nicht sparen gleich was gutes kaufen. man hat das "Ding" oft lange über die Ohren gestülpt.

Morsetaste

und wenn diese nur zum Tasten für Abstimmzwecke dient.



QCX und QCX/QCX AGC: Unterschied zwischen den Seiten

Zeile 1:

VisuellWikitext

Version vom 11. April 2021, 09:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[[Datei:AGC QRP Labs.jpg|mini|QCX+ Pla

tine mit AGC ab Version 4]]Den QCX,

[[Kategorie:Selbstbau]]

automatische Lautstärkeregelung (en gl.: automatic gain control, AGC) im Empfänger. Einerseits kommt man so in den Genuss, die Physik der Ausbreitung direkt erfahren zu können, andererseits können die großen Lautstärkeschwankungen

sehr anstrengend sein. Drei Vorschläge für Modifikationen:

QCX+ und QCX-mini fehlen eine

- [[Kategorie:Morsen]]
- [[Kategorie:Kurzwelle]]

- =QCX+=

[[Datei:**IMG 20201010 190521**.jpg|**links**|
- rahmenlos|QCX+ 40 Meter mit Gehäuse
]]

Der [[QCX]]+ (QRP CW Xcvr "'+") ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.qrp-labs.com/qcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei



weitere Varianten: [https://www.grplabs.com/qcxp.html QCX+] (seit Juni 2020) und [https://www.grp-labs.com /qcxmini.html QCX-mini] (seit Dezember 2020). Siehe [https://grplabs.com/ QRP-Labs Webseite].

Siehe auch [[CW-QRP]] und den Berich t von Peter, [http://www.grz.com/db /oelopw OElOPW], über seine [https://grzblog.wordpress.com/2020 /12/01/peter-oelopw-contesting-on-20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m].

Ausgabe: 04.05.2024

Update 1.08. Der Bausatz basiert auf dem Schaltungsentwurf von Jim AJ8S]]

Es gibt ein Design für eine [https://groups.io/g/ORPLabs /message/63315 AGC Schaltung] für den QCX/QCX+ und QCX-mini von Jim [https://www.grz.com/db/aj8s AJ8S] (22. Feb. 2021). Diesen gibt es seit 3. Dez. 2021 als [http://www.grp-labs. com/agc.html AGC Bausatz], erhältlich bei [http://www.grp-labs. com/ grp-labs]. Die Dokumentation findet sich [http://www.grp-labs.com /images/agc/manual_1_00.pdf hier].

*[[Datei:QCX+ mit eingebauter AJ8S AGC und Firmware Update 1.08.

ipg|mini|OCX+ mit eingebautem AGC Bausatz von grp-labs mit Firmware

*Beim OCX+ PCB Version 4 ist bereits der Platz und die Anschlüsse für die AGC von Qrp Labs vorgesehen (siehe Bild). Mit der Firmware Version 1.08 kann die AGC ein- bzw. ausgeschaltet werden.

*[[Datei:OCX AGC SCHALTUNG. jpg|mini|AGC Schaltungsentwurf nach VU2ESE]][[Datei:QCX AGC VMC. ipalminilOCX+ lumper IP1211Es aibt einen Schaltungsvorschlag für eine Audio AGC von Ashhar Farhan,< /span> [https://www.grz.com/db /vu2ese VU2ESEI (13. Nov. 2016). Ursprünglich für den [https://www. hfsignals.com BITX] Transceiver entworfen, aber auch für den QCX brauchbar. Die experimentelle Audio AGC nach dem Design von VU2ESE wird in den QCX+ integriert "in Serie mit Kondensator C21" über den Jumper JP12, siehe Foto. (Am Foto steckt noch eine Steckbrücke drauf).

*Siehe "[http://docplayer.org /200215176-Qcx-cw-transceiver-multiband-betrieb-und-weitere-modifikationen.html QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen]" von Manfred Heusy [https://www.qrz.com/db /DJ3KK DJ3KK] und Wolfgang Schwarz [https://www.qrz.com/db/DK4RW DK4RW], darin ist der Aufbau einer [https://groups.io/q/QRPLabs/message /27067 Audio AGC] nach Jim Daldry [https://www.qrz.com/db/W4JED W4JED] (29. Sep. 2018) beschrieben.

==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.==	

Ausgabe: 04.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m **Band funktioniert (ohne** Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine "Preset" Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz. dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken. Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "'nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [https://www.grp-labs.com/images /lpfkit/ggrplpf.pdf Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz. ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen== *[[QCX/QCX AGC|Zwei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (AGC) ... Designs von VU2ESE und AJ8S]].

==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==


	*[[OCX/OCX	
-	Bauteiltoleranzen Bauteiltoleranzen	
	von Tom OE1TKT]]	
-		
-	 	
-	==Ideensammlung für den Materialbedarf==	
-	""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""	
-		
-	http://grp-labs.com/images/gcxp /QCXplus Manual deutsch_Rev.1.03 _DK5FN_2020-08-11.pdf	
-		
-	Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.	
_		
_	Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist	
-		
-	=====[[QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf]]=====	
_	_HIDETITLE_	
-	KEIN_INHALTSVERZEICHNIS	
-	ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN HIDETITLE	
	KEIN_INHALTSVERZEICHNIS	KEIN_INHALTSVERZEICHNIS
	ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN	ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN







Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:03 Uhr

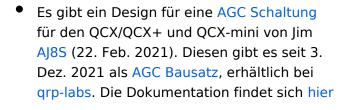Den QCX, QCX+ und QCX-mini fehlen eine automatische Lautstärkeregelung (engl.: automatic gain control, AGC) im Empfänger. Einerseits kommt man so in den Genuss, die Physik der Ausbreitung direkt erfahren zu können, andererseits können die großen Lautstärkeschwankungen sehr anstrengend sein. Drei Vorschläge für Modifikationen:



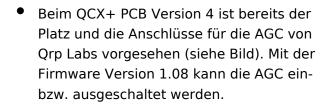


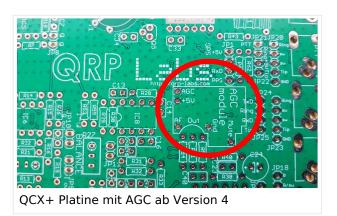



QCX+ mit eingebautem AGC Bausatz von qrplabs mit Firmware Update 1.08. Der Bausatz basiert auf dem Schaltungsentwurf von Jim AJ8S

- Es gibt einen Schaltungsvorschlag für eine Audio AGC von Ashhar Farhan, VU2ESE (13. Nov. 2016). Ursprünglich für den BITX Transceiver entworfen, aber auch für den QCX brauchbar. Die experimentelle Audio AGC nach dem Design von VU2ESE wird in den QCX+ integriert "in Serie mit Kondensator C21" über den Jumper JP12, siehe Foto. (Am Foto steckt noch eine Steckbrücke drauf).
- Siehe "QCX CW Transceiver Multiband-Betrieb und weitere Modifikationen" von Manfred Heusy DJ3KK und Wolfgang Schwarz DK4RW, darin ist der Aufbau einer Audio AGC nach Jim Daldry W4JED (29. Sep. 2018) beschrieben.

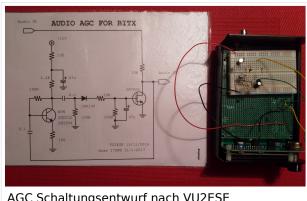

AGC Schaltungsentwurf nach VU2ESE



QCX und QCX/QCX Bauanleitung oelopw: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. April 2021, 09:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Ze	ile 1:	Ze	le 1:
-	[[Kategorie:Selbstbau]]	+	=Bauanleitung QCX+ (Teil 1)=
-	[[Kategorie:Morsen]]		
-	[[Kategorie:Kurzwelle]]		
-	=QCX+=		

Ausgabe: 04.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice



[[Datei:IMG 20201010 190521.
ipg|links|rahmenlos|QCX+ 40 Meter
mit Gehäuse]]

Der [[QCX]]+ (QRP C< /B>W Xcvr ""+"") ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.grp-labs.com/gcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [https://www.grplabs.com/gcxp.html QCX+] (seit Juni 2020) und [https://www.grp-labs.com /qcxmini.html QCX-mini] (seit Dezember 2020). Siehe [https://grplabs.com/ QRP-Labs Webseite].

Siehe auch [[CW-QRP]] und den Bericht von Peter, [http://www.grz.co m/db/oe1opw OE1OPW], über seine [https://grzblog.wordpress.com/2020 /12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m]. Zuerst wird der Bauplatz eingerichtet. Es sollte genügend Platz vorhanden sein. Falls man das Manual nicht ausdrucken will, kann man ja am Laptop mitschauen. So erspart man sich die vielen Seiten auszudrucken (206 Seiten in Farbe !!) und die Druckerpatrone ist auch glücklich.

[[Datei:QCX BAUANLEITNG 1. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Wie immer wieder betont wird, ist es für den Erfolg sehr wichtig, das Manual genau durchzulesen.

Ausgabe: 04.05.2024

Am Beginn sollte man die Platine und die beiden bereits installierten ICs auf Fehler prüfen. Die beiden ICs mit der Lupe auf etwaige Lötfehler (Lötbrücken, Kurzschlüsse) prüfen. Jetzt am Besten eine Teileinventur durchführen. Entweder steckt man alles in Styropor oder in Ablagefächer. Falls man noch nicht geübt ist, kann man mit dem Einlöten der Kondensatoren oder Widerstände beginnen. Da hier der Abstand größer ist, können dabei auch Lötfehler leichter behoben werden. Ich habe mit den IC-Sockel begonnen. Sind nicht im Bausatz dabei. Bei Conrad gekauft (die mit den Goldkontakten). [[Datei:QCX BAUANLEITNG 3. jpg|rahmenlos|500x500px]] Eigentlich sind die Abstände bei den ICs zwischen den Anschlüssen beim gesamten Bausatz hier am kleinsten. Daher sollte man schon Übung haben. Nun kommt der Teil, welcher bei den Foren und Newcomern am meisten diskutiert wird. ====Die Installation des Ringkernes T1.==== [[Datei:QCX BAUANLEITNG 4. jpg|rahmenlos|500x500px]]

Ausgabe: 04.05.2024

	+	
	+	Zuerst wickelt man ganz langsam den CU Draht ab. Daher muss man darauf achten, dass der Draht keine Schlingen macht. Immer gleich straff gerade ausrichten. Sonst entstehen kleine Knoten und der Draht kann brechen.
	+	
	+	Nun macht es natürlich keinen Spaß die gesamte Drahtlänge abzuwicklen, wenn man für T1 eine gewisse Länge braucht. Außerdem muss man ja diese Länge jedes Mal durch den Kern ziehen. Die Drahtlänge setzt sich folgendermaßen zusammen:
	+	
	+	Beispiel ist das 20m Band (30 + 3 + 3 + 3 Wicklungen)
	+	
	+	5cm Anfang - 30 Wicklungen - 10cm Schleife - 3 Wicklungen - 10cm Schleife - 3 Wicklungen - 10cm Schleife - 3 Wicklungen - 5 cm Ende)
==QCX+ Projekt Hinweise zum - Betrieb auf anderen Bändern.==	+	====Es gibt dafür eine Hilfe mit der Software "mini Ringkern-Rechner "=====
Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine "Preset" Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.	+	http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm
	+	

Tuerst gibt man ganz unten die
Windungszahl ein (z.B. 30N) berechnet die Induktivität ,welche
man dann bei Induktivität einsetzt.

+

Bei unserem Ring-Kern T50-2 (rot)
brauchen 30 Windungen 44cm
Drahtlänge. 3 Windungen ca. 5cm.

+

Fomit genügen 1m Draht für den 20m + Ringkern-Trafo mit den 30-3-3-3 Wicklungen

+

[[Datei:QCX BAUANLEITNG 8.jpg|rahm enlos|500x500px]]

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m
Band funktioniert zwar auch am 80m
Band, aber man muss die Oberwellen, d
ie der QCX+ erzeugt, mit einem
zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Liegt nun die Platine vor uns, sieht ma n, daß die 30 Wicklungen vorne beginnen und genau gegenüber enden. Dann folgen die drei anderen Wicklungen. Somit ist es vorteilhaft, d en Kern entgegen der Uhrzeigerrichtu ng zu wickeln.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [https://www.grp-labs.com/images/lpfkit/gqrplpf.pdf Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

[[Datei:QCX BAUANLEITNG 9.jpg|rahm enlos|500x500px]]

Wicklungen aus. Ca. 5cm freilassen und dann entgegen den Uhrzeigersinn wickeln. Immer straff festziehen (aber natürlich mit Gefühl

und ohne Werkzeug!)

So schauen dann die ersten beiden

4

Ausgabe: 04.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen== Hat man nun die erste große
Wicklung fertig, ist es ratsam, diese
noch einmal auf die Windungszahl zu
überprüfen. Hier darf man keinen
Fehler machen. Die beste Methode ist
ein Handy-Photo. Man kann dann
hineinzoomen und die Windungszahl
genau zählen. Alle Windungen,
welche durch die Innenseite des
Kerns gehen zählen als eine Wicklung.

[[Datei:QCX BAUANLEITNG 2.
+ jpq|ohne|mini|500x500px|Hier das
Beispielbild für 30 Windungen.
| >]]

*[[QCX/QCX AGC|Zwei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (AGC) ... Designs von VU2ESE und AJ8S]].

"'Merksatz:"' Die erste Wicklung beginnt außen und die letzte endet innen. So werden alle 4 Wicklungen auch angeschlossen (=> Außen beginnen und Innen enden !!).

Den Trick mit den Schlaufen, damit der Wicklungssinn beibehalten bleibt, hat sich bewährt. Hier ist die Beschreibung im Manual sehr gut

[[Datei:QCX BAUANLEITNG 5. + ipg|ohne|mini|500x500px|So schaut dann das Ganze aus.

| dann das Ganze aus.

+

Zuerst wird die große Wicklung beginnend mit außen angeschlossen. Das Ende gegenüber innen. Nun die Schlaufen nacheinander lösen und die Wicklungen mit einer Pinzette in die vorgesehenen Löcher stecken.


[[Datei:QCX BAUANLEITNG 6. ipg|ohne|mini|500x500px|An diesem Bild sieht man gut, dass die Wicklungen außen beginnen und innen enden]]

+

Ausgabe: 04.05.2024

Nun müssen die Wicklungen angelötet werden. Dazu muss natürlich vorerst der Lack entfernt werden. Ich mache das mit einem Tapezierer-Messer, Damit kratze ich die letzten 1cm Lack rundherum vom Draht ab, verzinnen diese Bereich und löte dann den Draht an. Hier empfiehlt sich ein etwas größer Lötspitze als sonst bei den anderen Teilen. [[Datei:QCX BAUANLEITNG 10. jpg|rahmenlos|500x500px]] [[Datei:QCX BAUANLEITNG 11. jpg|rahmenlos|488x488px]] ==QCX+ Projekt Aufbauhinweise== *[[OCX/OCX Nun mit einen Messgerät Bauteiltoleranzen Bauteiltoleranzen (Vielfachmessgerät - auf akustischen Ton bei Kurzschluss gestellt) von Tom OE1TKT]] überprüfen, ob alle Verbindungen stimmen und keine Kurzschlüsse oder schlechte Lötverbindungen vorhanden sind. Wie man aus dem Ausschnitt des Schaltbildes sehen kann, sollten bei den Punkte 1-2-3-4 eine Verbindung vorhanden sein. Ebenso zwischen 5-6-7-8. Zwischen den beiden 1-2-3-4 und 5-6-
 7-8 hoffentlich keine Verbindung. ==Ideensammlung für den Materialbe darf==



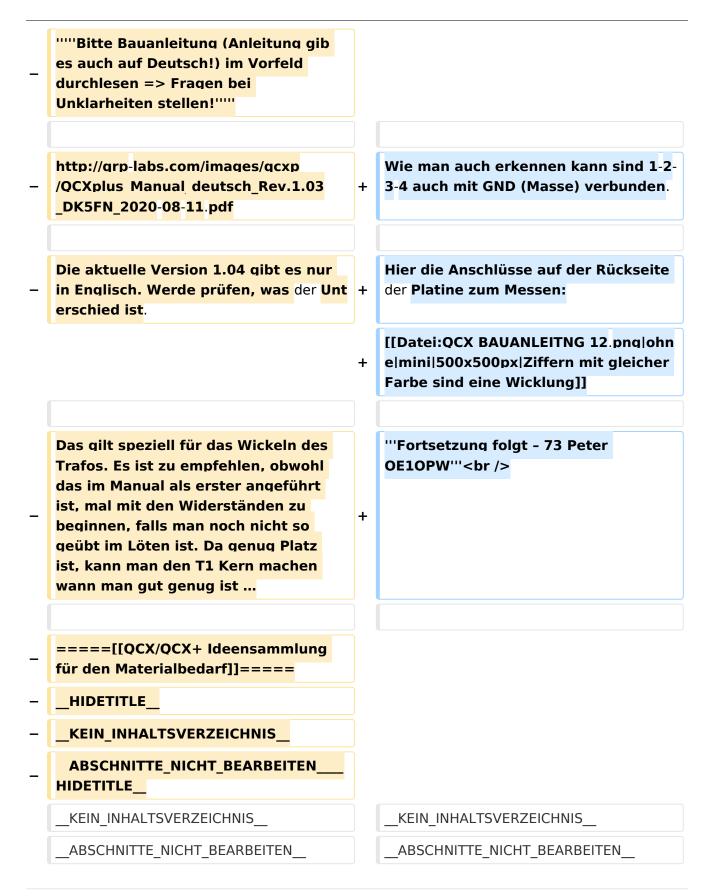



Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:03 Uhr

Bauanleitung QCX+ (Teil 1)

Zuerst wird der Bauplatz eingerichtet. Es sollte genügend Platz vorhanden sein. Falls man das Manual nicht ausdrucken will, kann man ja am Laptop mitschauen. So erspart man sich die vielen Seiten auszudrucken (206 Seiten in Farbe !!) und die Druckerpatrone ist auch glücklich.




Wie immer wieder betont wird, ist es für den Erfolg sehr wichtig, das Manual genau durchzulesen.

Am Beginn sollte man die Platine und die beiden bereits installierten ICs auf Fehler prüfen. Die beiden ICs mit der Lupe auf etwaige Lötfehler (Lötbrücken, Kurzschlüsse) prüfen.

Jetzt am Besten eine Teileinventur durchführen. Entweder steckt man alles in Styropor oder in Ablagefächer.

Falls man noch nicht geübt ist, kann man mit dem Einlöten der Kondensatoren oder Widerstände beginnen. Da hier der Abstand größer ist, können dabei auch Lötfehler leichter behoben werden.

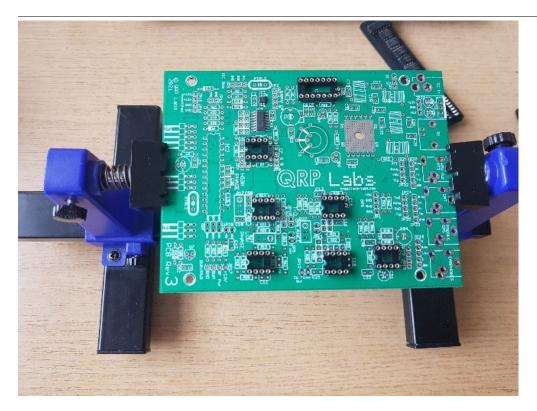Ich habe mit den IC-Sockel begonnen. Sind nicht im Bausatz dabei. Bei Conrad gekauft (die mit den Goldkontakten).



Eigentlich sind die Abstände bei den ICs zwischen den Anschlüssen beim gesamten Bausatz hier am kleinsten. Daher sollte man schon Übung haben.

Nun kommt der Teil, welcher bei den Foren und Newcomern am meisten diskutiert wird.

Die Installation des Ringkernes T1\.



Zuerst wickelt man ganz langsam den CU Draht ab. Daher muss man darauf achten, dass der Draht keine Schlingen macht. Immer gleich straff gerade ausrichten. Sonst entstehen kleine Knoten und der Draht kann brechen.



Nun macht es natürlich keinen Spaß die gesamte Drahtlänge abzuwicklen, wenn man für T1 eine gewisse Länge braucht. Außerdem muss man ja diese Länge jedes Mal durch den Kern ziehen. Die Drahtlänge setzt sich folgendermaßen zusammen:

Beispiel ist das 20m Band (30 + 3 + 3 + 3 Wicklungen)

5cm Anfang – 30 Wicklungen – 10cm Schleife – 3 Wicklungen – 10cm Schleife – 3 Wicklungen – 10cm Schleife – 3 Wicklungen – 5 cm Ende)


Es gibt dafür eine Hilfe mit der Software "mini Ringkern-Rechner"

http://www.dl0hst.de/mini-ringkern-rechner.htm


Zuerst gibt man ganz unten die Windungszahl ein (z.B. 30N) – berechnet die Induktivität ,welche man dann bei Induktivität einsetzt.

Bei unserem Ring-Kern T50-2 (rot) brauchen 30 Windungen 44cm Drahtlänge. 3 Windungen ca. 5cm.

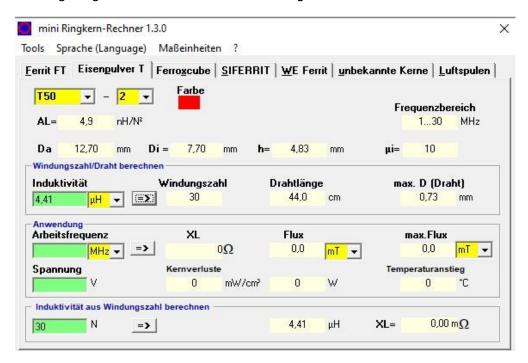Somit genügen 1m Draht für den 20m Ringkern-Trafo mit den 30-3-3-3 Wicklungen



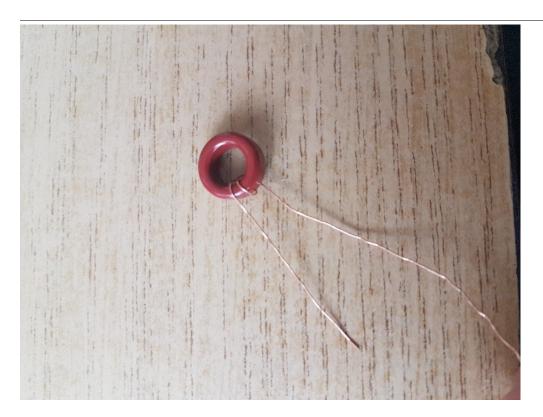Liegt nun die Platine vor uns, sieht man, daß die 30 Wicklungen vorne beginnen und genau gegenüber enden. Dann folgen die drei anderen Wicklungen. Somit ist es vorteilhaft, den Kern entgegen der Uhrzeigerrichtung zu wickeln.



So schauen dann die ersten beiden Wicklungen aus. Ca. 5cm freilassen und dann entgegen den Uhrzeigersinn wickeln. Immer straff festziehen (aber natürlich mit Gefühl und ohne Werkzeug!)

Hat man nun die erste große Wicklung fertig, ist es ratsam, diese noch einmal auf die Windungszahl zu überprüfen. Hier darf man keinen Fehler machen. Die beste Methode ist ein Handy-Photo. Man kann dann hineinzoomen und die Windungszahl genau zählen. Alle Windungen, welche durch die Innenseite des Kerns gehen zählen als eine Wicklung.




Merksatz: Die erste Wicklung beginnt außen und die letzte endet innen. So werden alle 4 Wicklungen auch angeschlossen (=> Außen beginnen und Innen enden !!).


Den Trick mit den Schlaufen, damit der Wicklungssinn beibehalten bleibt, hat sich bewährt. Hier ist die Beschreibung im Manual sehr gut




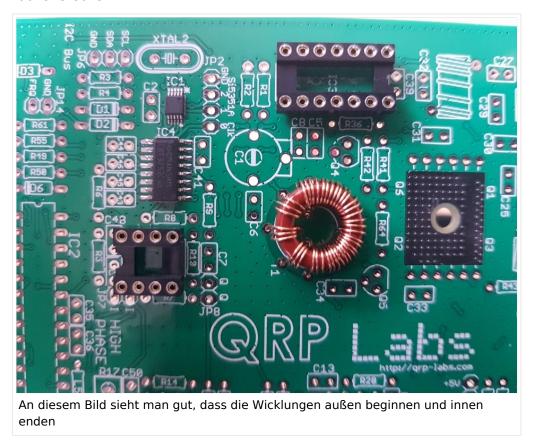Zuerst wird die große Wicklung beginnend mit außen angeschlossen. Das Ende gegenüber innen. Nun die Schlaufen nacheinander lösen und die Wicklungen mit einer Pinzette in die vorgesehenen Löcher stecken.



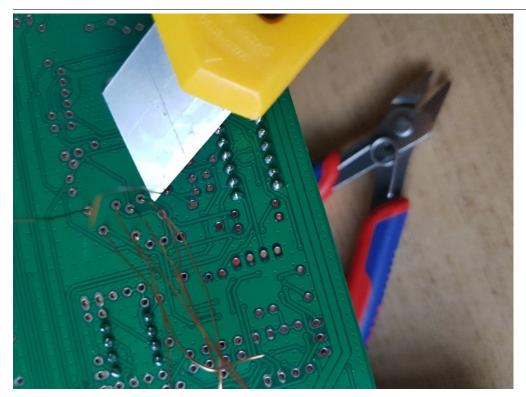Nun müssen die Wicklungen angelötet werden. Dazu muss natürlich vorerst der Lack entfernt werden. Ich mache das mit einem Tapezierer-Messer. Damit kratze ich die letzten 1cm Lack rundherum vom Draht ab, verzinnen diese Bereich und löte dann den Draht an. Hier empfiehlt sich ein etwas größer Lötspitze als sonst bei den anderen Teilen.



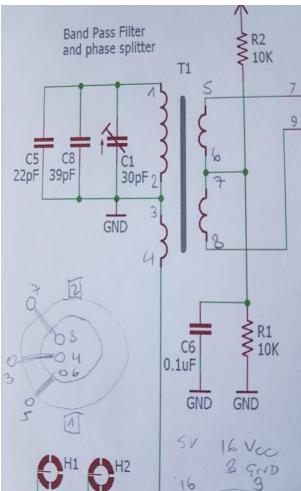




Nun mit einen Messgerät (Vielfachmessgerät – auf akustischen Ton bei Kurzschluss gestellt) überprüfen, ob alle Verbindungen stimmen und keine Kurzschlüsse oder schlechte Lötverbindungen vorhanden sind. Wie man aus dem Ausschnitt des Schaltbildes sehen kann, sollten bei den Punkte 1-2-3-4 eine Verbindung vorhanden sein. Ebenso zwischen 5-6-7-8.

Zwischen den beiden 1-2-3-4 und 5-6-7-8 hoffentlich keine Verbindung.

Wie man auch erkennen kann sind 1-2-3-4 auch mit GND (Masse) verbunden.

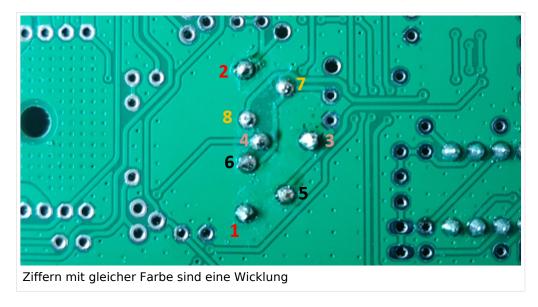Hier die Anschlüsse auf der Rückseite der Platine zum Messen:



Fortsetzung folgt - 73 Peter OE10PW

QCX und QCX/QCX Bauanleitung teil2 oe1opw: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. April 2021, 09:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen) OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Ze	eile 1:	Zε	eile 1:
_	[[Kategorie:Selbstbau]]	+	=Bauanleitung QCX+ (Teil 2)=
-	[[Kategorie:Morsen]]	+	Zuerst alle Teile sortieren und ordnen damit man schneller arbeiten kann
-	[[Kategorie:Kurzwelle]]		
_	=QCX+=	+	[[Datei: QCX_BAUANLEITNG2_1. jpg rahmenlos 500x500px]]
_	[[Datei: IMG 20201010 190521.jpg links rahmenlos QCX + 40 Meter mit Gehäuse]]		
_	Der [[QCX]]+ (Q RP C< /B>W Xcvr "'+") ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.grp-labs.com/gcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [https://www.grp- labs.com/gcxp.html QCX+] (seit Juni 2020) und [https://www.grp-labs.com /gcxmini.html QCX-mini] (seit Dezember 2020). Siehe [https://grp- labs.com/ QRP-Labs Webseite].		

Siehe auch [[CW-ORP]] und den Bericht von Peter, [http://www.qrz. com/db/oelopw OElOPW], über seine [https://qrzblog.wordpress.com/2020 /12/01/peter-oelopw-contesting-on- 20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m].			
	+	Nachdem nun der für manche schwierigste Teil (T1 Ringkern) geschafft ist, werden nun alle Kondensatoren und Widerstände laut Manual gelötet. Bei den Kondensatoren geht es ohne Lupe nicht. Die Nummerierung ist schon sehr klein.	
	+	Die meisten Kondensatoren haben eine Verbindung mit Masse. Da beim QCX+ ja viel Platz ist, sind die Masseflächen auch größer. Die Lötpunkte mit der Masse sind mit kleinen Lötspitzen sehr schlecht zu löten und werden unsauber und meist schlecht.	
	+	[[Datei:QCX BAUANLEITNG2 2. ipg rahmenlos 622x622px]]So schaut eine Masseverbindung aus	
 	+	Ich habe die Kondensatoren, welche auch Masseanschlüsse haben, zuerst mit der kleinen Lötspitze nur mit den anderen Anschluss angelötet und den Masseanschluss freigelassen. Wenn dann alle Kondensatoren fertig sind, nimmt man eine größere Lötspitze und lötet alle Massenverbindungen. Das geht dann viel schneller und die Lötzunkte worden sehr gut	
	Bericht von Peter, [http://www.qrz.com/db/oe1opw OE1OPW], über seine [https://qrzbloq.wordpress.com/2020/12/01/peter-oe1opw-contesting-on-20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m].	Bericht von Peter, [http://www.qrz.com/db/oelopw OE10PW], über seine [https://qrzbloq.wordpress.com/2020 /12/01/peter-oelopw-contesting-on-20m-qrp/ COWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m].	Bericht von Peter, [http://www.qrz. com/db/oelopw OE1OPWI). über seine [https://qrzbloq.wordpress.com/2020] /12/01/peter-oelopw-contesting-on- 20m-qrp/ CQWW 2020 Tellnahme mit QCX für 20m]. Nachdem nun der für manche schwierigste Teil (T1 Ringkern) qeschafft ist, werden nun alle Kondensatoren und Widerstände laut Manual gelötet. Bei den Kondensatoren geht es ohne Lupe nicht. Die Nummerierung ist schon sehr klein. Die meisten Kondensatoren haben eine Verbindung mit Masse. Da beim QCX+ la viel Platz ist, sind die Masseflächen auch größer. Die Lötpunkte mit der Masse sind mit kleinen Lötspitzen sehr schlecht zu löten und werden unsauber und meist schlecht. [[Datei:QCX BAUANLEITNG2 2. jpg rahmenlos 622x622px]]5o schaut eine Masseverbindung aus Lich habe die Kondensatoren, welche auch Masseanschlüsse haben, zuerst mit der kleinen Lötspitze nur mit den anderen Anschluss angelötet und den Masseanschluss freigelassen. Wenn dann alle Kondensatoren fertig sind, nimmt man eine größere Lötspitze und lötet alle Massenverbindungen.

==QCX+ Projekt Hinweise zum
Betrieb auf anderen Bändern.==

[[Datei:QCX BAUANLEITNG2 3.jpg|rahm enlos|500x500px]]Am Bild sieht man di e noch zu lötenden Masseverbindungen der Kondensatoren

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m
Band funktioniert (ohne
Modifikation!) auch am 60m Band.
Einfach eine "Preset" Frequenz in
den QCX Settings anlegen, z.B. 5352
kHz, dann muss man nicht endlos am
Drehschalter kurbeln um von 7000
kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m
Band funktioniert zwar auch am 80m
Band, aber man muss die Oberwellen,
die der QCX+ erzeugt, mit einem
zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m
Band funktioniert '''nicht''' am 30m
Band, weil das eingebaute
[https://www.grp-labs.com/images
/lpfkit/ggrplpf.pdf Tiefpassfilter zur
Unterdrückung der Oberwellen] (C28,
L1, C25, L2, C26, L3, C27) das
verhindert: dessen 3dB
Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

Danach werden die Widerstände gelötet und nach Manual die anderen Teile.

Buchse, Stromanschluss sollte auf jeden Fall mit größerer Lötspitze gearbeitet werden.

Für die Anschlussbuchsen. HF-

==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen== [[Datei:QCX BAUANLEITNG2 4. jpg|rahmenlos|500x500px]]

-	*[[OCX/OCX AGC Zwei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (AGC) Designs von VU2ESE und AJ8S]].	+	Die vier Ringkerne sollten nachdem man T1 geschafft hat nun kein Problem mehr sein
-	 	+	[[Datei:QCX BAUANLEITNG2 5. jpg rahmenlos 500x500px]]
-	==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==		
-			
	*[[QCX/QCX		
-	Bauteiltoleranzen Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT]]		
-			
-	 		
-	==Ideensammlung für den Materialbedarf==		
-	"""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""		
-			
-	http://grp-labs.com/images/gcxp /QCXplus Manual deutsch_Rev.1.03 _DK5FN_2020-08-11.pdf		
-			
-	Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.		
-			

ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN____
HIDETITLE__

KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

ARSCHNITTE NICHT BEARREITEN


KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__

__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:03 Uhr


Bauanleitung QCX+ (Teil 2)

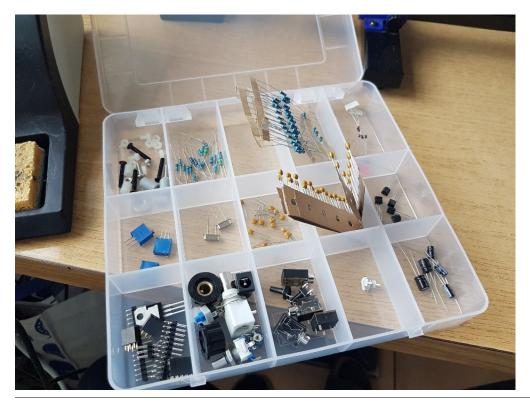Zuerst alle Teile sortieren und ordnen damit man schneller arbeiten kann




Nachdem nun der für manche schwierigste Teil (T1 Ringkern) geschafft ist, werden nun alle Kondensatoren und Widerstände laut Manual gelötet. Bei den Kondensatoren geht es ohne Lupe nicht. Die Nummerierung ist schon sehr klein.

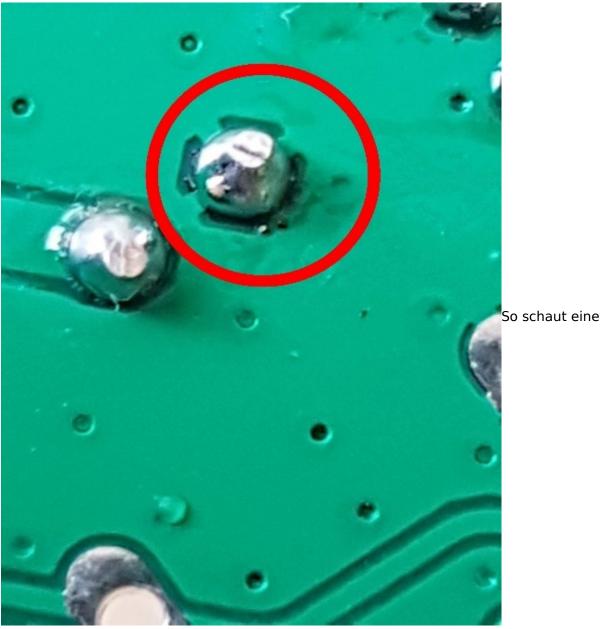Die meisten Kondensatoren haben eine Verbindung mit Masse. Da beim QCX+ ja viel Platz ist, sind die Masseflächen auch größer. Die Lötpunkte mit der Masse sind mit kleinen Lötspitzen sehr schlecht zu löten und werden unsauber und meist schlecht.



Masseverbindung aus

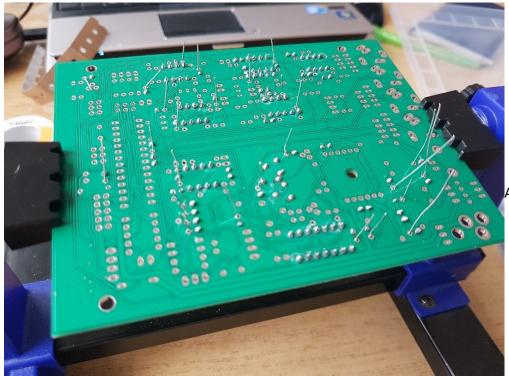Ich habe die Kondensatoren, welche auch Masseanschlüsse haben, zuerst mit der kleinen Lötspitze nur mit den anderen Anschluss angelötet und den Masseanschluss freigelassen. Wenn dann alle Kondensatoren fertig sind, nimmt man eine größere Lötspitze und lötet alle Massenverbindungen. Das geht dann viel schneller und die Lötpunkte werden sehr gut.




Am Bild sieht man die


noch zu lötenden Masseverbindungen der Kondensatoren

Danach werden die Widerstände gelötet und nach Manual die anderen Teile.

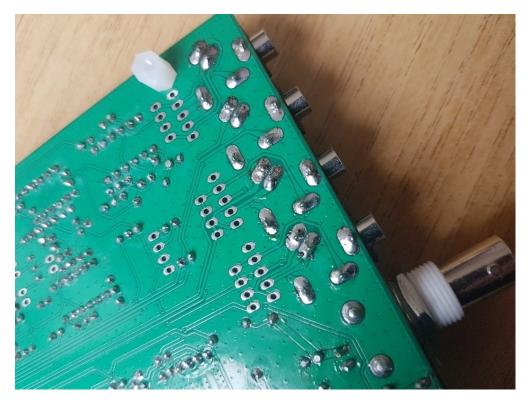Für die Anschlussbuchsen, HF-Buchse, Stromanschluss sollte auf jeden Fall mit größerer Lötspitze gearbeitet werden.



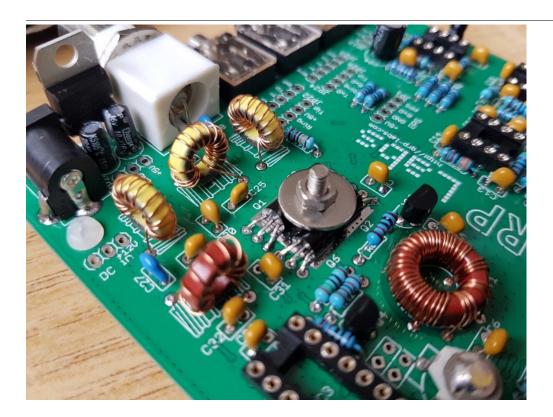Die vier Ringkerne sollten nachdem man T1 geschafft hat nun kein Problem mehr sein





QCX und QCX/QCX Bauanleitung teil3 oe1opw: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. April 2021, 09:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:04 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Ze	Zeile 1:		Zeile 1:		
-	[[Kategorie:Selbstbau]]	+	=Bauanleitung QCX+ (Teil 3)=		
_	[[Kategorie:Morsen]]	+	Auf der Hauptplatine hatte ich noch den 28-Pin Sockel, welcher dem Bausatz beiliegt, zu löten. Leider löste sich beim ersten Pin die Pin-Halterung und der IC-Sockel war damit unbrauchbar. Ich musste den IC-Sockel wieder entfernen. Nun ergab sich das Problem einer Lötstelle, welche an beiden Seiten mit Lötzinn gefüllt ist. Ich erkundigte mich im Internet, was andere in so einem Fall machen. Schließlich gelang es mit einer dünnen Nadel, welche durch das Loch passt. Auf einer Seite Lötkolben anlegen und dann mit der Nadel durchstecken. Hat eigentlich sehr gut geklappt, da auf der Nadel kein Zinn haften bleibt. Ich habe mir dann bei Conrad den 28-pin IC-Sockel mit den Goldkontakten besorgt, und diesen ohne Probleme montiert.		
-	[[Kategorie:Kurzwelle]]				
-	=QCX+=	+	[[Datei: QCX BAUANLEITNG3 1. jpg rahmenlos 500x500px]]		
-	[[Datei: IMG 20201010 190521.jpg links rahmenlos QCX+ 40 Meter mit Gehäuse]]				



Der [[OCX]]+ (ORP C< /B>W Xcvr "'+"') ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.grp-labs.com/gcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [https://www.grplabs.com/gcxp.html QCX+] (seit Juni 2020) und [https://www.grp-labs.com /qcxmini.html QCX-mini] (seit Dezember 2020). Siehe [https://grplabs.com/ QRP-Labs Webseite].

Siehe auch [[CW-QRP]] und den Berich t von Peter, [http://www.grz.com/db /oelopw OElOPW], über seine [https://grzblog.wordpress.com/2020 /12/01/peter-oelopw-contesting-on-20m-grp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m]. Nun wurden alle IC's auf die Sockel montiert. Dazu ist es bei den IC's immer notwendig, dass die Kontakte ein wenig nach innen gebogen werden müssen. Am besten immer auf der Seite an einer geraden Fläche schräg auflegen und alle Kontakte einer Seite leicht nach innen drücken (aber nur so lange bis beiden Seiten leicht auf den Sockel passen).

Beim Zusammenbau der Frontplatine sollte man vorsichtig sein, dass man Teile nicht auf der falschen Seite montiert. Bevor ich die Teile löte, bin ich immer vorher auf die Seiten des Manuals gegangen, wo die beiden Abbildungen der Vorder-und Rückseite zu sehen ist (deutsches Manual Seite 85). Natürlich braucht man für die Regler schon größere Lötspitzen.

[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 2. jpg|rahmenlos|500x500px]]

+

Wenn man dann eigentlich alles montiert hat und schon das Gerät einschalten will, sollte man sich noch die Zeit leisten und das Wichtigste tun - nämlich ""alle Lötstellen mit der Lupe überprüfen''''. Auch wenn man wirklich aut löten kann, bilden sich immer kleine Lötkugeln, welche Kurzschlüsse verursachen können und welche man am besten mit einer dünnen Nadel entfernen sollte. Die Lötbrücken am besten wegsaugen. [[Datei:QCX BAUANLEITNG3 3. png|rahmenlos]][[Datei:QCX **BAUANLEITNG3 4.** png|rahmenlos|200x200px]]
 [[Datei:QCX BAUANLEITNG3 5. jpg|rahmenlos|500x500px]] Nachdem ich nun beide Teile zusammengesteckt habe wurde die Kunstantenne angeschlossen. Vorher noch prüfen, dass zwischen + und keine Verbindung ist. Das Netzgerät auf 11V gestellt und gehofft, dass der "Smoke Test" gelingt. [[Datei:QCX BAUANLEITNG3 6. jpg|rahmenlos|500x500px]] Das Gerät wurde dann mit Spannung versorgt und nichts passierte (Display dunkel).

+	Nach dem Schock kam ich drauf, dass es ja einen EIN/AUS Schalter gibt. In allen anderen QCX's welche ich gebaut habe, war das nicht so. Also EIN Schalter drücken und der QCX+ fragte mich, welches Band ich benützen will. Smoke Test bestanden !!
+	
+	Nun die vier Abstimmungen erfolgreich durchgeführt (''''immer mit angeschlossener Kunstantenne !'''').
+	
+	
+	Anschließend den Sender testen. Und bei 12,5V immerhin knapp 3W Leistung.
+	
+	[[Datei:QCX BAUANLEITNG3 7. jpg rahmenlos 500x500px]]
+	
+	
+	Nun wurden beim Ringkern L3 zwei Windungen entfernt, um mehr Leistung zu erreichen. Bei 12V erreiche ich nun 4 Watt. Bei 13.8V sind es 5.5W.
+	
+	Natürlich wird der QCX+ mit ca. 0,5V weniger versorgt, da die Schutzdiode, welche vor falscher Polarität schützt die Spannung um ca. 0.5V reduziert.
+	
+	Dazu gibt es von Hans Summer ein sehr gutes YouTube Video, wie man mit Änderungen der Wicklungen der Ringkerne die Leistung optimal erhöhen kann.

+	
+	Link: https://www.youtube.com /watch?v=eN7wER05T-c
+	
+	<nowiki></nowiki>
+	
+	""WSPR Betrieb"": Mit dem QCX+ kann man leicht WSPR Betrieb machen. Man braucht keinen PC dazu. Wichtig dabei ist, dass man eine einigermaßen genaue Zeitquelle hat. Falls man nicht mit dem GPS Satz von grp Labs arbeitet, genügt es völlig die Uhrzeit mittels z.B. einer Funkuhr einzustellen.
+	
+	"""Wichtig""": Immer mit reduzierter Leistung senden. Also nicht mit 5W. Sonst sterben die drei Sendetransistor, da diese nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Eine Aussendung dauert ca.2 Minuten. Die Leistung kann nur durch niedrigere Spannungsversorgung realisiert werden. Ich sende bei 10 Volt so ca. mit 2 Watt.
+	
+	Alle Eingaben ohne angeschlossen GPS Antenne - das mag die Software nicht
+	
+	Im "Operation Instruction Manual" kann man genau nachlesen, wie WSPR arbeitet und wie genau die Einstellungen durchzuführen sind, falls Probleme auftauchen
+	

```
Link: https://www.grp-labs.com
   /images/gcxp/firmware/1.07
   /OpMan107.pdf
   Hier eine Kurzanleitung
+
   '''Menüpunkt 6 auswählen'''
   "'6.1 Mode'" = WSPR
   "'6.2 Frequency"' - hier nicht die
   Frequenz von der WSPR Seite
   einstellen sondern folgende:
+
   80m: 3.570000 - 3.570200
   60m: 5.288600 - 5.288800
   40m: 7.040000 - 7.040200
   30m: 10.140100 - 10.140300
   20m: 14.097000 - 14.097200
   17m: 18.106000 - 18.106200
   15m: 21.096000 - 21.096200
   "'6.3 Frame"
+
```

Hier stellt man ein, wie oft pro

	Stunde die Ausstrahlung erfolgen
-	soll. Am besten auf 10 stellen. Somit
	wird alle 10 Minuten das WSPR Signal
	abgestrahlt.
-	+
-	'''6.4 Start'''
-	+
-	Hier wird definiert zu welcher Minute gestartet wird.
-	+
-	Achtung nur gerade Minuten auswählen z.B. 00, 02, 04 usw.
-	+
	Bei Frame = 10 und Start = 02 wird
-	also z.B. um 1502 - 1512 - 1522 usw. gesendet
-	+
<u>-</u>	"'6.5 WSPR Call"
-	+
-	Hier dein Rufzeichen eingeben
-	+
-	"'6.6 WSPR locator'"
-	+
-	Hier deinen Locator 4-stellig eingeben z.B. JN88
-	+
-	"'6.7 WSPR power'"
==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.==	Hier die Ausgangsleistung eingeben.
Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m	
Band funktioniert (ohne	
Modifikation!) auch am 60m Band.	



Einfach eine "Preset" Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m
Band funktioniert zwar auch am 80m
Band, aber man muss die Oberwellen,
die der QCX+ erzeugt, mit einem
zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.

Es können nur folgende Werte in dBm eingegeben werden

Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m
Band funktioniert "'nicht" am 30m
Band, weil das eingebaute
[https://www.qrp-labs.com/images
/lpfkit/gqrplpf.pdf Tiefpassfilter zur
Unterdrückung der Oberwellen] (C28,
L1, C25, L2, C26, L3, C27) das
verhindert: dessen 3dB
Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.

0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 37, 40, 43,

+ 47, 50, 53, 57 and 60dBm

Erweiterungen==

==QCX+ Projekt Modifikationen und

2 Watt = 33

1 Watt = 30

*[[QCX/QCX AGC|Zwei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (AGC) ... Designs von VU2ESE und AJ8S]].

5 Watt = 37

"'6.8 Set time"

==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==

+

-	*[[OCX/OCX Bauteiltoleranzen Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT]]	+	Falls man nicht mit GPS arbeitet gibt man hier die Zeit ein und zur vollen Minuten dann die linke Taste Menu drücken.
-	 	+	Dann die rechte Taste. Nun ist WSPR aktiviert.
-	==ldeensammlung für den Materialbedarf==		
-	"""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""		
-	http://qrp-labs.com/images/qcxp /QCXplus Manual deutsch_Rev.1.03 _DK5FN_2020-08-11.pdf	+	Auf der WSPR Seite http://wsprnet.org/ drupal/ kann man unter Database oder MAP anschauen wo man überall gehört wurde.
_	Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.	+	Hier ein Beispiel vom 19. August 2021 nachmittags mit 2 Watt auf 20m mit einer 11m langen End Fed Antenne in 7m Höhe mit dem QCX+ vom Wochenend QTH unter OE3OPW.
_	Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist	+	
		+	[[Datei:WSPR 19 August 2021.JPG alte rnativtext=WSPR mit 2 Watt mini 751x751px WSPR]]
-	=====[[QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf]]=====	+	KEIN_NEUER_ABSCHNITTSLINK



__HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
_ ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:04 Uhr

Bauanleitung QCX+ (Teil 3)

Auf der Hauptplatine hatte ich noch den 28-Pin Sockel, welcher dem Bausatz beiliegt, zu löten. Leider löste sich beim ersten Pin die Pin-Halterung und der IC-Sockel war damit unbrauchbar. Ich musste den IC-Sockel wieder entfernen. Nun ergab sich das Problem einer Lötstelle, welche an beiden Seiten mit Lötzinn gefüllt ist. Ich erkundigte mich im Internet, was andere in so einem Fall machen. Schließlich gelang es mit einer dünnen Nadel, welche durch das Loch passt. Auf einer Seite Lötkolben anlegen und dann mit der Nadel durchstecken. Hat eigentlich sehr gut geklappt, da auf der Nadel kein Zinn haften bleibt. Ich habe mir dann bei Conrad den 28-pin IC-Sockel mit den Goldkontakten besorgt, und diesen ohne Probleme montiert.





Nun wurden alle IC's auf die Sockel montiert. Dazu ist es bei den IC's immer notwendig, dass die Kontakte ein wenig nach innen gebogen werden müssen. Am besten immer auf der Seite an einer geraden Fläche schräg auflegen und alle Kontakte einer Seite leicht nach innen drücken (aber nur so lange bis beiden Seiten leicht auf den Sockel passen).

Beim Zusammenbau der Frontplatine sollte man vorsichtig sein, dass man Teile nicht auf der falschen Seite montiert. Bevor ich die Teile löte, bin ich immer vorher auf die Seiten des Manuals gegangen, wo die beiden Abbildungen der Vorder-und Rückseite zu sehen ist (deutsches Manual Seite 85). Natürlich braucht man für die Regler schon größere Lötspitzen.



Wenn man dann eigentlich alles montiert hat und schon das Gerät einschalten will, sollte man sich noch die Zeit leisten und das Wichtigste tun – nämlich *alle Lötstellen mit der Lupe überprüfen*. Auch wenn man wirklich gut löten kann, bilden sich immer kleine Lötkugeln, welche Kurzschlüsse verursachen können und welche man am besten mit einer dünnen Nadel entfernen sollte. Die Lötbrücken am besten wegsaugen.

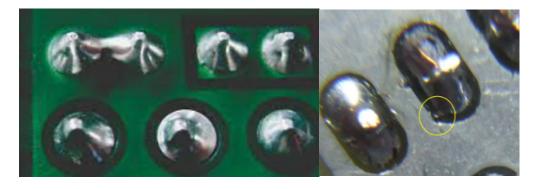

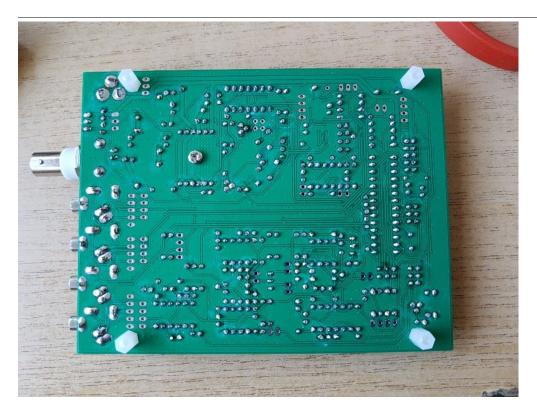

Nachdem ich nun beide Teile zusammengesteckt habe wurde die Kunstantenne angeschlossen. Vorher noch prüfen, dass zwischen + und - keine Verbindung ist. Das Netzgerät auf 11V gestellt und gehofft, dass der "Smoke Test" gelingt.




Das Gerät wurde dann mit Spannung versorgt und nichts passierte (Display dunkel).

Nach dem Schock kam ich drauf, dass es ja einen EIN/AUS Schalter gibt. In allen anderen QCX's welche ich gebaut habe, war das nicht so. Also EIN Schalter drücken und der QCX+ fragte mich, welches Band ich benützen will. Smoke Test bestanden!!



Nun die vier Abstimmungen erfolgreich durchgeführt (*immer mit angeschlossener Kunstantenne !*).

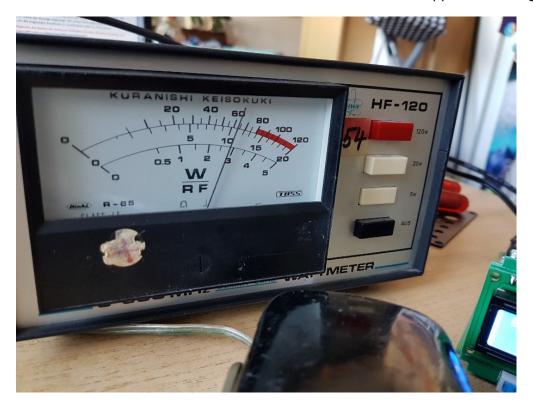Anschließend den Sender testen. Und bei 12,5V immerhin knapp 3W Leistung.



Nun wurden beim Ringkern L3 zwei Windungen entfernt, um mehr Leistung zu erreichen. Bei 12V erreiche ich nun 4 Watt. Bei 13.8V sind es 5.5W.

Natürlich wird der QCX+ mit ca. 0,5V weniger versorgt, da die Schutzdiode, welche vor falscher Polarität schützt die Spannung um ca. 0.5V reduziert.

Dazu gibt es von Hans Summer ein sehr gutes YouTube Video, wie man mit Änderungen der Wicklungen der Ringkerne die Leistung optimal erhöhen kann.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=eN7wER05T-c

WSPR Betrieb: Mit dem QCX+ kann man leicht WSPR Betrieb machen. Man braucht keinen PC dazu. Wichtig dabei ist, dass man eine einigermaßen genaue Zeitquelle hat. Falls man nicht mit dem GPS Satz von qrp Labs arbeitet, genügt es völlig die Uhrzeit mittels z.B. einer Funkuhr einzustellen.

Wichtig: Immer mit reduzierter Leistung senden. Also nicht mit 5W. Sonst sterben die drei Sendetransistor, da diese nicht für Dauerbetrieb ausgelegt sind. Eine Aussendung dauert ca.2 Minuten. Die Leistung kann nur durch niedrigere Spannungsversorgung realisiert werden. Ich sende bei 10 Volt so ca. mit 2 Watt.

Alle Eingaben ohne angeschlossen GPS Antenne - das mag die Software nicht



Im "Operation Instruction Manual" kann man genau nachlesen, wie WSPR arbeitet und wie genau die Einstellungen durchzuführen sind, falls Probleme auftauchen

Link: https://www.qrp-labs.com/images/qcxp/firmware/1.07/OpMan107.pdf

Hier eine Kurzanleitung

Menüpunkt 6 auswählen

6.1 Mode = WSPR

6.2 Frequency - hier nicht die Frequenz von der WSPR Seite einstellen sondern folgende:

80m: 3.570000 - 3.570200

60m: 5.288600 - 5.288800

40m: 7.040000 - 7.040200

30m: 10.140100 - 10.140300

20m: 14.097000 - 14.097200

17m: 18.106000 - 18.106200

15m: 21.096000 - 21.096200

6.3 Frame

Hier stellt man ein, wie oft pro Stunde die Ausstrahlung erfolgen soll. Am besten auf 10 stellen. Somit wird alle 10 Minuten das WSPR Signal abgestrahlt.

6.4 Start

Hier wird definiert zu welcher Minute gestartet wird.

Achtung nur gerade Minuten auswählen z.B. 00, 02, 04 usw.

Bei Frame = 10 und Start = 02 wird also z.B. um 1502 - 1512 - 1522 usw. gesendet

6.5 WSPR Call

Hier dein Rufzeichen eingeben

6.6 WSPR locator

Hier deinen Locator 4-stellig eingeben z.B. JN88

6.7 WSPR power

Hier die Ausgangsleistung eingeben.

Es können nur folgende Werte in dBm eingegeben werden

0, 3, 7, 10, 13, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 37, 40, 43,

47, 50, 53, 57 and 60dBm

- 1 Watt = 30
- 2 Watt = 33
- 5 Watt = 37

6.8 Set time

Falls man nicht mit GPS arbeitet gibt man hier die Zeit ein und zur vollen Minuten dann die linke Taste Menu drücken.

Dann die rechte Taste. Nun ist WSPR aktiviert.

Auf der WSPR Seite http://wsprnet.org/drupal/ kann man unter Database oder MAP anschauen wo man überall gehört wurde.

Hier ein Beispiel vom 19. August 2021 nachmittags mit 2 Watt auf 20m mit einer 11m langen End Fed Antenne in 7m Höhe mit dem QCX+ vom Wochenend QTH unter OE3OPW.





QCX und QCX/QCX Bauteiltoleranzen: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

Version vom 11. April 2021, 09:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:04 Uhr (Quelltext anzeigen) OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Ich habe gestern Abend angefangen,

= QCX+ Bauteiltoleranzen =

die Platine zu bestücken.

Ze	eile 1:	Ze	eile 1:
-	[[Kategorie:Selbstbau]]	+	= Q
_	[[Kategorie:Morsen]]	+	lch die

[[Kategorie:Kurzwelle]]

=QCX+=

[[Datei:IMG 20201010 190521.jpg|link s|rahmenlos|QCX+ 40 Meter mit Gehäuse]]

Der [[QCX]]+ (QRP C< /B>W Xcvr '"+") ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemtest. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.grp-labs.com/gcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [https://www.grp-la bs.com/gcxp.html OCX+1 (seit luni 2020) und [https://www.grp-labs.com /qcxmini.html QCX-mini] (seit Dezember 2020). Siehe [https://grplabs.com/ QRP-Labs Webseite].

Bin schon recht weit fortgeschritten und habe entdeckt, dass die beiden beigepackten Widerstände 47k/1% (R30, R31) extrem schlecht sind. (""'ye llow-purple-black-red-brown"")



_	Siehe auch [[CW-ORP]] und den Bericht von Peter, [http://www.qrz. com/db/oelopw OElOPW], über seine [https://qrzblog.wordpress.com/2020 /12/01/peter-oelopw-contesting-on- 20m-qrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX für 20m].	+	zu finden im Manual unter: Punkt 3.29 "Install 47K resistors" Seite 50
		+	Diese Widerstände sind Teil des CW- Filters.
		+	[[Datei:QCX OE1TKT. jpg links mini DMM7510]]
		+	===== Gemessen mit HP34401A, dann mit DMM7510: =====
		+	Umgebungstemperatur: 23.0 °C, 24 % rH (ja es ist verdammt trocken hier im Shack)
		+	===== 1. Exemplar 45.68 kΩ Toleranz: (45.68 - 47)/47 = -2.81 % ======
		+	Dieser Widerstand ändert seinen Wert wenn er leicht mechanisch beansprucht wird. Ich hatte solch ein "Microphoning" noch nie.
		+	===== 2. Exemplar 46.40 kΩ Toleranz: (46.40 - 47)/47 = -1.28 % ======
		+	Ich vermute, dass ich entweder extremes Pech hatte oder diese Charge von 47k / 1% Metallschichtwiderständen hat was. Ich baute 47k/1% Widerstände aus meinen Vorräten ein - da passen die Toleranzen: erster Widerstand: $47.062~k\Omega$, etc.

 Falls iemand ähnliches beobachtet. dann kann ich diese beiden R's verschenken, ich habe etwa 50 Stk. noch in Reserve. ==QCX+ Projekt Hinweise zum P.S: Bei anderen Widerständen ist mir Betrieb auf anderen Bändern.== noch nichts aufgefallen, muss dazu sagen, dass ich diese nicht vermessen habe. Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m **Band funktioniert (ohne** Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine "Preset" Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen. Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Bei den 47k bin ich nur deshalb auf die Band funktioniert zwar auch am 80m ldee gekommen, da ich Band, aber man muss die Oberwellen. farbenschwach (rot/grün) bin und die F die der OCX+ erzeugt, mit einem arb-Ringe nicht lesen hab können. zusätzlichen Tiefpass unterdrücken. Da bin ich mit Messen schneller.... Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m Band funktioniert "'nicht" am 30m Band, weil das eingebaute [https://www.grp-labs.com/images /lpfkit/ggrplpf.pdf Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1. C25. L2. C26. L3. C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz. ==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==

-	*[[OCX/OCX AGC Zwei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (AGC) Designs von VU2ESE und AJ8S]].
-	
-	
-	
-	==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==
-	
-	*[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT]]
-	
-	
-	==Ideensammlung für den Materialbedarf==
_	""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""
-	
-	http://qrp-labs.com/images/qcxp /QCXplus Manual deutsch_Rev.1.03 _DK5FN_2020-08-11.pdf
-	
-	Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.
-	
_	Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist



```
- =====[[QCX/QCX+ Ideensammlung
für den Materialbedarf]]=====
- _HIDETITLE_
- _KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_
- ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
HIDETITLE_

_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

_KEIN_INHALTSVERZEICHNIS_

_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

_ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__
```

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:04 Uhr

QCX+ Bauteiltoleranzen

Ich habe gestern Abend angefangen, die Platine zu bestücken.

Bin schon recht weit fortgeschritten und habe entdeckt, dass die beiden beigepackten Widerstände 47k/1% (R30, R31) extrem schlecht sind. (*yellow-purple-black-red-brown*)

zu finden im Manual unter: Punkt 3.29 "Install 47K resistors" Seite 50

Diese Widerstände sind Teil des CW-Filters.





Gemessen mit HP34401A, dann mit DMM7510:

Umgebungstemperatur: 23.0 °C, 24 % rH (ja es ist verdammt trocken hier im Shack)

1. Exemplar 45.68 kΩ Toleranz: (45.68 - 47)/47 = -2.81 %

Dieser Widerstand ändert seinen Wert wenn er leicht mechanisch beansprucht wird. Ich hatte solch ein "Microphoning" noch nie.

2. Exemplar 46.40 kΩ Toleranz: (46.40 - 47)/47 = -1.28 %

Ich vermute, dass ich entweder extremes Pech hatte oder diese Charge von 47k / 1% Metallschichtwiderständen hat was. Ich baute 47k/1% Widerstände aus meinen Vorräten ein - da passen die Toleranzen: erster Widerstand: $47.062~k\Omega$, etc.

Falls jemand ähnliches beobachtet, dann kann ich diese beiden R's verschenken, ich habe etwa 50 Stk. noch in Reserve.

P.S: Bei anderen Widerständen ist mir noch nichts aufgefallen, muss dazu sagen, dass ich diese nicht vermessen habe.

Bei den 47k bin ich nur deshalb auf die Idee gekommen, da ich farbenschwach (rot/grün) bin und die Farb-Ringe nicht lesen hab können. - Da bin ich mit Messen schneller....



QCX und QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf: Unterschied zwischen den Seiten


VisuellWikitext

Version vom 11. April 2021, 09:04 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:02 Uhr (Quelltext anzeigen) OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

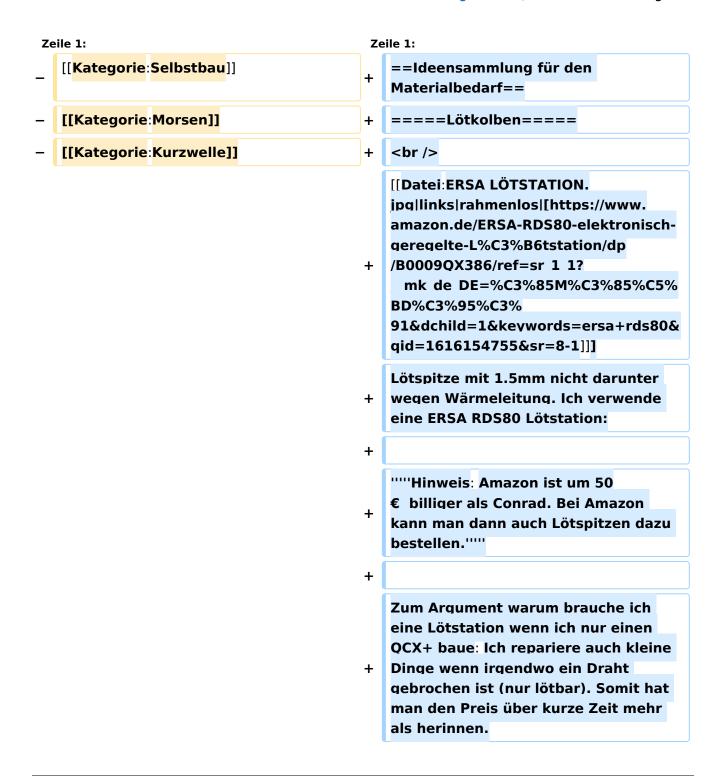

=====Flussmittel=====

=<mark>QCX+</mark>=

[[Datei: IMG 20201010 190521. ipg | links|r ahmenlos | QCX + 40 Meter mit Gehäuse + 11

Der [[OCX]]+ (ORP C< /B>W Xcvr "'+"') ist ein monobandiger 5W, Morse-Transceiver als Bausatz mit eingebauter [[WSPR]] Bake, sowie Abgleichhilfe und Systemt est. Der Bausatz ist erhältlich für 80, 60, 40, 30, 20 oder 17m Band. Neben dem ursprünglichen [https://www.grplabs.com/qcx.html QCX] Bausatz (2017) gibt es zwei weitere Varianten: [https://www.grp-labs.com/gcxp.html QCX+] (seit Juni 2020) und [https://ww w.qrp-labs.com/qcxmini.html QCXmini] (seit Dezember 2020). Siehe [https://grp-labs.com/ QRP-Labs Webseite].

Siehe auch [[CW-QRP]] und den
Bericht von Peter, [http://www.grz.com
/db/oelopw OElOPW], über seine
[https://grzblog.wordpress.com/2020/1 +
2/01/peter-oelopw-contesting-on-20mgrp/ CQWW 2020 Teilnahme mit QCX
für 20m].

====Entlötsaugpumpe=====

[[Datei:LÖTSAUGER.png|links|mini|150x 150px]]

Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnb rücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge, welche auch nicht fehlen dürfen:

https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-le e-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html



Zeile 15:	Ze	elle 30:
==QCX+ Projekt Hinweise zum Betrieb auf anderen Bändern.==		
Ein QCX+ mit Bestückung für das 40n Band funktioniert (ohne Modifikation!) auch am 60m Band. Einfach eine "Preset" Frequenz in den QCX Settings anlegen, z.B. 5352 kHz, dann muss man nicht endlos am Drehschalter kurbeln um von 7000 kHz nach 5352 kHz zu kommen.		
Ein QCX+ mit Bestückung für das 40m		====Entlötlitze====
Band funktioniert zwar auch am 80m Band, aber man muss die Oberwellen, die der QCX+ erzeugt, mit einem zusätzlichen Tiefpass unterdrücken.		
		[[Datei:LÖTSAUGLITZE.
	+	png links mini 150x150px]]um dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.
	+	https://www.conrad.at/de/p/toolcraft- zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m- breite-1-5-mm-1013244 html
	+	
	+	
	+	
	+	
Ein QCX+ mit Bestückung für das 40n	n	
Band funktioniert "nicht" am 30m		
Band, weil das eingebaute		



	[https://www.grp-labs.com/images /lpfkit/ggrplpf.pdf Tiefpassfilter zur Unterdrückung der Oberwellen] (C28, L1, C25, L2, C26, L3, C27) das verhindert: dessen 3dB Grenzfrequenz ist 9,04 MHz.		
-	==QCX+ Projekt Modifikationen und Erweiterungen==		
_	*[[QCX/QCX AGC Zwei Entwürfe für automatische Lautstärkeregelung (AGC) Designs von VU2ESE und AJ8S]].		
		+	=====Unterlage zum Löten=====
		+	Am besten auf alten Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt. Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator suchen
		+	
		+	====Zange====
		+	[[Datei:knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm.jpg links rahmenlos]]
		+	zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren usw (ein Nagelzwicker geht zur Not auch)
		+	
		+	https://www.conrad.at/de/p/knipex-78- 13-125-sb-seitenschneider-125-mm- 852902.html



-	==QCX+ Projekt Aufbauhinweise==		
-	*[[QCX/QCX Bauteiltoleranzen Bauteiltoleranzen von Tom OE1TKT]]		
-	==Ideensammlung für den Materialbedarf==		
-	"""Bitte Bauanleitung (Anleitung gib es auch auf Deutsch!) im Vorfeld durchlesen => Fragen bei Unklarheiten stellen!""		
-	http://qrp-labs.com/images/gcxp /QCXplus Manual deutsch_Rev.1.03 _DK5FN_2020-08-11.pdf		
-	Die aktuelle Version 1.04 gibt es nur in Englisch. Werde prüfen, was der Unterschied ist.		
-	Das gilt speziell für das Wickeln des Trafos. Es ist zu empfehlen, obwohl das im Manual als erster angeführt ist, mal mit den Widerständen zu beginnen, falls man noch nicht so geübt im Löten ist. Da genug Platz ist, kann man den T1 Kern machen wann man gut genug ist		
-	=====[[QCX/QCX+ Ideensammlung für den Materialbedarf]]=====	+	=====Pinzette=====
-	HIDETITLE	+	recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.
-	KEIN_INHALTSVERZEICHNIS	+	
			====Einfaches Multimeter====



- ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN_ HIDETITLE_

Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandmessung -

 Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.

+

""'Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und - Pol keine Verbindung ist !!""

+

Bei meinem zweiten QCX gab ist aufder Leiterbahn zwischen + und - einVerbindung.

+

Leider nicht vorher getestet.

Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini-IC leuchtete kurz auf, Rauch und der "Smoke Test" somit negativ? - QCX somit tot.

+

+ =====Lupe=====


Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.

+

https://www.conrad.at/de/p/toolcraftto-5137803-kopflupe-mit-ledbeleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-lx-b-1712601.html

+	
+	"""Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z. B. bei Gartenarbeiten einen Schiefern einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).""
+	
+	=====Platinenhalter=====
+	[[Datei:platinenhalter-spannweite- 220-mm-toolcraft-1-st. jpg links rahmenlos]]
+	https://www.conrad.at/de/p /platinenhalter-spannweite-220-mm- toolcraft-1-st-1372161.html
+	
+	"""Wirklich ratsam: IC Sockel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)""
+	
+	https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisions-kontakte-1-st-189600.html
+	
+	Am besten jene mit Goldkontakten - siehe Conrad Link
+	
+	
+	====Tapezierermesser====
+	Zum entfernen des Lacks am Draht
+	
+	====Styropor=====
+	zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile
+	
+	====Einwegtassen=====



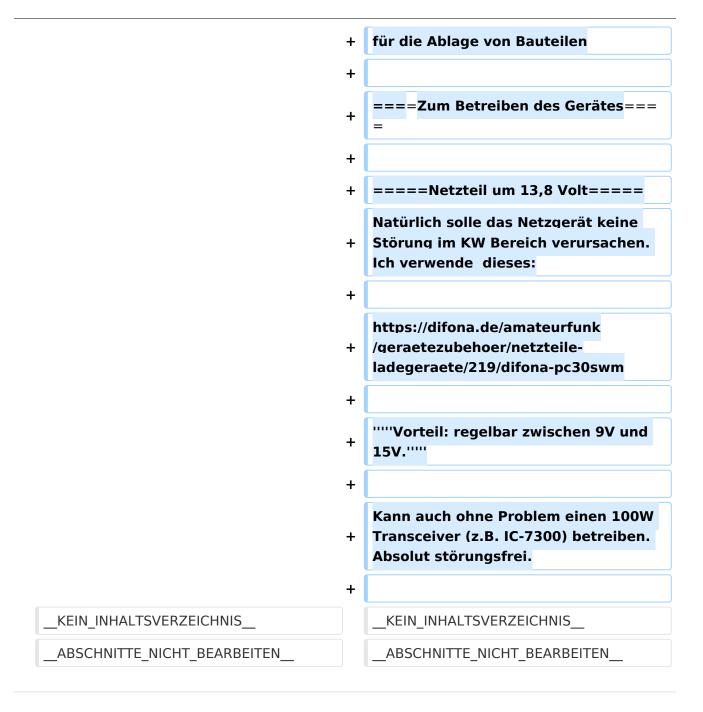

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 10:02 Uhr

Ideensammlung für den Materialbedarf

Lötkolben

Lötspitze mit 1.5mm nicht darunter wegen Wärmeleitung. Ich verwende eine ERSA RDS80 Lötstation:



Hinweis: Amazon ist um 50€ billiger als Conrad. Bei Amazon kann man dann auch Lötspitzen dazu bestellen.

Zum Argument warum brauche ich eine Lötstation wenn ich nur einen QCX+ baue: Ich repariere auch kleine Dinge wenn irgendwo ein Draht gebrochen ist (nur lötbar). Somit hat man den Preis über kurze Zeit mehr als herinnen.

Lötzinn

Flussmittel

Entlötsaugpumpe



Da es vorkommen kann, das man zu viel Lötzinn aufgetragen hat und Zinnbrücken zu anderen Bauteilen oder Leiterbahnen entstehen, muss das Zinn entfernt werden. Dazu gibt es zwei Werkzeuge, welche auch nicht fehlen dürfen:

https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-lee-192-entloetsaugpumpe-antistatisch-2196503.html

Entlötlitze



um dann den Rest, welcher nicht mit der Entlötsaugpumpe entfernt werden kann zu entfernen. Braucht meist dann aber mehr Wärmezuführung.

https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-zd-180-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-1013244.html

Unterlage zum Löten

Am besten auf alten Brett. Der Bauplatz sollte einen Boden aufweisen, wo man schnell was findet wenn es mal runterfällt. Ansonsten viel Spaß im Teppichboden einen Kondensator suchen ...

Zange



zum kürzen der Drähte von Widerständen, Kondensatoren usw.... (ein Nagelzwicker geht zur Not auch)

https://www.conrad.at/de/p/knipex-78-13-125-sb-seitenschneider-125-mm-852902.html

Pinzette

recht nützlich beim Einfädeln der Drähte von T1.

Einfaches Multimeter

Multimeter ist wichtig. Es genügt Spannungsmessung und vor allem Widerstandmessung – Durchgangsprüfung mit akustischen Alarm. Es müssen z.B. die Wicklungen getestet werden, ob kein Kurzschluss ist.

Hinweis: Ganz wichtig ist ganz zum Schluss, bevor man das Gerät das erste Mal einschaltet zu prüfen, ob zwischen + und - Pol keine Verbindung ist !!

Bei meinem zweiten QCX gab ist auf der Leiterbahn zwischen + und - ein Verbindung.

Leider nicht vorher getestet. Spannungsregler leitet dann die 12V auf die 5V Schiene und der kleine fix eingebaute Mini-IC leuchtete kurz auf, Rauch und der "Smoke Test" somit negativ? - OCX somit tot.

Lupe

Eine Lupe ist notwendig, da z.B. die Werte der Kondensatoren extrem klein zu lesen sind. Wenn eine einfache Lupe dann am besten 4-fach) oder am besten eine Kopfbandlupe.

https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-to-5137803-kopflupe-mit-led-beleuchtung-vergroesserungsfaktor-1-2-x-1-8-x-2-5-x-3-5-x-linsengroesse-l-x-b-1712601.html



Hinweis: Die Kopfbandlupe leitet auch gute Dienste, wenn man sich z.B. bei Gartenarbeiten einen Schiefern einzieht (also auch für andere Probleme einsetzbar).

Platinenhalter



https://www.conrad.at/de/p/platinenhalter-spannweite-220-mm-toolcraft-1-st-1372161.html

Wirklich ratsam: IC Sockel 6 Stk (8Polig) und 1Stk (14Polig)

https://www.conrad.at/de/p/ic-fassung-rastermass-7-62-mm-2-54-mm-polzahl-8-praezisions-kontakte-1-st-189600.html

Am besten jene mit Goldkontakten - siehe Conrad Link

Tapezierermesser

Zum entfernen des Lacks am Draht

Styropor

zum Einstecken für das Vorbereiten der Bauteile

Einwegtassen

für die Ablage von Bauteilen

Zum Betreiben des Gerätes

Netzteil um 13,8 Volt

Natürlich solle das Netzgerät keine Störung im KW Bereich verursachen. Ich verwende dieses:

https://difona.de/amateurfunk/geraetezubehoer/netzteile-ladegeraete/219/difona-pc30swm

Vorteil: regelbar zwischen 9V und 15V.

Kann auch ohne Problem einen 100W Transceiver (z.B. IC-7300) betreiben. Absolut störungsfrei.